

# تجارب في الفيزياء /2/



# هندسة الميكاترونيكس

مدرسو القسم العملي: م. علي اسماعيل أ. غادة جبور أ. ديانا قوجه

مدرس القسم النظري: د. ايهم دلا

2022 - 2021 م



# الفهرس

الصفحة	اسم التجربة	رقم التجربة
3	قياس الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم Measuring the magnetic field for a straight conductor	1
8	قياس الحقل المغناطيسي المتولد عن حلقات دائرية ناقلة Measuring the magnetic field for a circular conductor loops	2
12	تحديد المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي Determining the magnetic field longitude component of the earth	3
20	قوانین کیرشوف Kirchhoff's law	4
24	دراسة خصائص المتصل الثنائي ( الديود ) PN Studying the characteristics of PN junction diode	5
29	تقويم نصف الموجة The Half-wave Rectification	6
32	تقويم الموجة الكامل The Full-wave Rectification	7
36	دراسة شحن و تفريغ المكثفة Studying the charging and discharging of a capacitor	8

التجربة الأولى.



# قياس الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم


# Measuring the magnetic field for a straight conductor

# 1-أهداف التجربة: Objects of the Experiment

 Measuring the magnetic field for a straight conductor as a function of the current, thenas a function of the distance from the axis of the conductor. - قياس الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم كتابع لشدة التيار، ثم كتابع للمسافة عن محور الناقل.
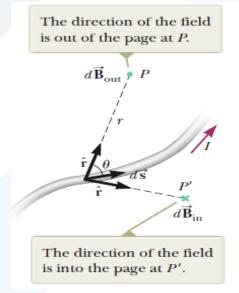
# 2- مفاهيم أساسية: Principles

الحقل المغناطيسي  $\overrightarrow{B}$ المتولد في أي نقطة P تبعدعن ناقل مسافة r يمر خلاله تيار كهربائي Iكما هو موضح في الشكل (1)، يحسب بالاعتماد على قانون بيو سافار Bio-Savart.



اتجاه الحقل المغناطيسي Pخارج الصفحة في النقطة

اتجاه الحقل المغناطيسي إلى 'Pداخل الصفحة في النقطة

الشكل (1): الحقل المغناطيسي  $d\overrightarrow{B}$  في نقطة

بسبب التيار المار عبر الطول العنصري  $dec{s}$  يُعطى بقانون بيو-سافار

في نقطة  $d\overrightarrow{B}$ الشكل (1): الحقل المغناطيسي



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{s} \times r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{s} \cdot \sin \theta}{r^2}$$
 (1)

حيث المقدار  $dec{s} imes dec{s}$  يعبر عن الجداء الخارجي للشعاع العنصري  $dec{s} imes \hat{r}$  وشعاع الواحدة

$$d\vec{s} \times \hat{r} = |d\vec{s}| \cdot |\hat{r}| \sin \theta = ds \cdot 1 \sin \theta = ds \cdot \sin \theta$$

- $dec{s}$  من كل من  $dec{s}$  (اتجاه التيار) وشعاع الواحدة  $\hat{r}$  الموجه من  $dec{s}$  الموجه الموجه من  $dec{s}$  الموجه الموجه من  $dec{s}$  الموجه الموجه من  $dec{s}$  الموجه الموجه
  - P قيمة (مقدار)  $d ec{g}$  تتناسب عكساً مع  $r^2$ ، حيث r بعد  $d ec{g}$  عن النقطة  $d ec{g}$
  - . $dec{s}$  قيمة  $dec{g}$  تتناسب طرداً مع التيار ومع القيمة العددية عds لطول العنصر التفاضلي  $dec{s}$
  - . $\hat{r}$  قيمة  $d\vec{B}$  تتناسب طرداً مع sin heta، حيث heta الزاوية بين الشعاع  $d\vec{B}$  وشعاع الواحدة  $d\vec{B}$  حيث  $\mu_0$  ثابت يُدعى بنفاذية المغناطيسيةللفراغ (الخلاء) وبساوي:

$$\mu_0 = 4\pi. \, 10^{-7} \left[ \frac{Tesla. meter}{Ampere} \right] = 4\pi. \, 10^{-7} \left[ \frac{T. m}{A} \right]$$

لحساب الحقل المغناطيسي الكلي يجب مكاملة العلاقة (1) على طول الناقل:


$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$
 (2)

# 2-1- شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم متجانس وطوله لانهائي:

القيمة العددية للحقلالمغناطيسي (أي شدة الحقل المغناطيسي)المتولد في نقطة، تبعد مسافة auعن محور الناقل المستقيم الذي يمر فيه تيار شدته Iتُعطى بالعلاقة التالية:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 2.10^{-7} \frac{I}{r} (3)$$

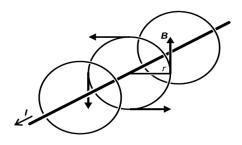وتكون خطوط الحقل المغناطيسي متحدة المركز حول محور الأسطوانة، كما هو موضح في الشكل (2).



الشكل (2): الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم طويل (لانهائي).



# Equipment - 3 الأجهزة والأدوات:

1 Set of 4 current conductors.

1 teslameter.

1 axial B-probe.

1 tangential B-probr.

1 multicore cable, 6-pole.

1 high current power supply.

1 small optical bench.

1 holder for plug-in elements.

2 Leyboldmulticlamps.

1 stands base, V-shape, 28 cm.

1 مجموعة من أربع نواقل.

1 مقياس تسلا.

1 كابل محوري حساس.

1 كابل مماسي حساس.

1 أسلاك توصيل متعدد.

1 منبع نغذية ذات تيار مرتفع. 1 مقعد ضوئي صغير.

1 ممسك (حآمل) للعناصر.

2 ملازم ليبولد.


1 قاعدُة حمل على شكل حرف V بطول 28 سم.

## 4- خطوات العمل وتنفيذ التجربة:Setup and carrying out the experiment

أولاً —الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم: Magnetic field of a straight conductor

م) الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم في النقطة  $s=\mathbf{0}$  كتابع لشدة التيار.

(1) صل الدارة كما في الشكل (3).

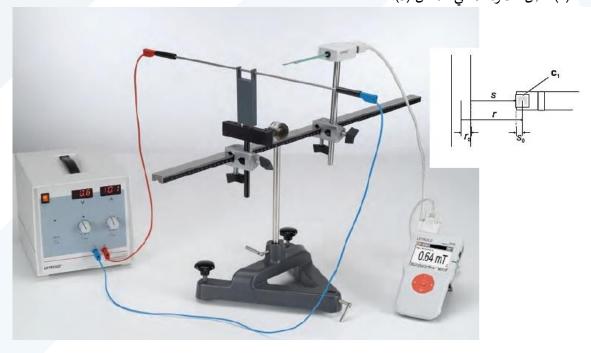

Experiment setup for measuring the magnetic field at a straight conductor.

الشكل (3): طريقة وصل التجربة من أجل الحقل المغناطيسي المتولد عن سلك ناقل.



- (2) شغل الجهاز المتصل بحساس الحقل المغناطيسي وضعه على وضع قياس الحقل المغناطيسي.
- (3) يتم تفعيل الحساس المماسي للمقياس من خلال menu أو ضغط ok ومن ثم أتباع الخطوات التالية:
  - 1- وضع sensor على وضع tangential.
  - 2- وضع rang على الوضع automatic.
  - 3- عند التسجيل recording نختار الوضع RMS.
    - 4- نضع options على وضع 0.
      - 5- نعود بالأسهم.
- 6- نعاير أو نضع الـ correction على القيمة الموجودة بالجدول من أجل I=20~A (في حالات خاصة قد لا نحتاجها).
- (5) غير قيم شدة التيار كما هو موجود بالجدول (1) وسجل قيم شدةالحقل المغناطيسي، ثم أحسب قيم شدة الحقل المغناطيسي نظرياً باستخدام العلاقة (3).

جدول (1): الحقل المغناطيسي المتولد عنناقل مستقيم كتابع لشدة التيار I، في النقطة s=0

I[A]	$m{B}[m{m}m{T}]$ تجرببياً من المقياس	<b>B</b> [ <b>mT</b> ] نظریاً
0	•	
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		

- (6) ارسم الخط البياني الذي يعبر عن تغيرات شدة الحقل المغناطيسي(B(mT) بتابعية شدة التيار (A)ا.
- أكتب واحدة  $\mu_0$  احسب ميل الخط البياني، ماذا يمثل الميل؟ وبالاعتماد على قيمة الميل،استنتج قيمة  $\mu_0$ ،أكتب واحدة قياسها.



# b) الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم يمر فيه تيار ثابت، كتابع للمسافة S عن الناقل.

- I = 20A أضبط قيمة التيار (1)
- (2) أضبط المسافة كبين الحساس والناقل، على القيم المبينة في الجدول (2)، وسجل قيم شدة الحقل المغناطيسي، ثم أحسب قيم شدة الحقل المغناطيسي نظرياً باستخدام العلاقة (3).

الجدول (2): تغيراتشدة الحقل المغناطيسي المتولدة عن ناقل مستقيم يمر فيه تيار ثابت، كتابع للمسافة S.

s[mm]	<b>B[mT]</b> تجريباً	$r = r_0 + s_0 + s$ $[mm]$	<b>B</b> [ <b>mT</b> ] نظرياً
0			
2			
4			
6			A
8			
10			
15			
20			

- s(mm) ارسم الخط البياني الذي يعبر عن تغيرات شدة الحقل المغناطيسي B(mT) بتابعية المسافة ماذا تلاحظ؟
- (4) استنتج من الجدولين (1) و (2)، تأثير تغير كل من شدة التيار، والمسافة، على شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم، ثم وضح طبيعة العلاقة التي تربط بينها.
  - (5) ما هي أهداف التجربة.
- (6) اكتب العلاقة المستخدمة في قياس شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن ناقل مستقيم مع ذكر دلالة الرموز وواحدة قياس كل منها في الجملة الدولية.

## 5- خطوات إضافية مقترحة:



## <u>التجرية الثانية.</u>

## قياس الحقل المغناطيسي المتولد عن حلقات دائرية ناقلة

Measuring the magnetic field for a circular conductor loops

# 1-أهداف التجربة: Objects of the Experiment

- Measuring the magnetic field for a circular conductor loops as a function of the current.
  - Measuring the magnetic field of circular conductor loops as a function of the the loop radius and the distance from the loop.
- قياس الحقل المغناطيسي المتولد عن حلقة دائرية الشكل كتابع لشدة التيار.
  - قياس الحقل المغناطيسي المتولد عن حلقات دائرية الشكل كتابع لتغير نصف قطر الحلقة والمسافة عن مركز الحلقة.

## 2- مفاهيم أساسية: Principles

تُحسب شدة الحقل المغناطيسيBالمتولد عن حلقة ناقلة دائرية الشكل من العلاقة التالية:

$$B = \frac{\mu_0}{2} . I. \frac{R^2}{(R^2 + X^2)^{3/2}} = 2\pi . 10^{-7} . I. \frac{R^2}{(R^2 + X^2)^{3/2}} (4)$$

حيث إن:


تمثل البعد عن مركز الحلقة (أي النقطة المراد تعيين الحقل المغناطيسي فيها). X

R: نصف قطر الحلقة.

لحساب الحقل المغناطيسي المتولد في مركز الحلقة (أي عندما X=0) تصبح العلاقة السابقة على الشكل التالي:
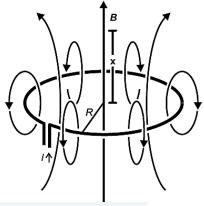
$$B = \frac{\mu_0}{2R} \cdot I = 2\pi \cdot 10^{-7} \frac{I}{R} \tag{5}$$






Rالشكل (4): يبين خطوط الحقل المغناطيسي في ناقل على شكل دائرة نصف قطره

الحقل المغناطيسي المتولد عن حلقة ناقلة دائرية الشكل: Magnetic field of at a straight circular conductor loops:

الحقل المغناطيسي المتولد في مركز الحلقة  $X=\mathbf{0}$  كتابع لشدة التيار.

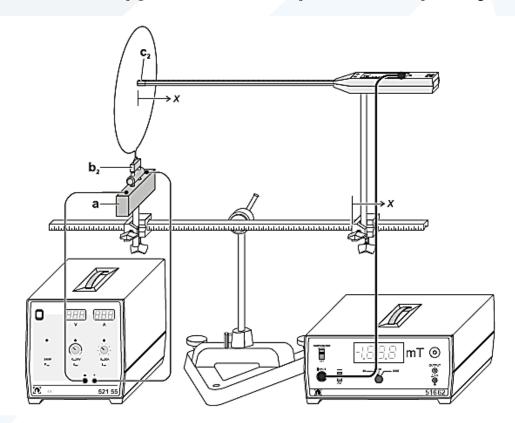(1) ضع الحلقة التي قطرها ( $2R=40 \, \text{mm}$ )، في المكان المخصصكما هو موضح في الشكل (5).



Experiment setup for measuring the magnetic field at a circular conductor loops.

الشكل (5): طربقة وصل التجربة من أجل الحقل المغناطيسي المتولد عن سلك على شكل دائرة.

X=0 أضبط الحساس المحوري axial لحساس مقياس تسلا في مركز الحلقة (2)



- (3) شغل الجهاز المتصل بحساس الحقل المغناطيسي وضعه على وضع قياس الحقل المغناطيسي.
- (4) يتم تفعيل الحساس المحوري لمقياس تسلامن خلال menu أو ضغط ok ومن ثم أتباع الخطوات التالية:
  - 1- وضع sensor على وضع axial.
  - 2- وضع rang على الوضع automatic.
  - 3- عند التسجيل recording نختار الوضع RMS.
    - 4- نضع options على وضع 0.
  - 5- نعاير أو نضع الـ correction على القيمة الموجودة بالجدول من أجل I=20~A (في حالات خاصة قد لا نحتاجها).
  - (5) غير في قيم شدة التيار كما هو موجود بالجدول (1)، وسجل قيم شدة الحقل المغناطيسي التجريبية من مقياس تسلا، في الجدول.
    - (6) أحسب شدة الحقل المغناطيسي Bفي مركز الحلقة (أي عندما X=0) نظرياً، باستخدام العلاقة (5). الجدول (1):شدة الحقل المغناطيسي Bفي مركز الحلقة (أي عندما X=0)، كتابع لشدة التيار X=0

I[A]	<b>B</b> [mT] تجربباً	<b>B</b> [ <b>mT</b> ] نظریاً
0		2
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		_

#### ماذا تستنتج ؟

- رم تغيرات الحقل المغناطيسي B المتولد عن الحلقة التي قطرها (40 mm) كتابع لشدة التيار I، في مركز الحلقة الدائرية.
- احسب ميل الخط البياني، ماذا يمثل الميل؟ وبالاعتماد على قيمة الميل،استنتج قيمة  $\mu_0$ ،أكتب واحدة قياسها.
  - c) الحقل المغناطيسي المتولد عن حلقات بأقطار مختلفة يمر فها تيار ثابت، كتابع للمسافة X عن مركز الحلقة.
    - (1) ضع الحلقة التي قطرها(2R=80 mm)، في المكان المخصص.



- I=20A أضبط قيمة التيار (2)
- (3) أضبط المسافة X بين منتصف الحساس المحوري ومركز الحلقة ، وسجل قيم شدة الحقل المغناطيسي من مقياس تسلا في الجدول (2).

الجدول (2): الحقل المغناطيسي المتولد عن حلقة يمر فها تيار ثابت، كتابع للمسافة X عن مركز الحلقة.

2R = 80 mm					
X[cm]	B[mT]تجرببیاً	B[mT]			
	تجريبياً	نظرياً			
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

ماذا تستنتج ؟

(4) كرر الخطوات (2)، (3)، من أجل الحلقة التي قطرها (2R=120 mm) و سجل النتائج في الجدول (3) الجدول (3): الحقل المغناطيسي المتولد عن حلقة يمر فها تيار ثابت، كتابع للمسافة X عن مركز الحلقة.

2R = 120 mm				
X[cm]	B[mT]	B[mT]		
	تجريبياً	نظرباً		
0				
1.5				
3				
4.5				
6				
7.5				
9				

أرسم المنحني البياني الذي يعبر عن تغيرات B بتابعية Xمن أجل الحلقات السابقة على نفس المحاور الاحداثية، ماذا تستنتج ؟

خطوات إضافية مقترحة:



## التجربة الثالثة.

# تحديد المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي

# Determining the magnetic field longitude component of the earth


## 1-أهداف التجربة: Objects of the Experiment

Determing the magnetic field longitude component of the  ${\sf earth} B_H \text{ using the Tangent Galvanometer}.$ 

تعيين المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي  $B_H$ باستخدام مقياس غلفانومتر الظل.
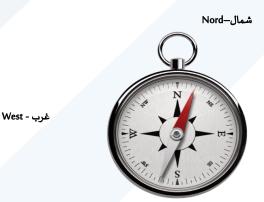
# 2- مفاهيم أساسية: Principles

تمتلك الكرة الأرضية التي نعيش على حقلاً مغناطيسياً، وقد استعمل الإنسان أثره منذ القديم في التوجه وذلك بوساطة البوصلة، انظر الشكل (1). حيث يتجه القطب الشمالي لإبرتها نحو الشمال الجغرافي تقريباً.




شرق - Est

جنوب—South

شكل (1): بوصلة.

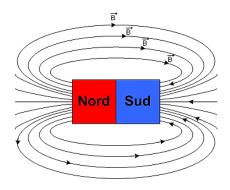يملك المغناطيس قطبين، شمالي وجنوبي وتخرج خطوط الحقل المغناطيسي للمغناطيس من قطبه الشمالي وتدخل في قطبه الجنوبي، انظر الشكل (2).






شكل (2): خطوط الحقل المغناطيسي  $\overrightarrow{B}$  لمغناطيس.

South	Sud	جنوب
North	Nord	شمال

تتنافر الأقطاب المغناطيسي المتشابهة بينما تتجاذب الأقطاب المغناطيسي المختلفة. وهكذا يجب أن تمتلك الأرض قطباً مغناطيسياً جنوبياً في شمالها الجغرافي لأنها تجذب القطب الشمالي المغناطيسي للإبرة، وأن تملك قطباً مغناطسياً شمالياً في جنوبها الجغرافي. من أجل إزالة التشويش في استعمال الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي اصطلح على تسمية القطب الجنوبي المغناطيسي للأرض بالقطب الشمالي ليكون في جهة الشمال الجغرافي لها، وعلى تسمية قطبها الشمالي المغناطيسي بالقطب الجنوبي ليكون في جهة الجنوب الجغرافي لها، وهذا يفسر خروج خطوط حقلها المغناطيسي من القطب الجنوبي ودخولها في القطب الشمالي للأرض، انظر الشكل (3).

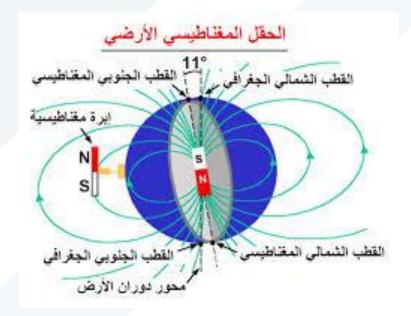

شكل (3): اتجاه خطوط الحقل المغناطيسي الأرضي.

#### ملاحظة:


يُستخدم المغناطيس الدائم المغنطة كبوصلة. إن المغناطيس الدائم المغنطة سواء كان معلقاً أو قابلاً للدوران بحرية، أو مُرَّكباً فوق إبرة مؤنفة فإن إحدى نهايتيه تشير دائماً إلى الشمال، وهذه النهاية تُدعى القطب الشمالي للمغناطيس، والنهاية الأخرى تُدعى القطب الجنوبي. وبأي طريقة أزحنا فها المغناطيس الدائم المغنطة أو الإبرة المغناطيسية عن وضع الاستقرار فسوف يعودان دائماً إلى الاستقرار باتجاه شمال جنوب، وأي مغناطيس قابل للحركة بحرية سوف يشير قطبه الشمالي إلى القطب الشمالي الجغرافي للأرض الذي هو في الحقيقة قطب مغناطيسي جنوبي. ومكن التحقق من ذلك تجربياً بسهولة.



إذا طبقنا حقل مغناطيسي ناظمي (عمودي) معلوم الشدة  $B_2$  على إبرة مغناطيسية فإنها ستدور بزاوية  $\Omega$ ، انظر الشكل (4)، تستقر عندها، ويتعلق وضع التوازن بكل من المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي  $\vec{B}_1=\vec{B}_H$  والحقل المغناطيسي المطبق  $\vec{B}_2$ ، وتكون محصلة الحقل المطبق هي:


$$\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2$$
 (1) أما العلاقة بين طوبلتي الحقلين  $B_2$  و  $B_2$  فهي:

$$B_2 = B_1 \cdot tg\alpha \tag{2}$$

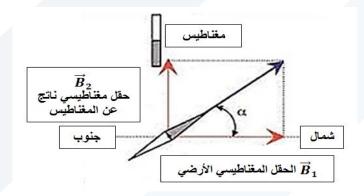

شكل (4): انحراف إبرة بوصلة بزاوية  $\alpha$  تحت تأثير حقل مغناطيسي ناتج عن مغناطيس.

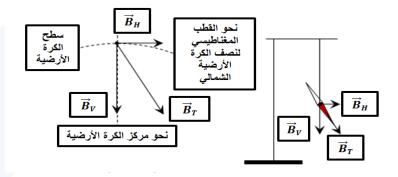يمكن أيضاً أن نُمثل الحقل المغناطيسي الأرضي الكلي $ec{B}_T$ وفق الشكل (5).



شكل (5): توضيح الحقل المغناطيسي الأرضي الكلي  $\overrightarrow{B}_T$ : حيث  $\overrightarrow{B}_H$  المركبة الأفقية المتجهة نحو القطب المغناطيسي لنصف الكرة الأرضية الشمالي،  $\overrightarrow{B}_V$  المركبة الناظمية (العمودية) المتجهة نحو مركز الكرة الأرضية.



يُعتمد عادةً على هذه العلاقة لحساب شدة المركبة الأفقية للحقل المغناطيس الأرضي، وذلك باستخدام جهاز غلفانومتر الظل(Tangent Galvanometer)ويتألف منوشيعة شاقولية دائرية قطرها  $(2a=15.10^{-2}m)$ ، يوجد في وعدد لفاتها قابل للتغيير بحسب وضع المربطين اللذين نأخذهما للوشيعة وهو (n=2,50,500,500)، يوجد في مركز الوشيعة علبة تحوي قرصاً مُدرجاً حتى  $(360^0)$ ، ويوجد في مركزه إبرة مغناطيسية مُثبت عليها مؤشر. ويرتكز جهاز الغلفانومتر على قاعدة ذات ثلاثة أرجل لولبية، انظر الشكل (3). تولد الوشيعة حقلاً مغناطيسياً معامداً لمستويها شدته تُعطى بالعلاقة الآتية:

$$B_2 = n.\frac{\mu_0 I}{2a} \tag{3}$$

حيث أن:

n.عدد لفاتها

شدة التيار المار فها. [

نصف قطرها. ه

Bب أشدة الحقل المغناطيسي تقاس في الجملة الدولية بالمغناطيسي أسدة الحقل المغناطيسي بقاس أ(Tesla)

بتعويض المعادلة (3) بالمعادلة (2) نجد أن المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي  $B_1=B_H$  تعطى بالمعادلة التالية:

$$n.\frac{\mu_0 I}{2a} = B_1. tg\alpha \rightarrow B_1 = n.\frac{\mu_0 I}{2a. tg\alpha}$$

ولكن نعلم أن:

$$\mu_0 = 4\pi. \, 10^{-7} \, \frac{T. \, m}{A}$$

وأن نصف قطر الوشيعة a معطى بـ cm نحول إلى m نعوض في المعادلة (4) نجد:

$$B_1 = B_H = n. \frac{4\pi. \, 10^{-7} I}{2atg\alpha} = \frac{2\pi. \, 10^{-7}. \, n. \, I}{a. \, tg\alpha}$$
 (5)

من المعادلة (5) نجد:

$$I = \frac{\text{a.}B_H}{2\pi.10^{-7}.n} tg\alpha \tag{6}$$



برسم المنحني البياني  $I=f(tg\,lpha)$ ، فإننا نحصل على خط مستقيم ميله يساوي:

$$m = \frac{a.B_H}{2\pi.10^{-7}.n} \tag{7}$$

ومنه نستطيع حساب المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي.

نعلم أن:

 $1T = 10^4 Gauss$ 





شكل (6): يُبين شكلين لغلفانومتر الظل.

# 3- الأجهزة والأدوات:


- (1) جهاز غلفانومتر الظل، شكل (6).
- (2) مولد جهد مستمر، ومقياس آفو متعدد الأغراض لقياس شدة التيار.
  - (3) علبة مقاومات.
  - (4) قاطعة عاكسة.

أسلاك توصيل.


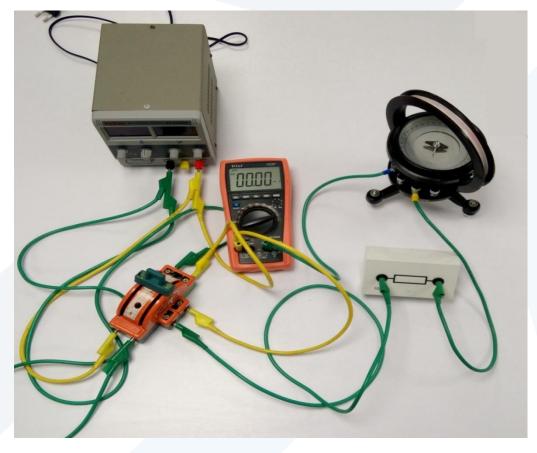
# 4- خطوات العمل وتنفيذ التجربة:Setup and carrying out the experiment

يُبيِّن الشكل(7) الدارة المستخدمة في القياسات التجرببية.



شكل (7): الدارة المستخدمة في القياسات التجريبية.

- (1) دور قاعدة غلفانومتر الظل بحيث تقع الإبرة المغناطيسية في مستوى الحلقة (المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي يقع في مستوى الحلقة).
  - (2) دور القرص المدرج بحيث يشير مؤشر الإبرة على التدريج صفر.
    - (3) صل الدارة كما هو موضح في الشكل (7).
    - (4) أدخل الوشيعة ذات اللفات n=50 في الدارة.
      - (5) أغلق القاطعة.
  - I=0.02A طبق فرقاً في الكمون قدره عدّة فولتات، إلى أن يمر في الدارة تيار قدره (6)
    - $\alpha_1$  الانحراف الموافق لغلفانومتر الظل  $\alpha_1$
- (8) اعكس القاطعة فتنحرف الإبرة بالاتجاه المناظر للسابق، وسجل الانحراف المناظر  $\alpha_2$ ، مع مراعاة كون الانحرافات محصورة بين  $20^o$  و  $60^o$ .
  - I كرر الطلب (6)، (7)، (8)، السابق من أجل قيم مختلفة لـ I



# . cm مع العلم أن قطر الملف $B_{H}(Tesla)$ من العلاقة (5) مع العلم أن قطر الملف (10)

جدول (1).

I(A)	الأنحراف في الأتجاه المباشر 1 ° α	الأنحراف في الأتجاه العكسي $lpha^{\circ}_{2}$	$ar{lpha}^{\circ}$	$tgar{lpha}$	$B_H(T)$	$B_H(G)$
0.02		_				
0.03						
0.04						
0.05						
0.06						
0.07						
0.08						

(11) أحسب الأخطاء المرتكبة في قياس المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي  $B_H$  بطريقة المتوسط الحسابي.

(12) أرسم على الورقة الميلمترية المنحني البياني ( $I=f(tg\,lpha)$  ماذا تلاحظ

(13) أحسب ميل الخط البياني، ماذا يمثل الميل، أذكر واحدة قياسه، ثم أستنتج بيانياً قيمة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي. ماذا تلاحظ؟

(14) أحسب الأخطاء المرتكبة في قياس المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي بالطريقة اللوغاريتمية.

#### ملاحظة:

يبيِّن الجدول (2) بعض القيم للحقل المغناطيسي.



# جدول (2): بعض القيم للحقل المغناطيسي.

قيمة الحقل المغناطيسي	المنبع (أو المصدر)
$B=10^{-15}T$	الحقل المغناطيسي لدماغ الكائن البشري (مُقاس عند سطح الجمجمة)
$B = 4,7.10^{-5}T \cong 0,5G$	الحقل المغناطيسي الأرضي (مُقاس عند سطح الكرة الأرضية)
B = [0,1-1]T	الحقل المغناطيسي لمغناطيس دائم المغنطة (مُقاس على بعد بضع ميليمترات من سطحه)

تنویه:

$$1[T] = 10^4[G]$$

5- ماذا تستنتج مما سبق؟



## <u>التجرية الرابعة.</u>

## تطبيق قانونا كبرشوف على الدارات الكهربائية

## Kirchhoff's circuit laws

## 1-أهداف التجربة: Objects of the Experiment

- Verifying the first Kirchhoff's law Verifying the second Kirchhoff's law.	- التحقق من قانون كيرشوف الأول. - التحقق من قانون كيرشوف الثاني.
---	---

## 2- مفاهيم أساسية: Principles

قانونا كيرشوف

الشبكة: مجموعة من المقاومات والمولدات والآخذات موصولة ببعضها البعض.

العقدة: ملتقى تيارين كهربائيين أو أكثر.

الفرع: المحل الهندسي لعقدتين متتاليتين.

الحلقة: مجموعة من الأفرع.

قانون العقد (قانون انحفاظ التيار الكهربائي)

ينص هذا القانون على أن المجموع الجبري للتيارات المتلاقية في العقدة من الشبكة يساوي الصفر.

$$\sum I = 0 \tag{1}$$

نصطلح على كون التيارات الداخلة إلى العقدة موجبة, بينما الخارجة منها سالبة.

ملاحظة: لا يمكن تخزبن التيار الكهربائي, فالتيار الذي يدخل إلى العقدة يساوي التيار الخارج منها.


قانون الحلقات (قانون انحفاظ القوة المحركة الكهربائية)

ينص على أن مجموع القوى المحركة الكهربائية في اي دارة كهربائية يساوي مجموع المقاومات الداخلية والخارجية في هذه الدارة مضروبة بشدة التيار.

$$\sum e_{x} = \sum (R + r) . I_{x} \tag{2}$$

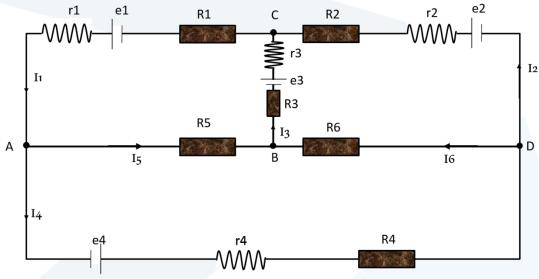لتكن لدينا الدارة الآتية, طبق قانونا كيرشوف الأول والثاني على الدارة, علماً أن الجهة الموجبة للتيار اصطلاحاً هي عكس عقارب الساعة.





الشكل (1): دارة لا على التعيين من أجل تطبيق قوانين كيرشوف

ملاحظة: الاتجاه يكون مصطلح, في الدارة السابقة أخذنا الاتجاه عكس عقارب الساعة موجب.

$$\sum I_{x}=0$$
 لعقد:

$$I_1 - I_5 - I_4 = 0$$
 :A العقدة

$$I_5 + I_6 - I_3 = 0$$
 العقدة B:

$$I_3 + I_2 - I_1 = 0$$
 :C العقدة

$$I_4 - I_6 - I_2 = 0$$
 :D العقدة

$$\sum e_x = \sum (R+r) . I_x$$
 الحلقات:

 $:ABe_3e_1A$  الحلقة

$$e_3 + e_1 = R_5 I_5 + (R_3 + r_3).I_3 + (R_1 + r_1).I_1$$

 $:BDe_{2}e_{3}B$  الحلقة

$$e_2 + e_3 = -R_6I_6 + (R_2 + r_2).I_2 - (R_3 + r_3).I_3$$

 $:Ae_4DBA$  الحلقة


$$e_4 = (R_4 + r_4).I_4 + R_6I_6 - R_5I_5$$

3- الأدوات المستخدمة

منبعي جهد, 4 مقاومات مختلفة, مقياس فولت - أمبير, لوح توصيل وأسلاك.



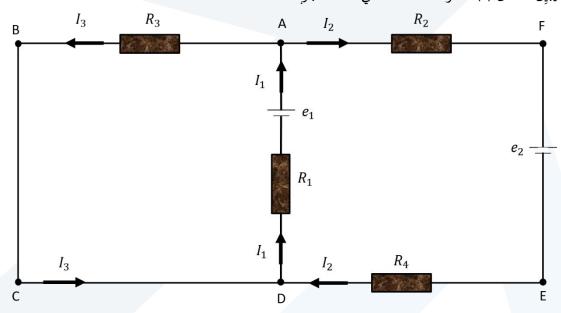4- خطوات العمل: Carrying out the experiment يُبيّن الشكل (2) الدارة المستخدمة في هذه التجربة



الشكل (2): الدارة المستخدمة في تجربة قانونا كيرشوف.

طبق قانون كيرشوف الأول على العقدة A.

طبق قانون كيرشوف الثاني على الحلقة ABCD ومن ثم على الحلقة ADEF. ملاحظة: افرض الجهة الموجبة هي جهة الدوران مع عقارب الساعة.

$$R_4=$$
,  $R_3=1$   $k\Omega$  ,  $R_2=460\Omega$  ,  $R_1=330\Omega$  وأن  $e_2=2V$  و  $e_1=5V$  إذا علمت أن  $I_3$  و  $I_2$  ,  $I_3$  احسب  $I_3$  و  $I_2$  , احسب  $I_3$  و و

 $V_{R_4}$  ,  $V_{R_3}$  ,  $V_{R_2}$  ,  $V_{R_1}$ 

املأ الجدول بالنتائج التي حصلت عليها

	I(mA)	V(Volt)
$R_1$		
$R_2$		
$R_3$		
$R_4$		

طبق قوة محركة كهربائية  $e_1=5V$  و  $e_2=2V$  وباستخدام مقياس ال Avometer قس التيارات والجهود في الدارة. قارن القيم النظرية مع التجريبية.

أكمل ملء الجدول السابق بالنتائج العملية التي حصلت علها



		نظرياً		تجريبياً
	I(mA)	V(Volt)	I(mA)	V(Volt)
$R_1$				
$R_2$				
$R_3$				
$R_4$				



## <u>التجرية الخامسة.</u>


# PN junction Diode

# — أهداف التجربة: Objects of the Experiment

-Identify the structure of the diode and its	- التعرف على بنية المتصل الثنائي وخواصه، وكيفية
properties, how it works, and draw characteristic	عمله، ورسم منحنياته المميزة.
curves.	
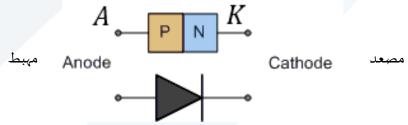
## 2- مفاهيم أساسية: Principles

المتصل الثنائي PN أو ما يسمى بالديود Diode، هو عبارة عن التحام قطعتين من نصف ناقل احداهما من النوع P والأخرى من النوع N، كما في الشكل (1).




الشكل (1): يبين متصل ثنائي من نوع PN.

يسمى القطب المتصل بالقطعة P بالمصعد Anode، ويمزله اختصارا بالحرف A، ويسمى القطب المتصل بالقطعة N بالمهبط Cathode ويرمزله اختصاراً بالحرف K.

تنتشر عند تشكيل المتصل الثنائي حاملات الشحنة الأكثرية، بسبب حركتها الحرارية، من كل نوع من نصف الناقل المشوب إلى النوع الأخر. وهكذا فإن حاملات الشحنة الأكثرية ستنتقل من المكان الأكثر تركيزاً إلى المكان الأقل تركيزاً.

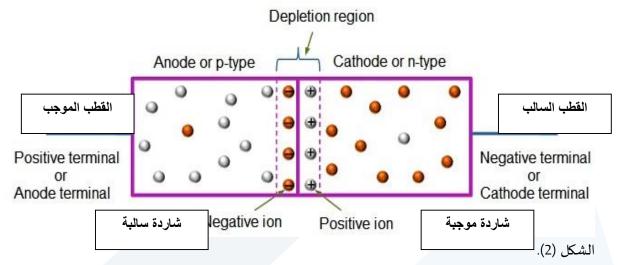وهكذا بسبب اختلاف تركيز حاملات الشحنة الأكثرية في المنطقتين P المنطقة P إلى المنطقة P إلى المنطقة P تكونها الثقوب التي جاءت إليها، بينما تظهر شحنة سالبة في المنطقة P تكونها الإلكترونات التي جاءت إليها. تولد الشحنات الفراغية في منطقة التماس فرقا في الكمون P يدعى حاجز الكمون كما في الشكل P الشكل P المنطقة ا





إن ارتفاع حاجز الكمون في المتصل الثنائي المصنوع من الجرمانيوم من مرتبة 0.2 eV ، أما المصنوع من السليكون من مرتبة 0.6 eV.

إن وجود فرق في الكمون في منطقة التماس d دليل على وجود حقل كهربائي  $\vec{E}_0$  فيها جهته من المنطقة N إلى المنطقة  $\vec{E}_0$  المنطقة P.

Virtually all aspects of electronic circuit technology rely on semiconductor components. The semiconductor diodes are among the simplest of these. They consist of a semiconductor crystal in which an n-conducting zone is adjacent to a p conducting zone. Capture of the charge carriers, i.e. the electrons in the n-conducting and the "holes" in the p-conducting zones, forms a zone of low-conductivity at the junction called the depletion layer.

The size of this zone is increased when electrons or holes are pulled out of the depletion layer by an external electric field with a certain orientation. The direction of this electric field is called the "reverse direction". Reversing the electric field into what is called "forward direction" drives the respective charge carriers into the depletion layer, allowing current to flow through the diode.

In the experiment, the current-voltage characteristics of a Si diode (silicon diode) and a Ge-diode (germanium diode) are measured and graphed manually point by point. The aim is tocompare the current in the reverse direction and the threshold voltage as the most important specifications of the two diodes.

التغذية الأمامية للمتصل الثنائي Diodes in conducting-state (forward) bias. يكون المتصل الثنائي في حالة تغذية امامية عند تطبيق فرق في الكمون مستمر بين طرفيه، بحيث تكون المنطقة P موجبة بالنسبة للمنطقة N.



التغذية العكسية للمتصل الثنائي Diodes in reverse bias.

يكون المتصل الثنائي في حالة تغذية عكسية إذا كانت المنطقة P سالبة بالنسبة للمنطقة N.

# Positive Lead + Negative Lead - Negative Lead - No Current Flow Reverse Bias

الشكل (3): يوضح التغذية الأمامية (Forward Bias) والتغذية العكسية (Reverse Bias).

#### معاملات المتصل:

$$RD = \frac{V_D}{I_D}$$
 : In the state of the st

حيث  $V_D$ ,  $I_D$  تيار و جهد المتصل عند نقطة العمل و غالبا تكون في المنطقة الخطية لمنحني (الجهد, تيار), هذه المقاومة ثابتة لا تتغير مع الزمن.

المقاومة الديناميكية أو المتناوبة:

في حالة التيار المتناوب لاتوجد نقطة عمل واحدة و انما ستتحرك نقطة العمل على منحني (الجهد, تيار) لتتغير بشكل لحظى لتشمل مجالا للتيار  $\Delta I_D$  يقابله مجال للجهد  $\Delta V_D$  و تعطى بالعلاقة:

$$rD = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$$

جهد العتبة : هو الجهد اللازم في الانحياز الأمامي حتى يفتح الديود و يصبح في حالة تمرير on يختلف هذا الجهد باختلاف المادة نصف الناقلة.

التيار الأمامي الأعظمي: هو أعظم تياريمر بالمتصل الثنائي أماميا دون أن تتجاوز استطاعته قيمة الاستطاعة العظمى المسموحة و بالتالي الانهيار.

## 4- الأجهزة والأدوات اللازمة: Apparatus

1 Rastered socket panel DIN A 4

1 STE Resistor 100  $\Omega$ , 2 W


1 STE Ge-Diode AA 118

1 STE Si-Diode 1 N 4007



AC/DC Power supply 0...12 V / 3 A

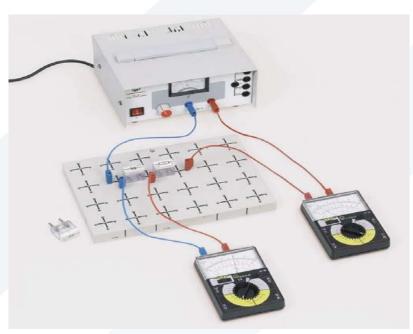Multimeters LD analog 20
1 Connecting Lead 100 cm Red
2 Pair cables 50 cm, red/blue



الشكل (4): الدارة المستخدمة في القياسات.

# 5— خطوات العمل: Carrying out the experiment

يُبيِّن الشكل (4) المونتاج المستخدم في القياسات التجريبية في حالة التغذية الأمامية. طبق فرقا في الكمون مستمراً  $V_{\rm S}$  عبر مقاومة، وسجل قيم  $I_{\rm D}$  و  $I_{\rm C}$ . رتب نتائجك في جدول مناسب.

VD	0.1	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.75
ID										
RD										

ارسم المنحني البياني للتابع  $I_D=f(V_D)$ , و استنتج جهد العتبة. الرسم المنحني البياني للتابع  $\ln(I_D)=f(V_D)$  و استنتج قيمة الثابت k , ماذا يسمى هذا الثابت.



احسب المقاومة المستمرة RD عند كل قيمة للجهد. احسب المقاومة المتناوبة rD بين نقطتين.

# التغذية العكسية.

حقق دارة التغذية العكسية.

 $V_D$  و مستمر وسجل قيم الكمون مستمر الكمون مستمر الكمون مستمر

سجل نتائجك في جدول مناسب.

$V_{s}$						
VD						
ID					A	
RD						

 $I_D=f(V_D)$  ارسم المنحني البياني للتابع

كيف يمكن استخدام الديود في تخفيض الجهد . طبق الطريقة التي تراها مناسبة عمليا و قارن النتائج مع الحسابات النظرية.



## <u>التجرية السابعة.</u>

# PN دراسة التقويم بواسطة المتصل الثنائي The Diode as a rectifier

# 1- أهداف التجربة: Objects of the Experiment


To study the characteristics of half wave rectifier	دراسة خصائص التقويم نصف الموجي مع و بدون
with and without filter and calculate the ripple	مرشح و حساب معامل التموج
factor.	

## 2- مفاهيم أساسية: Principles

تستخدم معظم الأجهزة الإلكترونية الجهد المستمر DC ، في حين أن جهد المدينة هو متناوب AC لذلك نحتاج إلى تقويم الجهد المتناوب إلى جهد مستمر، ونستخدم من أجل هذه العملية المتصل الثنائي PN.

تعتمد فكرة التقويم بواسطة المتصل الثنائي PN على كونه يمرر التيار إذا كان مصعده A موجباً بالنسبة لمهبطه K، ولا يمرره في الجهة المعاكسة (تياره صغير جداً).

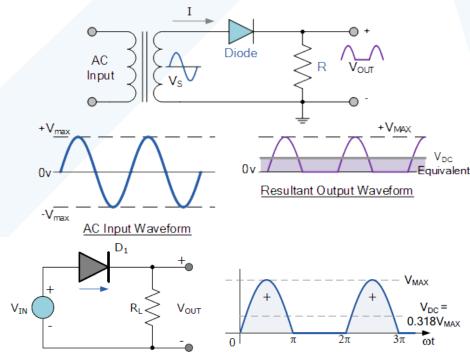
إذا طبقنا جهداً متناوبا جيبياً كما في الشكل (1) فإن المتصل الثنائي يمرر نصف الموجة الموجب، أما نصف الموجة السالب لن يمر.




الشكل (1) دارة تمرير نصف الموجة الموجب.



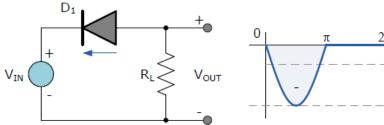أما إذا طبقنا جهداً متناوبا جيبياً كما في الشكل (2) فإن المتصل الثنائي يمرر نصف الموجة السالب، أما نصف الموجة الموجب لن يمر.



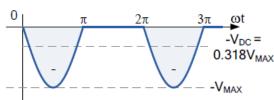

الشكل (2).

إذا طبقنا فرقاً في الكمون جيبي (متناوب)  $v=V_m\sin\omega t$  على مصعد المتصل الثنائي في دارة الشكل (1) نجد  $rac{T}{2} \leq t \leq T$  من أجل  $v_R = 0$  و  $0 \leq t \leq rac{T}{2}$  من أجل  $v_R = v$  من أجل أن فرق الكمون بين طرفي المقاومة وبالتالي فإن القيمة الوسطية لفرق الكمون  $V_R$  خلال دور واحد، أي القيمة المستمرة:

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_m \sin \omega t \ dt = \frac{V_m}{\pi}$$

يحتوي الكمون  $v_R$  بالإضافة إلى القيمة المستمرة على سلسلة من الكمونات الجيبية، ونحصل حسب سلسلة فورىيه على العلاقة التالية:

$$v_R = \frac{V_m}{\pi} (1 + \frac{\pi}{2} \sin \omega t - \frac{2}{3} \cos \omega t + \cdots)$$


بإضافة مكثفة سعتها C على التفرع مع المقاومة R في دارة الشكل (1)، فإن القسم الموجب من فرق الكمون المتناوب الذي يمر من المتصل الثنائي سيشحن المكثفة إلى أن يصبح كمونها مساوياً للقيمة العظمى  $V_m$ ، ثم تبدأ المكثفة بتفريغ شحنتها عبر المقاومة R كما في الشكل (3).

نعرف عامل التموج Ripple Factor بالعلاقة:

$$\gamma = \frac{V_{rrms}}{V_{dc}}$$

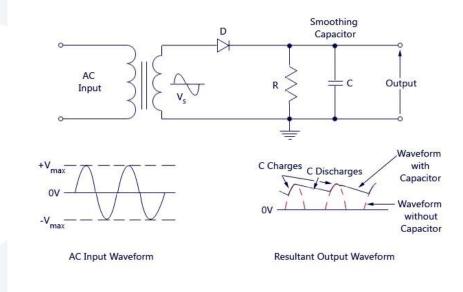حيث  $V_{rrms}$  هي القيمة المنتجة (الفعالة) لجهد تموج الخرج.





الشكل (3)

ويتعلق عامل التموج بدور الكمون الجيبي au وبثابتة زمن تفريغ المكثفة au . وكلما ازداد فرق الكمون المستمر au الذي نحصل عليه وانخفض au au وبالتالي انخفض عامل التموج، ويحسب نظرياً في هذه الحالة من العلاقة :

$$\gamma = \frac{T}{2\sqrt{3}RC}$$

يسمى التقويم  $\pi$ ذه الطريقة بالتقويم نصف الموجي، لأننا استخدمنا نصف الموحة الجيبية فقط. يوجد تقويم يسمى التقويم الموجي الكامل، وهو تقويم أكثر فعالية من التقويم نصف الموجي لأنه يستخدم الموجة بكاملها ولأن عامل التموج  $\gamma$  فيه أقل منه في التقويم نصف الموجى.

الدارة المستخدمة وطربقة العمل:

أولاً: التقويم نصف الموجى:

صل الدارة كما في الشكل (1).

ارسم شكل جهد المدخل  $u_{in}$  ، وقس قيمتها العظمى بواسطة راسم الاهتزاز المهبطى.

ارسم شكل جهد المخرج  $u_R$  ، بعد وضع المفتاح على راسم الاهتزاز المهبطي على الوضع DC، ثم قس قيمة الجهد المتناوب  $u_R$  وقيمة الجهد المستمر  $u_R$  بين طرفي المقاومة.

صل المكثفة  $C=10 \mu F$  على التوازي مع المقاومة، وارسم شكل جهد المخرج ثم سجل قيمة الجهد المتناوب  $\Delta 
u$  وقيمة الجهد المستمر بين طرفي المقاومة واحسب  $\gamma$  تجرببياً .

 $c=100 \mu F$  أعد الخطوة (4) من أجل المكثفة



## <u>التجرية الثامنة.</u>

# PN دراسة التقويم بواسطة المتصل الثنائي The Diode as a rectifier

# أهداف التجربة: Objects of the Experiment

To study the characteristics of full wave rectifier	دراسة خصائص التقويم الموجي الكامل مع و بدون
with and without filter and calculate the ripple	مرشح و حساب معامل التموج
factor.	

## مفاهيم أساسية: Principles

في تقويم نصف الموجة يستفاد من نصف موجة الدخل فقط. وبالتالي فإنه يهدر نصف الطاقة، وقد أمكن تفادي هذه السلبية باستخدام تقويم الموجة الكاملة.هذه الدارة تقوم بتقويم التيار في مقاومة الحمل اثناء النصف الموجب والنصف السالب من موجة الدخل.

تستخدم دارة تقويم الموجة الكاملة في أغلب الأجهزة التي تحتوي على لوحات إلكترونية، مثل: دوائر الاتصالات.

شواحن الهواتف الخلوبة.

شواحن البطاربات العادية والأتوماتيكي.

أجهزة التلفاز.

مصادر القدرة.(Power Supply)

الراديو.

الكمبيوتر.

## توجد طريقتان للحصول على التقويم الموجى الكامل:

الأولى باستخدام متصلين ثنائيين.

الثانية باستخدام جسريتألف من أربعة متصلات ثنائية.


## التقويم الموجى الكامل باستخدام متصلين ثنائيين:

نستخدم في هذه الطريقة متصليين ثنائيين مع محولة تحتوي على نقطة أرضي في دارتها الثانوية، كما في الشكل (1)، حيث يتناوب المتصلان في تمرير نصفي الموجة خلال دور واحد.

وهكذا عندما يكون أحد المتصلين في حالة تغذية أمامية فإن المتصل الثاني يكون في حالة تغذية عكسية، ويتم ذلك خلال النصف الأول من الدور. أما خلال النصف الثاني من الدور فإن الديود الأول يصبح في حالة تغذية عكسية والديود الثاني يصبح في حالة تغذية أمامية. تزداد في هذه الحالة القيمة المستمرة لفرق الكمون بين طر في المقاومة R وتصبح:


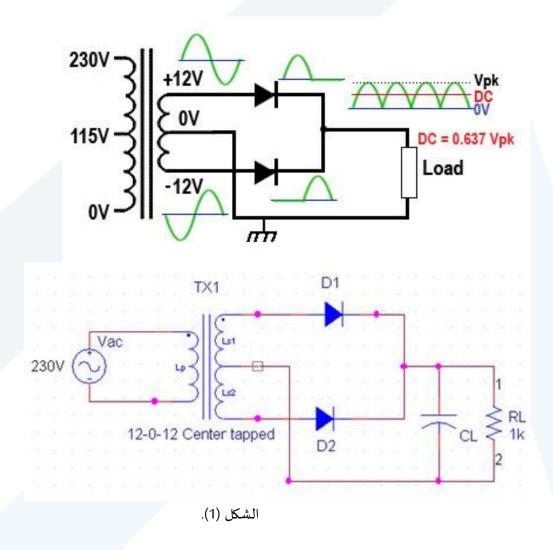
$$V_{dc} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} V_m \sin \omega t \ dt = \frac{2V_m}{\pi}$$



ويحسب عامل التموج  $\gamma$  في التقويم الموجي الكامل، مع وجود مكثفة على التفرع مع المقاومة R بالعلاقة التالية:  $\gamma = \frac{T}{4\sqrt{3}RC}$ 


حيث أن التواتر في التقويم الموجي الكامل هو ضعف التواتر في التقويم نصف الموجي.


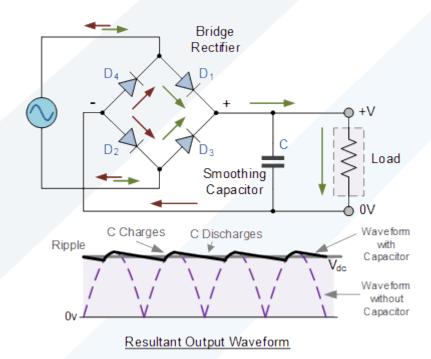
# التقويم الموجى الكامل باستخدام أربع متصلات ثنائية:

تتميز هذه الطريقة بأنها تستخدم محولة لا تحتوي على نقطة الأرضي في دارتها الثانوية، ويمكن أن توصل دارتها إلى منبع التغذية مباشرة أو عبر مقاومة لتخفيض الجهد، وأن الجهد العكسي الأعظمي المطبق على كل متصل ثنائي هو  $V_m$ بدلا من  $V_m$  كما في الحالة الأولى.


يمرر المتصلان الثنائيان  $D_2$  ،  $D_1$  التيار خلال النصف الأول من الدور حيث يكونان في حالة تغذية أمامية كما يمرر المتصلان الثنائيان  $D_4$  ،  $D_4$  ،  $D_4$  التيار خلال النصف الثاني من الدور.



الشكل (2)

## تنفيذ التجربة:

1. صل الدارة كما في الشكل (3).

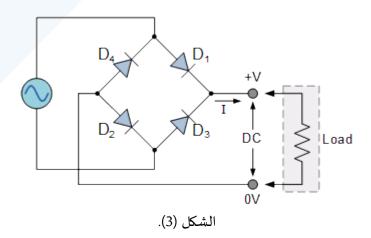



- 2. قم بتوصيل راسم الاشارة على خرج المحول و ارسم جهد الدخل
- 3. ارسم شكل جهد المخرج بين طرفي مقاومة الحمولة R باستخدام راسم الاهتزاز المهبطي، وقس فرق الكمون المستمر وفرق الكمون المتناوب بين طرفها و احسب معامل التموج.
- 4. ضع مكثفة  $c=10\mu$  على التفرع مع المقاومة R ارسم الشكل الناتج بين طرفي مقاومة الحمولة. وقس فرق الكمون المستمر وفرق الكمون المتناوب بين طرفيها، وأحسب معامل التموج نظرياً و تجريبياً
  - $c = 100 \mu F$  أعد الخطوة (4) من أجل المكثفة .5
  - 6. قارن بين تقويم نصف الموجة و تقويم الموجة الكامل.



## التجربة الثامنة.

# دراسة شحن وتفريغ مكثفة Studying the charging and discharging of a capacitor

## 1-أهداف التجربة: Objects of the Experiment

- Studing the charging and discharging of a

capacitor through resistor.

- Determing the time constants.

- Draw the curve of charging and discharging of a

capacitor.

دراسة شحن وتفريغ مكثفة عبر مقاومة. حساب الثابت الزمني للشحن والتفريغ. رسم الخط البياني لشحن وتفريغ المكثفة.

## 2- مفاهيم أساسية: Principles

أولاً: شحن مكثفة عبر مقاومة: charging of a capacitor through resistor


عندما نشحن مكثفة سعتها C عبر مقاومة R، بوساطة منبع للتيار مستمر فرق الكمون بين طرفيه V، فإنه بعد فترة من الزمن تابعة للجداء RC المسمى بـ (ثابت الزمن)، تكتسب هذه المكثفة شحنة كهربائية قدرها Q تُحقق العلاقة الآتية:

$$Q = C.V (1)$$

وخلال الشحن يمر تيار كهربائي شدته i تُعطى بالعلاقة الآتية:

$$i = \frac{dq}{dt} \tag{2}$$

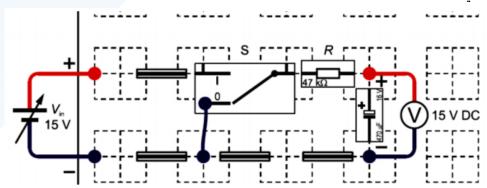لنوصل الدارة المعطاة في الشكل (1)، ولنعتبر بدء الزمن لحضظة وضع القاطعة على وضع الشحن، أي الوضع (1)، فيمر تيار تيار شدته i، وبتطبيق القانون الثاني لكيرشوف (قانون الشبكات /الحلقات/) نحصل على المعادلة التالية:



الشكل (1): الدارة المستخدمة بالتجربة.

$$V = Ri + \frac{q}{c} \tag{3}$$



وتُكتب هذه المعادلة على الشكل التالى:

$$R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{c} = V \tag{4}$$

نحصل بذلك على معادلة تفاضلية حلها من الشكل:

$$q = Q\left[1 - e^{-t/RC}\right] \tag{5}$$

وهكذا نحصل على شحنة المكثفة q بتابعية الزمن.

أما شدة التيار المار بالدارة فيُحسب من العلاقة التالية:

$$i = \frac{V}{R}e^{-t/RC} \tag{6}$$

ويُحسب فرق الجهد  $V_c$  بين طرفي المكثفة بالعلاقة التالية:

$$V_c = \frac{q}{c} = V[1 - e^{-t/RC}] \tag{7}$$

: au بالثابت الزمن السعوي، ونرمز له بالثابت الزمن السعوي، ونرمز له ب

$$\tau = RC \tag{8}$$

وهو عبارة عن الزمن اللازم لنقص الشحنة بمقدار (1/e).

ثانياً: تفريغ مكثفة عبر مقاومة: discharging of a capacitor through resistor

بعد أن يتم شحن المكثفة ننقل القاطعة إلى الوضع إلى الوضع 0 فنعزل منبع التغذية عن المكثفة وتقوم المكثفة بدور المولد فتفرغ شحنتها عبر المقاومة فيمر فها تيار i ، ونحصل بتطبيق قانون كيرشوف الثانى على العلاقة التالية:

$$Ri + \frac{q}{c} = 0 (9)$$

ونحصل أيضاً على معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى، ويُعطي حلها شحنة المكثفة بتابعية الزمن:  $q = Qe^{-t/RC}$ 

$$q = Qe^{-t/RC} (10)$$

وفرق الجهد بين طرفي المكثفة يُعطى بالعلاقة:

$$V_c = V e^{-t/RC} (11)$$

وشدة التيار المارفها:

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{V}{R}e^{-t/RC} = \frac{V}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$
 (12)



## 3 – الأجهزة والأدوات: Equipment

Circuit Components:

1- Plug-in board

2- STE resistor,  $47~k\Omega$ 

3- STE capactor,  $470 \mu F$ 

4- STE changeover switch, single-pole

Power supply:

AC/DC stabilizer

Connectors:

3 Pairs of connecting leads, red/blue, 50 cm

1 Set of 10 bridging plugs

Miscellaneous:

1 Student's stop-watch

Measurement Instruments:

1 Voltmeter, 15 V DC

عناصر الدارة:

1- لوحة لوضع العناصر

2- مقاومة 47 أوم

3- مكثفة 470 ميكرو فاراد

4- مفتاح قطع وصل

وحدة تغذية:

متناوب/مستمر مستقرة

أسلاك التوصيل:

3 أزواج من الأسلاك بطول 50 سم، أحمر/أزوق

مجموعة من 10 جسور للتوصيل

میقاتیة:

ساعة ميقاتية للطالب

أجهزة القياس:

جهاز لقياس الجهد، 15 فولت مستمر

# خطوات تنفيذ التجربة وآلية كتابة النتائج

# شحن مكثفة: charging of a capacitor

صل الدارة كما في الشكل (1)، بدايةً قبل تطبيق فرق في الجهد من منبع التغذية ضع القاطعة على الوضع (0). طبق من منبع التغذية فرقاً في الجهد قيمته  $V_{SUPPLY} = 10V$ .

أغلق القاطعة على الوضع (1) أي وضع شحن المكثفة.

شغل الميقاتية وخذ قيم الجهد بين طرفي المكثفة  $V_{C}(V)$  كل 3s وسجلها بالجدول التالي:

t(s)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
$V_C(V)$	0												

 $V_C = f(t)$  ارسم على الورقة الميلمترية المنحنى البياني

استنتج من المنحنى البياني قيمة ثابت الزمن السعوي au ، مع ذكر واحدة قياسه.

C=1 وأن  $R=1M\Omega$  أحسب قيمة ثابت الزمن السعوي نظرياً، باستخدام العلاقة au=R. مع العلم أن  $R=1M\Omega$  وأن au=10. ثم قارن بين قيمتى au العملية من المنحنى البياني، والنظرية. ماذا تلاحظ



 $au = R.\,C$  وضح كيفية استنتاج واحدة ثابت الزمن السعوي في الجملة الدولية، انطلاقا من العلاقة

$$Q = C.V \rightarrow C = \frac{Q}{V} = \frac{I.t}{I.R} = \frac{t}{R}$$
: تنویه

## تفريغ مكثفة: discharging of a capacitor

أغلق القاطعة على الوضع (0) أي وضع تفريغ المكثفة.

شغل الميقاتية وسجل قيم فرق الجهد بيم طرفي المكثفة  $V_{C}(V)$  كل 3s بالجدول التالى:

t(s)	0	3	6	9	12					
$V_{\mathcal{C}}(V)$	10									
$\ln V_C$	·									

 $ln \, V_C = f(t)$  ارسم المنحني البياني

أوجد ميل الخط البياني، ثم وبالاعتماد على العلاقة  $V_c = V e^{-t/RC}$  بين ماذا يمثل هذا الميل؟

استفد من قيمة الميل، واستنتج قيمة ثابت الزمن السعوي  $\mathcal{T}$ .


ملاحظات عامة :

أثناء عملية شحن المكثفة، وعند رسم المنحني البياني  $V_C = f(t)$ ، نحصل على منحني بياني كما هو موضح في الشكل (2).

ولاستنتاج قيمة au نرسم المماس المار من مبدأ الإحداثيات أي من أجل

نوسم المستقيم المماس والموازي لمحور الزمن، فمسقط نقطة تقاطع المماسين على محور الزمن، t=0s

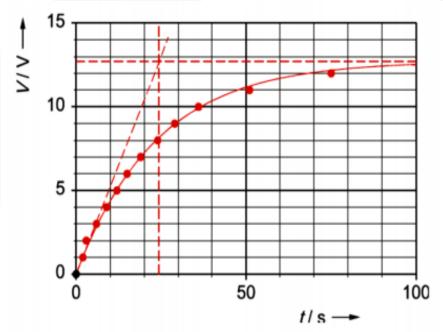يسمح لنا باستنتاج قيمة au بيانياً، وذلك كما هو موضح في الشكل (2).



الشكل (2): رسم المنحني البياني  $\mathbf{V}=\mathbf{f}(\mathbf{t})$  وطريقة حساب  $\mathbf{\tau}$  .