

المحاضرة الأولى

أتمتة صناعية

كلية الهندسة قسم الميكاترونيك جامعة المنارة

التعرف على التحكم المنطقي المبرمج والبرمجة 1

مدرس المقرر

الدكتور نسمت أبو طبق

الهدف:

تهدف هذه المحاضرة التعرف على جهاز التحكم المنطقي المبرمج أو PLC وطريقة برمجته وبرمجة بعض الأمثلة البسيطة لفهم الطريقة وممارسة المحاكاة المنطقية العقلية وباستخدام برنامج المحاكاة الخاص بالـ PLC.



الأتمتة الصناعية
التحكم المنطقي المبرمج
Programmable Logic Controller (PLC)

د. نسمت أبو طبق


جامعة المنارة كلية الهندسة قسم الميكاترونيكس

تعريف



- التحكم المنطقي المبرمج: هو التحكم عن طريق الحاسوب أو جهاز التحكم المنطقي المبرمج (PLC) حيث المتحكم هو برنامج حاسوبي بلغة الآلة.
- المكونات: مكونات صلبة Hardware و مكونات برمجية Software

المكونات الصلبة

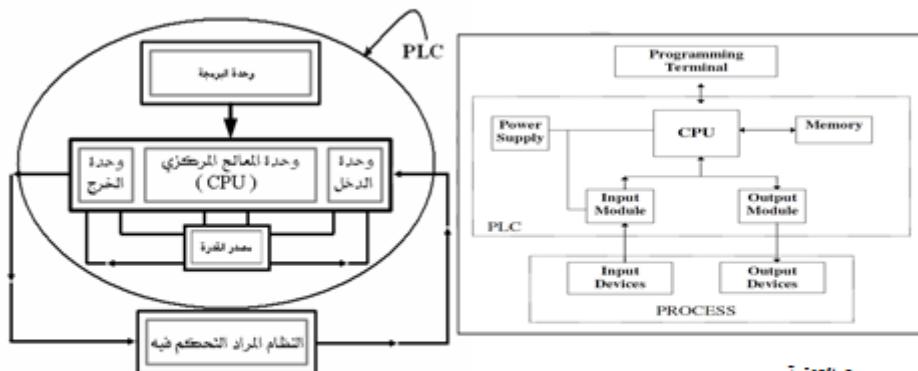


وحدة التنفيذ:
تتألف وحدات الجهاز بجهد متقارب ٢٢٠ فولت يحول إلى جهد مستمر ٢٤ فولت

وحدة المعالج центральный:
يخزن فيها البرنامج الحاسوبي وتقوم بعمليات الحساب وتختلف في سرعتها ونوعها وماركتها

وحدة البرمجة:
يكتب فيها البرنامج الحاسوبي وينقل لوحدة المعالجة للتنفيذ وهي حاسوب أو وحدة متنقلة بذريعة



المكونات ووظائفها

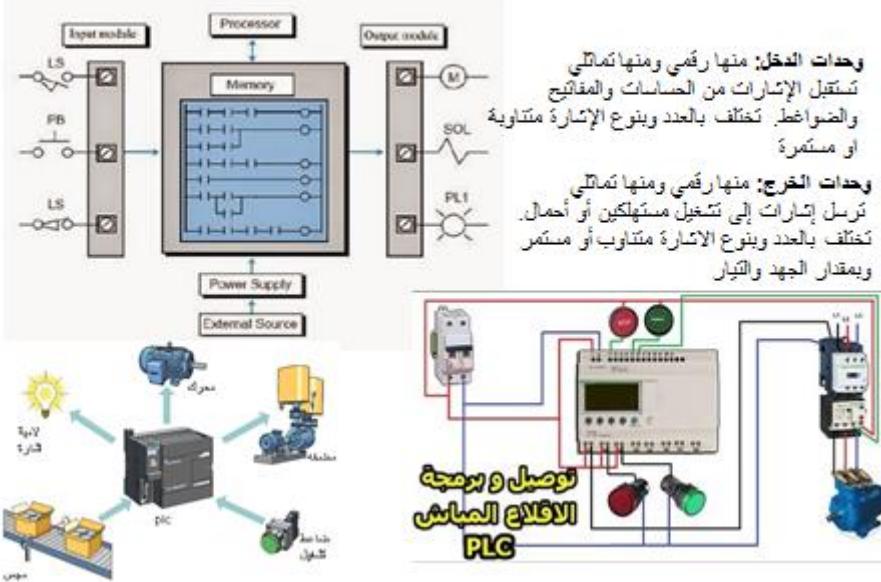


طرق البرمجة Software

- ١ - المخطط السلمي (LAD) . و اختصارها (LAD) .
- ٢ - مخطط البوابات المنطقية (CSF) . و اختصارها (CSF) .
- ٣ - Function Block Diagram (FBD) . و تسمى أيضا بـ (Step 5) .
- ٤ - قائمة الإجراءات (STL) . و اختصارها (STL) .

المخطط السلمي Ladder diagram method

والجدول التالي يوضح مثلاً لمكثفية الرابط بين رموز الدائرة المكتوبية ورموز المخطط السلمي

الوظيفة	شكل الرمز في الدائرة المكتوبة	
	شكل الرمز	رموز الرمز
مفتاح مفتوح أو ضاغط توصيل	\	S1, N.O.
مفتاح مغلق أو ضاغط فصل	/	S1, N.C.
حمل (خرج) لمبة، متمم، محرك	⊗	H1, Q1, M

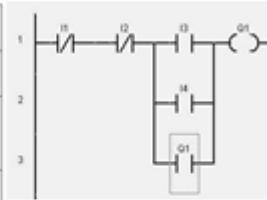

تشغيل محرك من مفاتين
مختلفتين مع متابعة ذاتية

الوصت	شكل الرمز في المخطط السلمي	
	شكل الرمز	رموز الرمز
مفتاح مفتوح أو ضاغط توصيل	[]	I1.., I7..
مفتاح مغلق أو ضاغط فصل	[]	I1.., I0..
حمل (خرج) لمبة، متمم، محرك	()	Q1.., Q0..

كتابة البرنامج


ولكتابه أي برنامج يجب أن يمر بثلاث خطوات أساسية وهي:

- ١ - دراسة النظام المراد التحكم فيه (دائرة التحكم).
- ٢ - ترميز نقاط الدخول والخروج.

مثال ١ :

شكل (١ - ٢) يوضح مخطط مسار التيار لتشغيل لمبة.

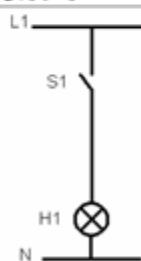والمطلوب: حول الدائرة التالية من مخطط مسار التيار إلى دائرة (LAD).




شكل (١ - ٢) مخطط مسار التيار

كتابة البرنامج

الدراسة:

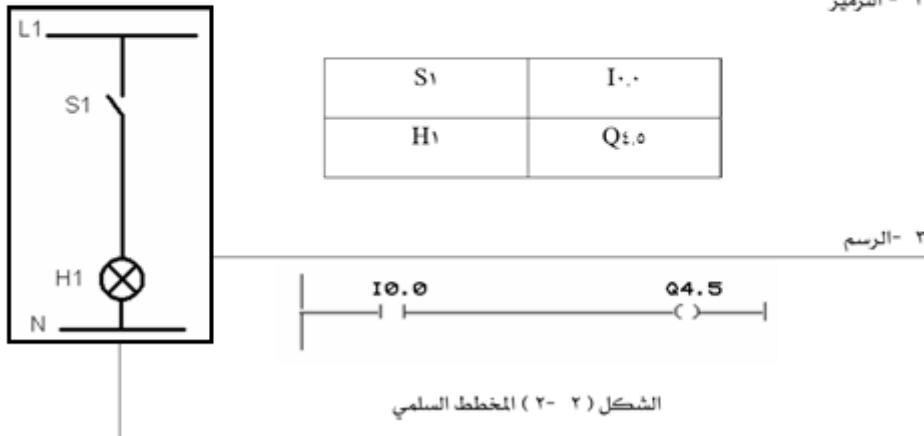- ١ - من الشكل (٢- ٢) المبين يتم تشغيل الحمل (المبة H1) بالضغط على المفتاح (S1).
- ٢ - الترميز




كتابة برنامج

مثال ٢

شكل (٢- ٢) يمثل مختلط مسار التيار لدائرة تشغيل مجموعة أحمال من ممكانيين مختلفين وتحصل من مكان واحد.

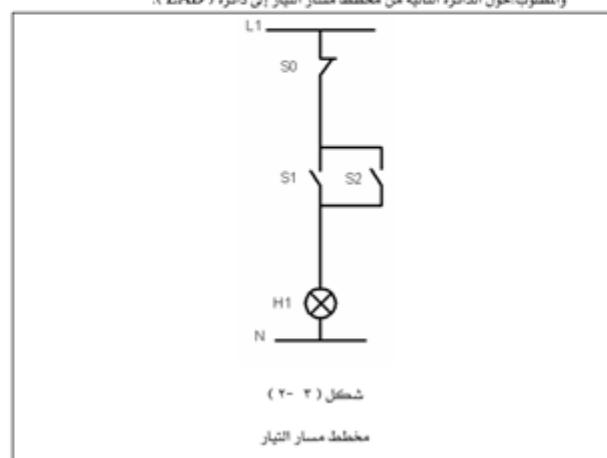والمطلوب: حول الدائرة التالية من مختلط مسار التيار إلى دائرة (LAD).




الدراسة:

- ١ - من الشكل (٢) المبين يتم تشغيل الحمل (مجموعة إضاءة H١) بالضغط على الصاغط (S١ أو S٢) والفصل بالضغط على (S٠).


٢ - الترميز



٣ - الرسم

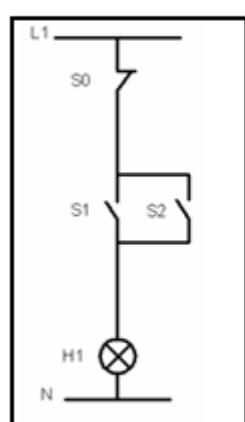


S٠	I٠.٠
S١	I٠.١
S٢	I٠.٢
H١	Q٤.٥

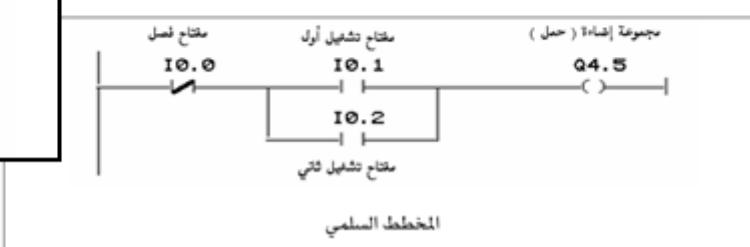

مجموعة تمارين أولى

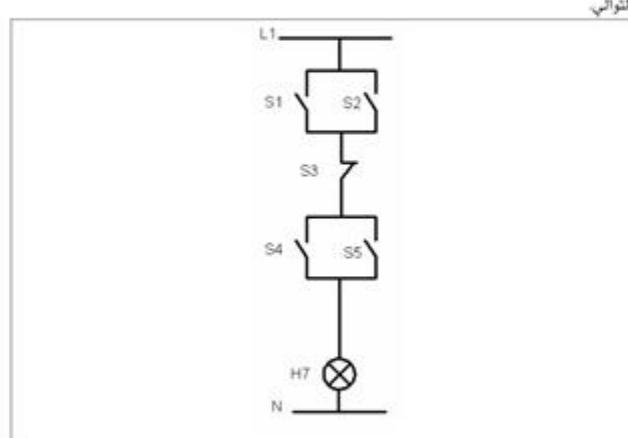المطلوب: اكتب برنامج التحكم باستخدام (LAD) . لفك دارة من دوائر التحكم التالية:
 ١ - تشغيل مجموعة إضاءة من أربعة أضواء بشروط أن يكون التشغيل من مفاتيحين مختلفتين على التوالي.



المواضة:

- ١- من الشكل المبين يتم تشغيل الحمل (مجموعه الإضاءة H7) بالضغط على المفتاح (S1 او S2) مع الضغط على المفتاح (S4 او S5). أما الضاغط (S3) فهو ضاغط فصل




٢- الترميز

S1	I _{0.1}
S2	I _{0.2}
S4	I _{0.4}
S5	I _{0.5}
S3	I _{0.3}
H7	Q _{0.0}

٣- الرسم



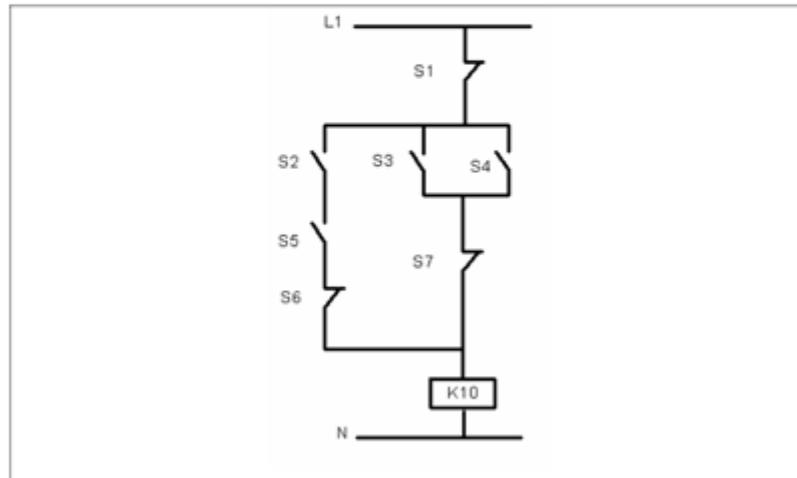ب_ تشغيل متمم من أربعة أماكن اثنان على التوالي و اثنان منفصلان. والفصل من ثلاثة أماكن
الأول فصل رئيسي والثاني للتشغيل التوالي والثالث للتشغيل التوازي.




الدراسة:


- ١ - من الشكل المبين يتم تشغيل المتمم (K10) بالضغط على المفتاح (S٤ أو S٦) أو بالضغط على (S٥ مع S٢) بالتوازي، أما الفصل فيتم عن طريق مفتاح الفصل الرئيسي (S١) أو مفتاح الفصل (S٧) الخاص بفصل مجموعة التشغيل (S٣ أو S٤) أو ضاغط الفصل (S٦) الخاص بمجموعة التشغيل التوازي (S٥ مع S٢).
- ٢ - الترميز




S ₁	I _{1.1}
S ₂	I _{1.2}
S ₅	I _{1.5}
S ₆	I _{1.3}
S ₄	I _{1.4}
S ₇	I _{1.6}

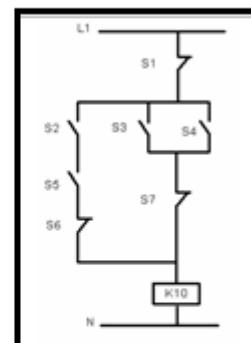

S ₇	I _{1.7}
K ₁₀	Q _{1.0}

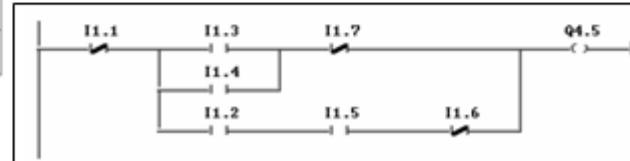

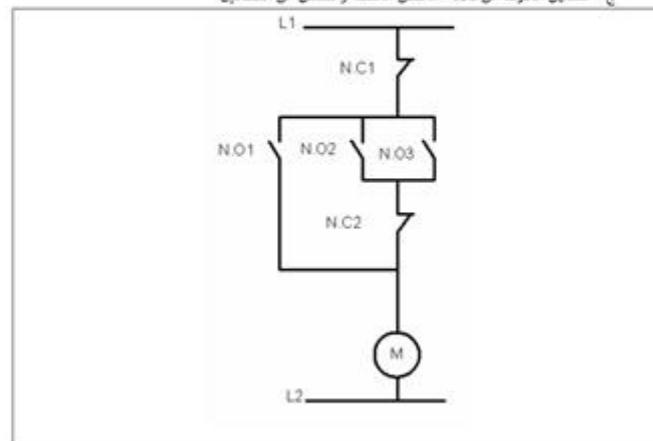ج - تشغيل محرك من ثلاثة أجهزة مختلفة والفصل من مفاتيحين




الدراسة:

- ١- من الشكل المبين يتم تشغيل المحرك (M) عن طريق المفاتيح (N.O١ او N.O٢ او N.O٣) والفصل عن طريق (N.C١ او N.C٢ او N.C٣).

٢ - الترميز

N.O١	I١.٤
N.O٢	I١.٥
N.O٣	I١.٦
N.C١	I١.٧
N.C٢	I١.٨
M	Q٤.٥

٢- الرسم

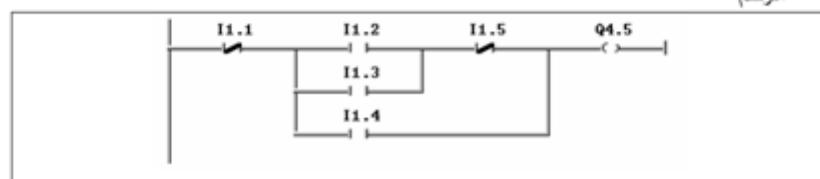


ثانياً: مخطط البوابات المنطقية (Control System Flowchart) و اختصارها (CSF) على برنامج (Stepv).

أما على برنامج (Stepv) فتسمى مخطط البوابات المنطقية بـ (Function Block Diagram) اختصارها (FBD).

وهذه الطريقة يتم استخدام البوابات المنطقية في تنفيذ عمليات التحكم، والبوابات الأساسية


الثلاث هي المستخدمة، وهي على النحو التالي:

١ - بوابة (و) وتسمى (AND) ورموزها.

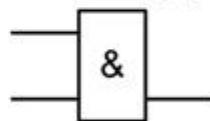

من شروط هذه الباب أن يكون لها على الأقل دخلين، وهذه البوابة تكافئ توصيل مفتاحين على التوالى إذا كان لها دخلين، أو ثلاثة مفاتيح إذا كان لها ثلاثة مدخل وهكذا. علماً أن أقصى عدد مدخل لبوابة (AND) هو (8) مدخل.

٢ - بوابة (أو) وتسمى (OR) ورموزها.

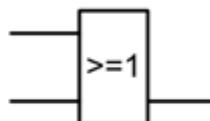

من شروط هذه الباب أن يكون لها على الأقل دخلان، وهذه البوابة تكافئ توصيل مفتاحين على التوازي إذا كان لها دخلان، أو ثلاثة مفاتيح إذا كان لها ثلاثة مدخل وهكذا. علماً أن أقصى عدد مدخل لبوابة (OR) هو (8) مدخل.

٣ - بوابة (لا) وتسمى (NOT) ورموزها.




من شروط هذه البوابة أن لها دخلاً واحداً والخرج يكون عكس الدخل دائماً. وهي تمثل مفتاح مغلقاً (N.C.).

مثال ٢:

شكل (٢ - ٢) يمثل مخلط مسار التيار لدائرة تشغيل مجموعة أحمال من مفاتيح متصلين والمفصل من مفتاح واحد.


المطلوب: حول الدائرة التالية من مخلط مسار التيار إلى دائرة (LAD).

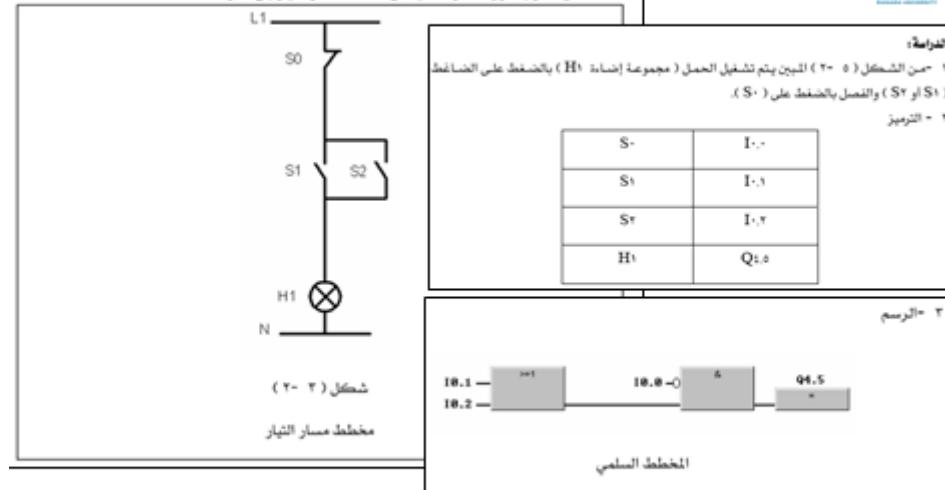

مثال ٦:

الشكل (٦ - ٢) يمثل مخلط مسار التيار لدائرة تشغيل متضم له شروط خاصة متىما هو موضع دارة مسار التيار.

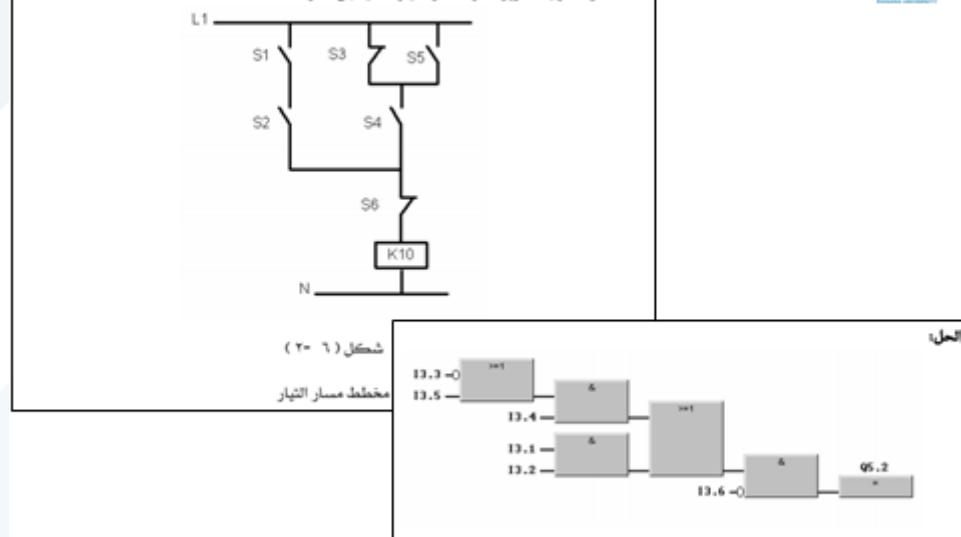المطلوب: تحويل دائرة مسار التيار التالية إلى دائرة (FBD)



مجموعة تمارين ثالثة

المطلوب: اكتب برنامج التحكم باستخدام (FBD) . لشكل دائرة من دوائر التحكم التالية :
 ١- تشغيل مجموعة إضاءة من أربعة أماكن بشروط أن يكون التشغيل من مكانين مختلفين على التوالي.




الدراسة

١- من الشكل المبين يتم تشغيل العمل (مجموعة الإضاءة H7) بالضغط على المفتاح (S1 او S2) مع الضغط على المفتاح (S4 او S5) . أما الضغط (S3) فهو ضاغط قفل


٢ = الترميز

S1	I _{1,1}
S2	I _{1,2}
S3	I _{1,3}
S4	I _{1,4}
S5	I _{1,5}
H7	Q _{1,6}

٣ = الرسم

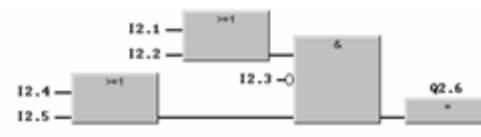


بـ تشغيل متعدد من أربعة أماكنين (التيار) واثنين من مفتاحين . والفصل من تلاته أماكنن الأول فصل رئيسى والثانى للتشغيل التوالى والثالث للتشغيل التوازى.

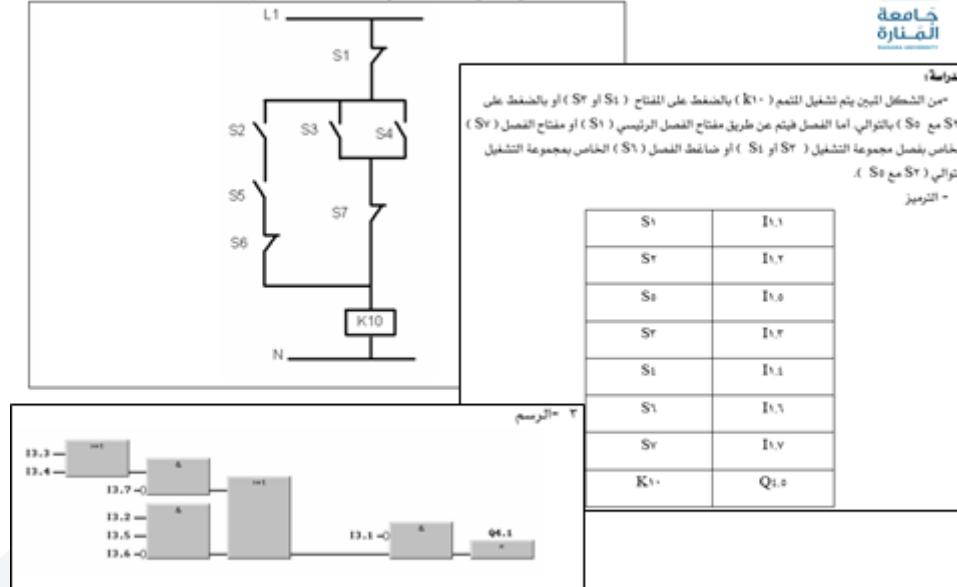

مثال ١:

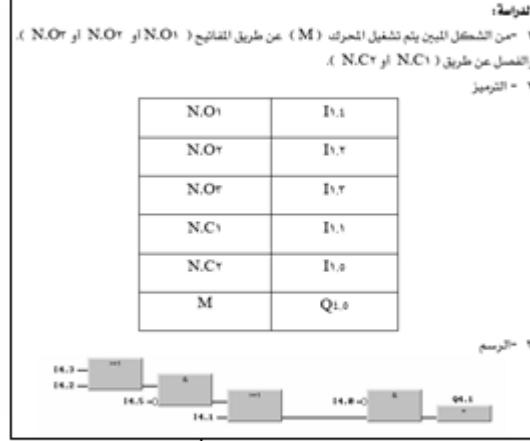
شكل (٥ - ٢) يمثل مخطط مسار التيار لدائرة تشغيل مجموعة أحمال من مكائنين مختلفتين والفصل من مكان واحد.
والمطلوب: حول الدائرة الثانية من مخطط مسار التيار إلى دائرة (FBD).



ثالثاً: قائمة الإجراءات (Statement List) (. STL). و اختصارها (.).


هذه الطريقة يتم فيها وصف الدائرة المراد التحكم بها ، بمجموعة أوامر. وهذه الطريقة أقرب ما تكون إلى البرمجة بلغة التجميع، وهي مجموعة من الأوامر يعبر عنها بحروف كما يلي:

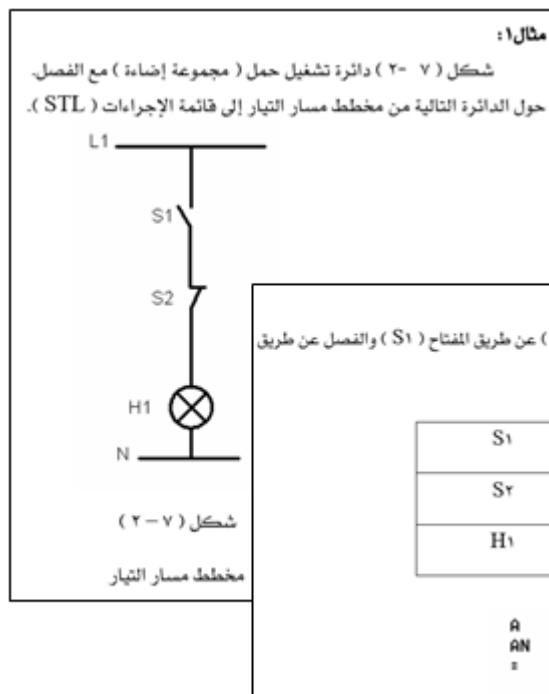- ١ - عمليات التوالى (AND) يرمز لها بالرمز (A).
- ٢ - عمليات التوازي (OR) يرمز لها بالرمز (O).
- ٣ - والفاتيح المغلقة (NOT) يرمز لها بالرمز (N).
- ٤ - الأقواس تمثل مجموعة التوازي.



مجموعة شارين ثلاثة

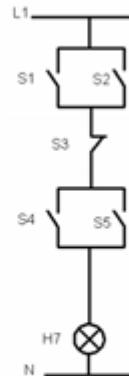المطلوب: أكتب برنامج التحكم باستخدام (STL) . لتحكم دائرة من دوائر التحكم التالية:
أ - تشغيل مجموعة إضافة من أربعة أملاك بشرط أن يكون التشغيل من مفاتيح مختلفين على التوالي




الدراسة:
1 - من الشكل المبين يتم تشغيل الحمل (مجموعة الإضافة) بالضغط على المفتاح (S٤ أو S١) مع الضغط على المفتاح (S٥ أو S٢) . أما الضغط (S٣) فهو ضاغط فصل
2 = التزفير

S ₁	I _{0,1}
S ₂	I _{0,2}
S ₃	I _{0,3}
S ₄	I _{0,4}
S ₅	I _{0,5}
H ₇	Q _{0,0}

= الرسم

```
R[  
0 I 1.1  
0 I 1.2  
)  
AN I 1.3  
R[  
0 I 1.4  
0 I 1.5  
)  
= Q 2.5
```

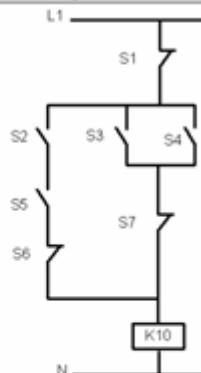ب - تشغيل مضم من أربعة أملاكين الذين على التوالي واثنين منفصلين . والفصل من ثلاثة أملاكين الأول
فصل رئيسي والثاني للتشغيل التوالي والثالث للتشغيل التوازي



S ₁	I _{0,1}	
S ₂	I _{0,2}	
S ₃	I _{0,3}	
S ₄	I _{0,4}	
S ₅	I _{0,5}	
S ₆	I _{0,6}	
S ₇	I _{0,7}	
K ₁₀	Q _{0,0}	

الدراسة:

1 - من الشكل المبين يتم تشغيل المتم (K₁₀) بالضغط على المفتاح (S₁ أو S₂) أو بالضغط على S₅ بالتوالي . أما الفصل فيتم عن طريق مفتاح الفصل الرئيسي (S₁) أو مفتاح الفصل (S₇) الخامس بفضل مجموعة التشغيل (S₂ أو S₄) أو ضاغط الفصل (S₆) الخامس بمجموعة التشغيل التوالي (S₅ مع S₂).

