

# تصميم النظم المنطقية باستخدام الدارات المنطقية المبرمجة

المحاضرة الثامنة

د.م. خولة حموي  
khawla.hamwi@gmail.com

العام الدراسي: 2023-2024

## • النمذجة البنيوية Structural modeling

1. الحزم Packages
  2. المكون Component
  3. عبارة Port Map
  4. عبارة Generic Map
- أمثلة Examples

# النمذجة البنيوية

يقصد بالنمذجة البنيوية الطريقة التي يتم فيها وصف نظام رقمي معين باستخدام بنيته الداخلية اي من خلال العناصر المكونة للنظام وطريقة ربط هذه العناصر مع بعضها البعض

## 1. الحزم Packages:

• تستخدم الحزم لتجميع مجموعة من أنواع المعطيات والوظائف والإجراءات بشكل مسبق يمكن استخدامها بشكل عام أثناء عملية التصميم والنمذجة.

```
PACKAGE package_name IS
```

```
(declarations)
```

```
END package_name;
```

```
Use work.my_package.all;
```

```
PACKAGE my_package IS  
    TYPE state( st1,st2,st3,st4);  
    TYPE color IS(red, green,blue);  
    CONSTANT vec: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0):="11111111";  
END my_package;
```

• يوجد العديد من الحزم مسبقا التعريف موزعة بين مكتبات لغة VHDL ويمكن للمستخدم تعريف الحزم الخاصة وتضمينها بأنواع المعطيات والوظائف والإجراءات الخاصة بالمستخدم وتخزينها ضمن مكتبة العمل work ومن ثم استثمارها ضمن برامج لغة VHDL.

تكتب الصيغة العامة على الشكل:

# النمذجة البنيوية

## 2. عبارة المكون COMPONENT:

• تستخدم هذه العبارة لتوصيف دائرة رقمية كالبوابة والقلاب ومن ثم إعادة استخدامها لبناء دائرة أكثر تعقيداً (عداد، مسجل إزاحة، ALU) كما

```
COMPONENT component_name IS
    PORT (port_name:signal_model signal_type;
          port_name:signal_mode signal_type;
          ...);
END COMPONENT;
```

هو الحال بالنسبة إلى النمذجة البنيوية والنمذجة الهرمية.

• يمكن أن تستخدم عبارة مكون component ضمن البنيان

والحزمة وضمن عبارة GENERATE.

• تكتب الصيغة العامة للتصريح بالشكل:

```
COMPONENT nand_gate IS
    PORT (a,b:IN BIT; c:OUT BIT);
END COMPONENT;

COMPONENT half_adder IS
    PORT (xi,yi,cin:IN BIT;
          cout, si:OUT BIT);
END COMPONENT;
```

• تم التصريح عن مكون half-adder مع تحديد منافذ الدخل والخرج ونوع هذه المنافذ.

# النمذجة البنيوية

## 3. عبارة PORT MAP:

- تستخدم هذه العبارة لربط مكونات النظام ببعضها البعض Instantiation كما هي ضمن الدارة أو النظام بعد التصريح عن هذه المكونات باستخدام عبارة مكون Component من خلال توافق منافذ الدارة الفعلية مع منافذ المكون.
- توجد طريقتان لعملية توافق المنافذ:
- طريقة الربط باستخدام الموقع: يتم فيها كتابة المنافذ كما هي بالترتيب المذكور في عبارة المكون.
- طريقة الربط باستخدام الاسم: تتم باستخدام المعامل  $\Rightarrow$  وفي هذه الحالة فإن الترتيب غير مهم. ويجب كتابة اسم المكون قبل عبارة

-----Component declaration-----

```
COMPONENT nand_gate IS  
    PORT(a,b:IN BIT;c:OUT BIT);  
END COMPONENT;
```

-----Component instantiation:-----

```
nand1: nand_gate PORT MAP (x,y,z);      --position mapping  
nand2: nand_gate PORT MAP (a=>x, b=>y, c=>z);  --nomial mapping
```

PORT MAP كما ورد في التصريح عن المكون.

مثال: ربط بوابة NAND باستخدام  
عبارة PORT MAP

# النمذجة البنيوية

## 3. عبارة PORT MAP:

يمكن التصريح عن المكون Component بطريقتين مختلفتين: 1. في جسم البرنامج الرئيسي Main code: نحتاج في هذه الحالة إلى

(a) مجموعة من ملفات VHDL عددها يساوي عدد العناصر المكونة للدارة الرقمية حيث يتضمن كل ملف كيان وبنيان العنصر

(b) ملف البرنامج الرئيسي الذي يتم فيه التصريح عن هذه المكونات ضمن قسم التصريحات لبنيان الملف الرئيسي

يتضمن الملف الرئيسي آلية ربط هذه المكونات باستخدام عبارة PORT MAP

## 2. ضمن الحزمة Package: نحتاج في هذه الحالة إلى

(a) مجموعة من ملفات VHDL عددها يساوي عدد العناصر المكونة للدارة الرقمية حيث يتضمن كل ملف كيان وبنيان العنصر

(b) ملف لإنشاء الحزمة التي يتم فيها التصريح عن المكونات

(c) ملف البرنامج الرئيسي الذي تتم فيه عملية ربط المكونات

يصرح عن الحزمة المستخدمة والمخزنة ضمن مكتبة work في قسم التصريحات الخاصة بالمكتبات باستخدام use


```
entity reg4 is
    port ( clk, clr : in bit; d : in bit_vector(0 to 3);
          q : out bit_vector(0 to 3) );
end entity reg4;
```

```
architecture struct of reg4 is
    component flipflop is
        generic ( Tprop, Tsetup, Thold : delay_length );
        port ( clk : in bit; clr : in bit; d : in bit;
              q : out bit );
    end component flipflop;
begin
    bit0 : component flipflop
        generic map ( Tprop => 2 ns, Tsetup => 2 ns, Thold => 1 ns )
        port map ( clk => clk, clr => clr, d => d(0), q => q(0) );
    bit1 : component flipflop
        generic map ( Tprop => 2 ns, Tsetup => 2 ns, Thold => 1 ns )
        port map ( clk => clk, clr => clr, d => d(1), q => q(1) );
    bit2 : component flipflop
        generic map ( Tprop => 2 ns, Tsetup => 2 ns, Thold => 1 ns )
        port map ( clk => clk, clr => clr, d => d(2), q => q(2) );
    bit3 : component flipflop
        generic map ( Tprop => 2 ns, Tsetup => 2 ns, Thold => 1 ns )
        port map ( clk => clk, clr => clr, d => d(3), q => q(3) );
end architecture struct;
```
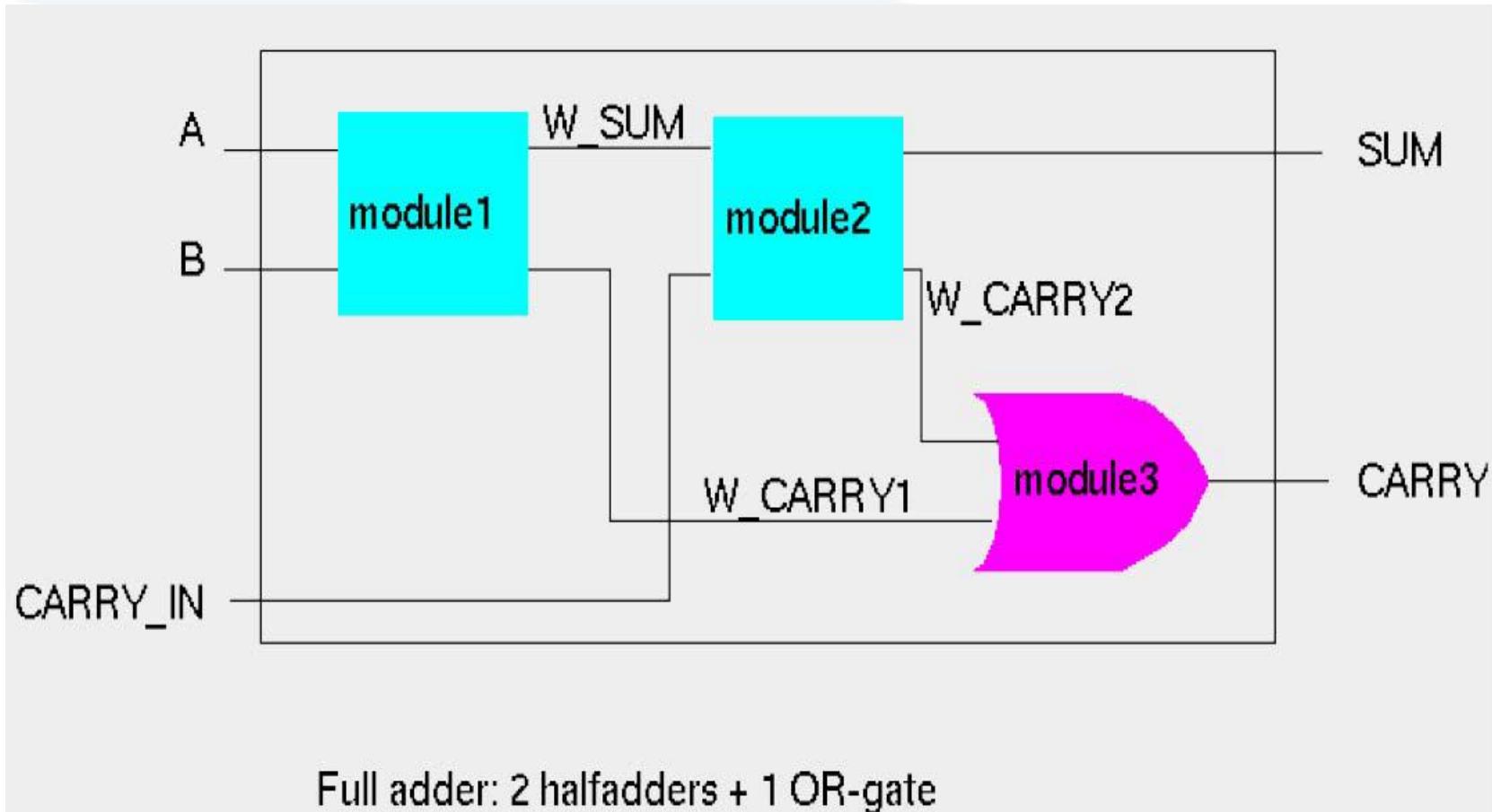
## 4. عبارة GENERIC MAP:

- إذا تضمنت عبارة المكون component في قسم التصريح عبارة GENERIC للتصريح عن المتحولات وجب عند عملية ربط المكونات مع بعضها البعض أخذ هذا المتحول بعين الاعتبار وذلك من خلال عبارة GENERIC MAP.

جامع كامل باستخدام دراتي نصف جامع وبوابة OR





## جامع كامل باستخدام دراتي نصف جامع وبوابة OR

```
entity FULLADDER is
    port (A,B, CARRY_IN: in bit;
          SUM, CARRY: out bit);
end FULLADDER;

architecture STRUCT of FULLADDER is
    signal W_SUM, W_CARRY1, W_CARRY2 : bit;

    component HALFADDER
        port (A, B : in bit;
              SUM, CARRY : out bit);
    end component;

    component ORGATE
        port (A, B : in bit;
              RES : out bit);
    end component;


begin
```

```
MODULE1: HALFADDER
    port map ( A    => A,
              SUM   => W_SUM,
              B     => B,
              CARRY => W_CARRY1 );
```

```
begin
    MODULE1: HALFADDER
        port map( A, B, W_SUM, W_CARRY1 );


    MODULE2: HALFADDER
        port map ( W_SUM, CARRY_IN,
                  SUM, W_CARRY2 );

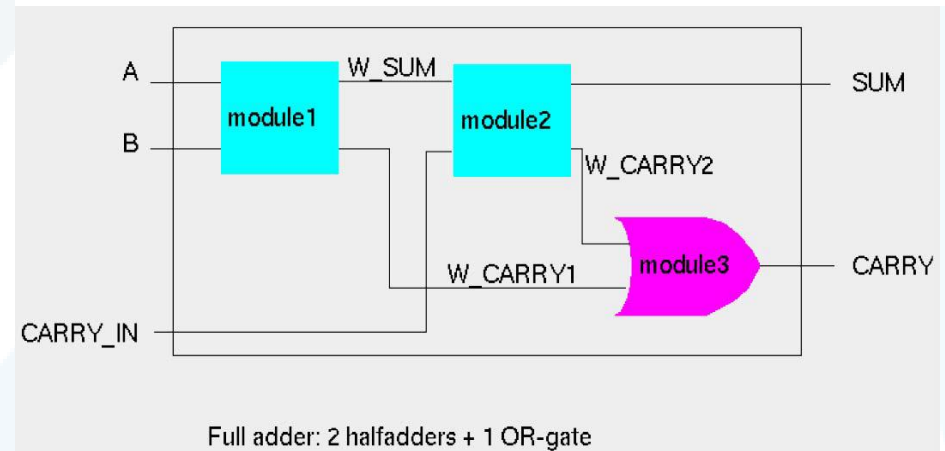    MODULE3: ORGATE
        Port map (W_CARRY2, W_CARRY1, CARRY);
end STRUCT;
```



## أمثلة

### مسجل إزاحة 8 بت

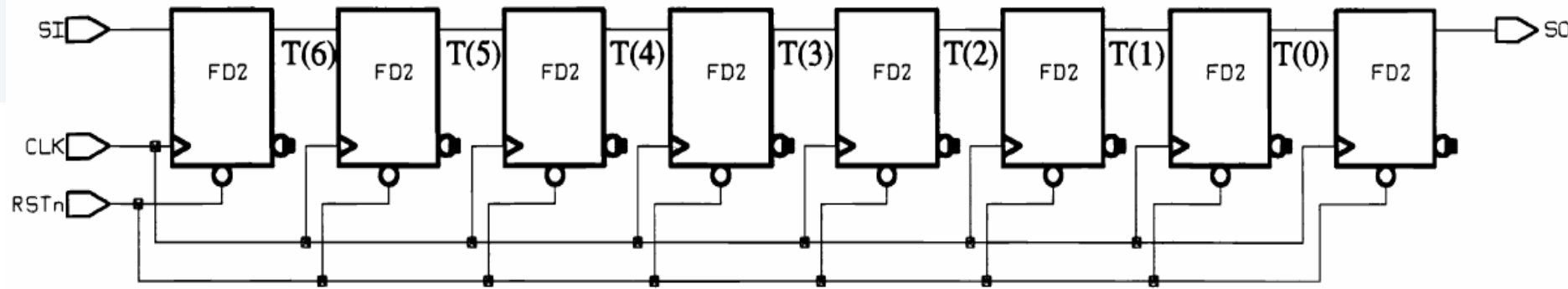

```

1  entity DFF is
2      port (
3          RSTn, CLK, D : in bit;
4          Q             : out bit);
5  end DFF;
6  architecture RTL of DFF is
7  begin
8      process (RSTn, CLK)
9      begin
10         if (RSTn = '0') then
11             Q <= '0';
12         elsif (CLK'event and CLK = '1') then
13             Q <= D;
14         end if;
15     end process;
16 end RTL;
17 -----
18 entity SHIFT is
19     port (
20         RSTn, CLK, SI : in bit;
21         SO           : out bit);
22 end SHIFT;

```


*Structural modeling consists of three parts*

- 1- behavioral model of the flip-flop using process statement*
- 2- component declaration via component keyword*
- 3- component instantiation via port map keyword*


مسجل إزاحة 8 بت

```

23 architecture RTL1 of SHIFT is
24     component DFF
25     port (
26         RSTn, CLK, D : in bit;
27         Q             : out bit);
28     end component;
29     signal T : bit_vector(6 downto 0);
30 begin
31     bit7 : DFF
32         port map (RSTn => RSTn, CLK => CLK, D => SI, Q => T(6));
33     bit6 : DFF
34         port map (RSTn, CLK, T(6), T(5));
35     bit5 : DFF
36         port map (RSTn, CLK, T(5), T(4));
37     bit4 : DFF
38         port map (CLK => CLK, RSTn => RSTn, D => T(4), Q => T(3));
39     bit3 : DFF
40         port map (RSTn, CLK, T(3), T(2));
41     bit2 : DFF
42         port map (RSTn, CLK, T(2), T(1));
43     bit1 : DFF
44         port map (RSTn, CLK, T(1), T(0));
45     bit0 : DFF
46         port map (RSTn, CLK, T(0), SO);
47 end RTL1;
48 -----
    
```

 
 
## مسجل إزاحة 8 بت باستخدام عبارة GENERATE




*In RTL2, generate statement with if and for statement is used:*

- To generate the bit number 7.*
- To generate the bits from 1 to 6.*
- To generate the bit number 0*

```

1 architecture RTL2 of SHIFT is
2     component DFF
3     port (
4         RSTn, CLK, D : in bit;
5         Q             : out bit);
6     end component;
7     signal T : bit_vector(6 downto 0);
8 begin
9     g0 : for i in 7 downto 0 generate
10         g1 : if (i = 7) generate
11             bit7 : DFF
12                 port map (RSTn => RSTn, CLK => CLK, D => SI, Q => T(6));
13         end generate;
14         g2 : if (i > 0) and (i < 7) generate
15             bitm : DFF
16                 port map (RSTn, CLK, T(i), T(i-1));
17         end generate;
18         g3 : if (i = 0) generate
19             bit0 : DFF
20                 port map (RSTn, CLK, T(0), SO);
21         end generate;
22     end generate;
23 end RTL2;
```

مسجل إزاحة 8 بت باستخدام عبارة GENERATE

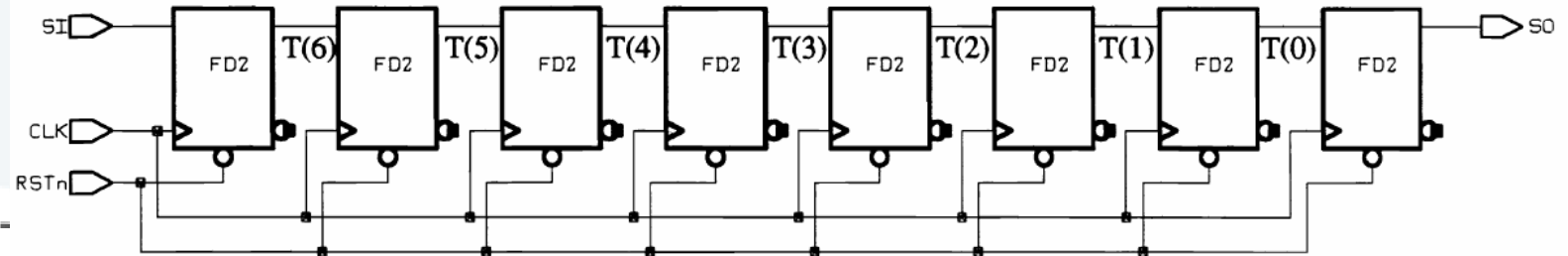

```

24 -----
25 architecture RTL3 of SHIFT is
26     component DFF
27     port (
28         RSTn, CLK, D : in bit;
29         Q             : out bit);
30     end component;
31     signal T : bit_vector(8 downto 0);
32 begin
33     T(8) <= SI;
34     SO  <= T(0);
35     g0 : for i in 7 downto 0 generate
36         allbit : DFF
37             port map (RSTn => RSTn, CLK => CLK, D => T(i+1), Q =>
38                 T(i));
39     end generate;
40 end RTL3;
    
```

*In RTL3, generate statement  
 with for statement is used to generate  
 the all 8-bits*