

# Lecture 3

## Logic Gates

**Dr. BASSAM ATIEH**

➤ A logic gate is an electronic circuit used for manipulation of binary data.

• البوابة المنطقية هي دائرة إلكترونية تستخدم لمعالجة البيانات الثنائية.

➤ There are various logic gates in used in digital computer.

• هناك العديد من البوابات المنطقية المستخدمة في الكمبيوتر الرقمي.

➤ Each logic circuit will have a distinct graphical symbol and its operation can be represent as an expression.

• لكل دائرة منطقية رمز بياني مميز ويمكن أن تمثل عمليتها تعبيراً.

➤ Each gate will take one or more binary bits as inputs and generates a single binary output that is equal to 1 or 0

• يكون لكل بوابة مدخل او مدخلان يحملان بيان بالنظام الثنائي وتولد مخرجا ثنائيا واحدا يساوي 1 أو 0

➤ For each logic gate the operations can be represented as truth table.

• لكل بوابة منطقية يمكن تمثيل عملياتها بجدول الحقيقة.

➤ Truth table: The input-output relationship of the binary bits in a tabular form is called as a truth table.


• جدول الحقيقة: تمثل علاقة المدخلات والمخرجات من البتات الثنائية على شكل جدول يسمى بجدول الحقيقة.

➤ The different logic gates available in a digital computer are:

• البوابات المنطقية المختلفة المتاحة في الكمبيوتر الرقمي هي:
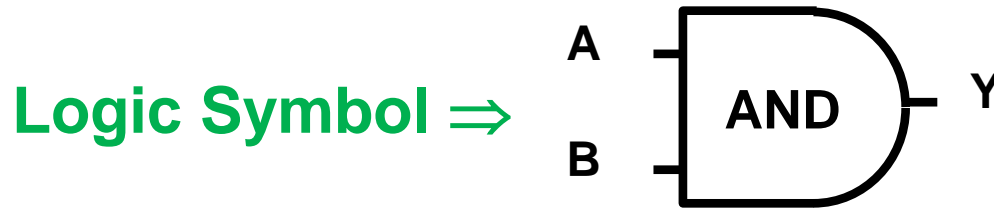
# AND Function

**Text Description**  $\Rightarrow$  Output Y is TRUE if inputs A AND B are TRUE, else it is FALSE.



**Truth Table**  $\Rightarrow$


INPUTS		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND Gate Truth Table

**Boolean Expression**  $\Rightarrow$   $Y = A \times B = A \cdot B = AB$       **AND Symbol**
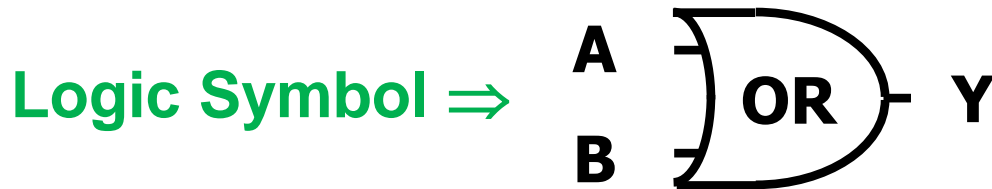
# OR Function

**Text Description**  $\Rightarrow$  Output Y is TRUE if input A **OR** B is TRUE, else it is FALSE.



**Truth Table**  $\Rightarrow$


INPUTS		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR Gate Truth Table

**Boolean Expression**  $\Rightarrow$   $Y = A + B$     **OR Symbol**
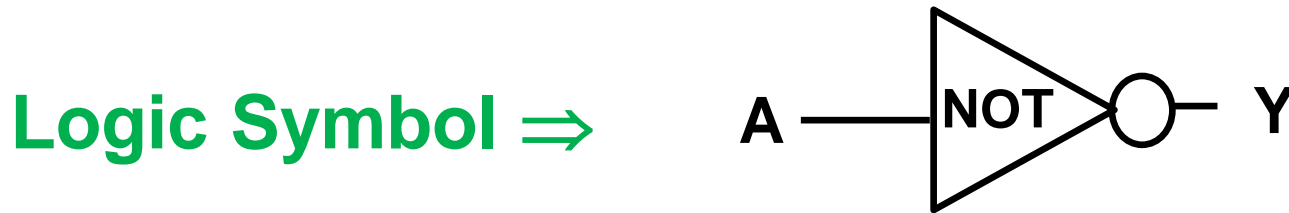
# NOT Function (inverter)

**Text Description**  $\Rightarrow$  Output Y is TRUE if input A is FALSE, else it is FALSE. Y is the inverse of A.



**Truth Table**  $\Rightarrow$

INPUT	OUTPUT
A	Y
0	1
1	0

NOT Gate Truth Table

**Boolean Expression**  $\Rightarrow$   $Y = \overline{A}$

NOT Bar

Alternative Notation

$$Y = A'$$
$$Y = !A$$

# NAND Function


**Text Description** ⇒

Output Y is FALSE if inputs A AND B are TRUE, else it is TRUE.

A bubble is an inverter

This is an AND Gate with an inverted output.

**Logic Symbol** ⇒

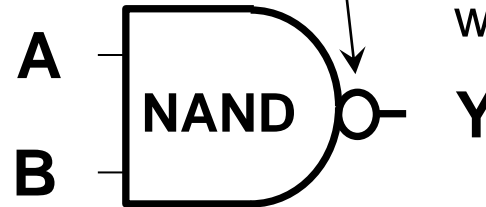

**Truth Table** ⇒

INPUTS		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND Gate Truth Table


**Boolean Expression** ⇒  $Y = A \times B = \overline{AB}$

# NOR Function

**Text Description** ⇒

Output Y is FALSE if input A OR B is TRUE, else it is TRUE.

**Logic Symbol** ⇒

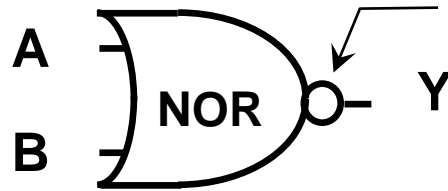

A bubble is an inverter.

This is an OR Gate with its output inverted.

**Truth Table** ⇒

INPUTS		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


NOR Gate Truth Table

**Boolean Expression** ⇒

$$Y = \overline{A + B}$$



# Circuit-to-Truth Table Example

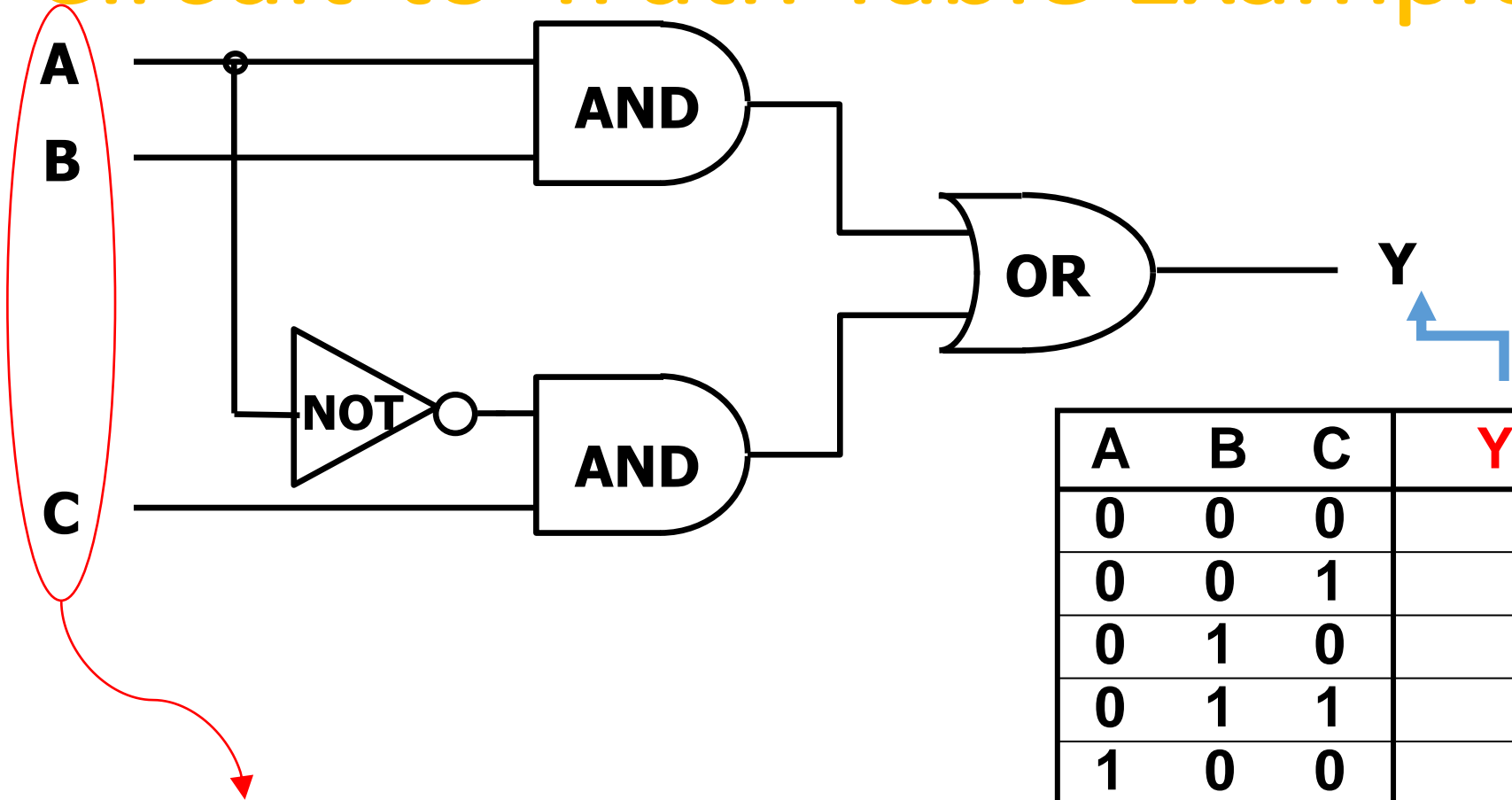


A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	


2<sup># of Inputs</sup> = # of Combinations

$$2^3 = 8$$

# Circuit-to-Truth Table Example

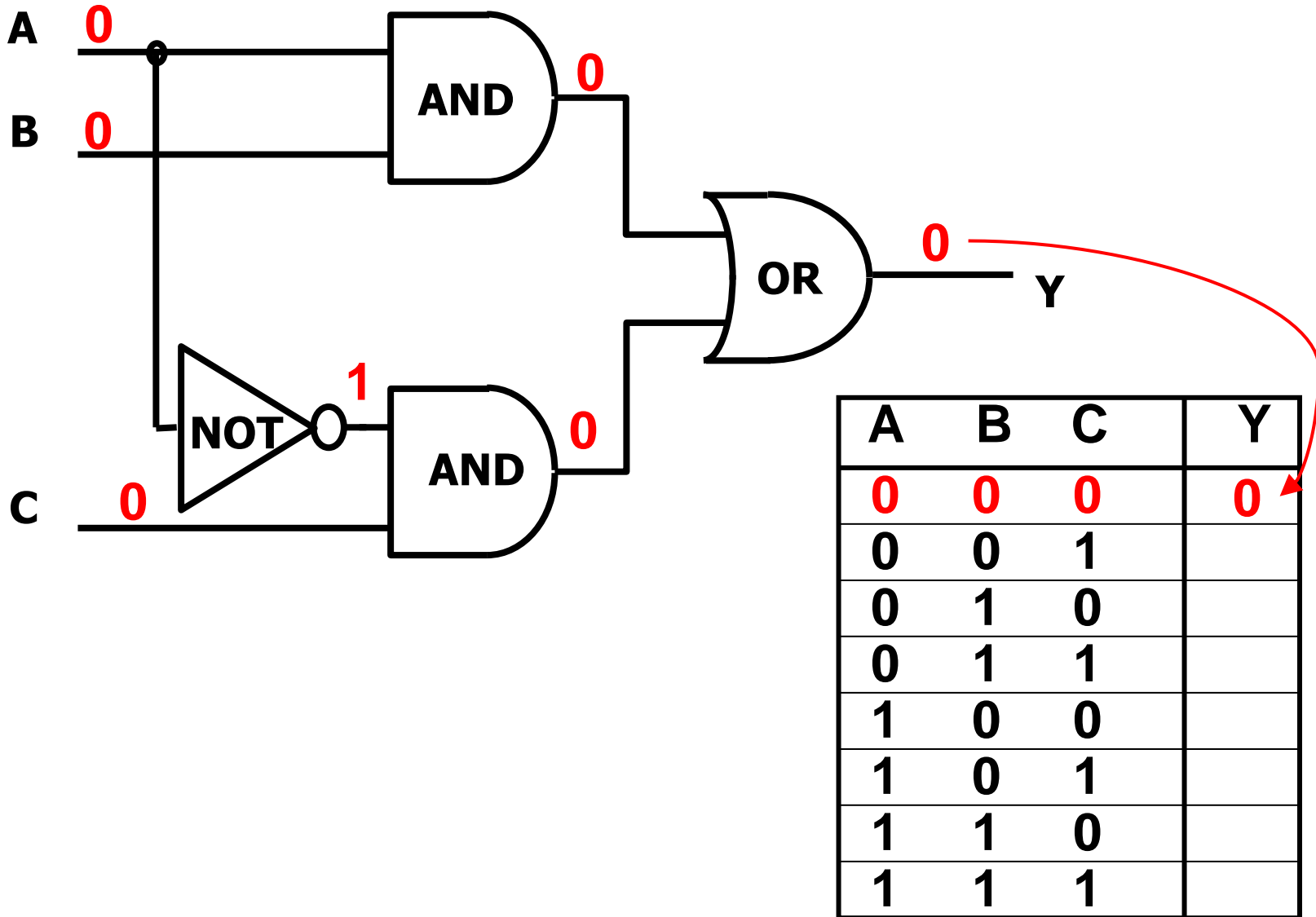


# Circuit-to-Truth Table Example

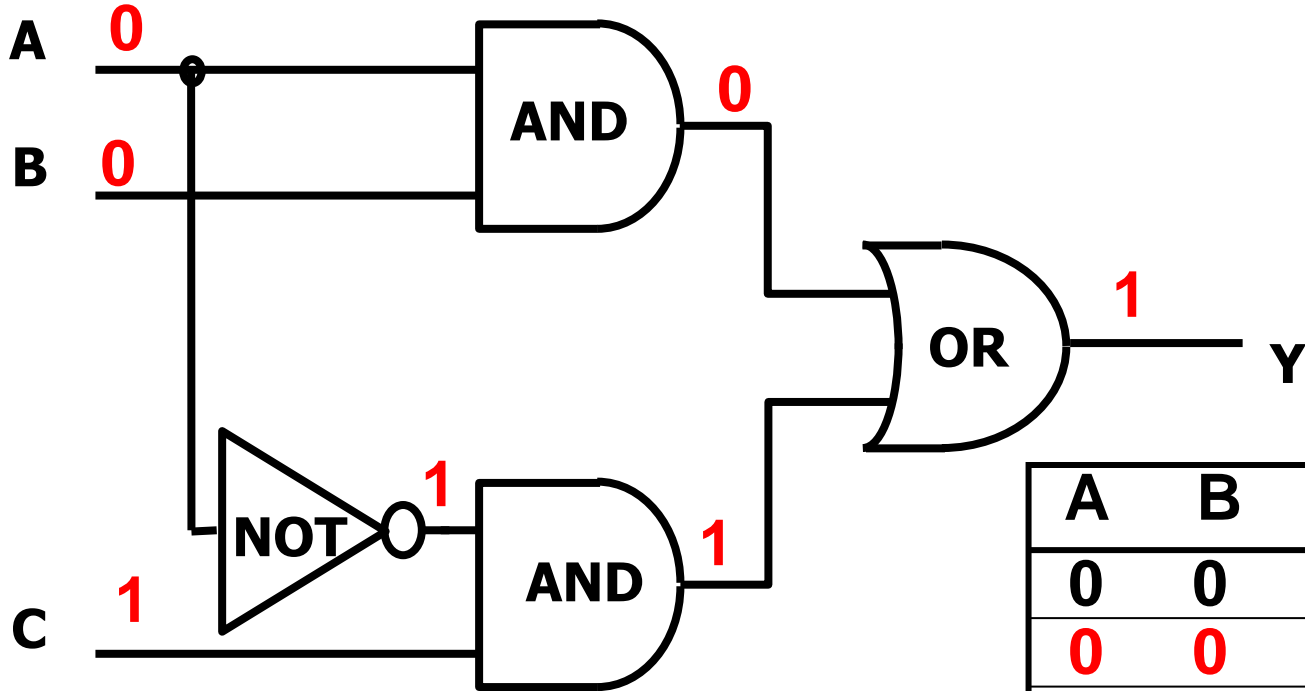


A	B	C	Y
0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	


# Circuit-to-Truth Table Example

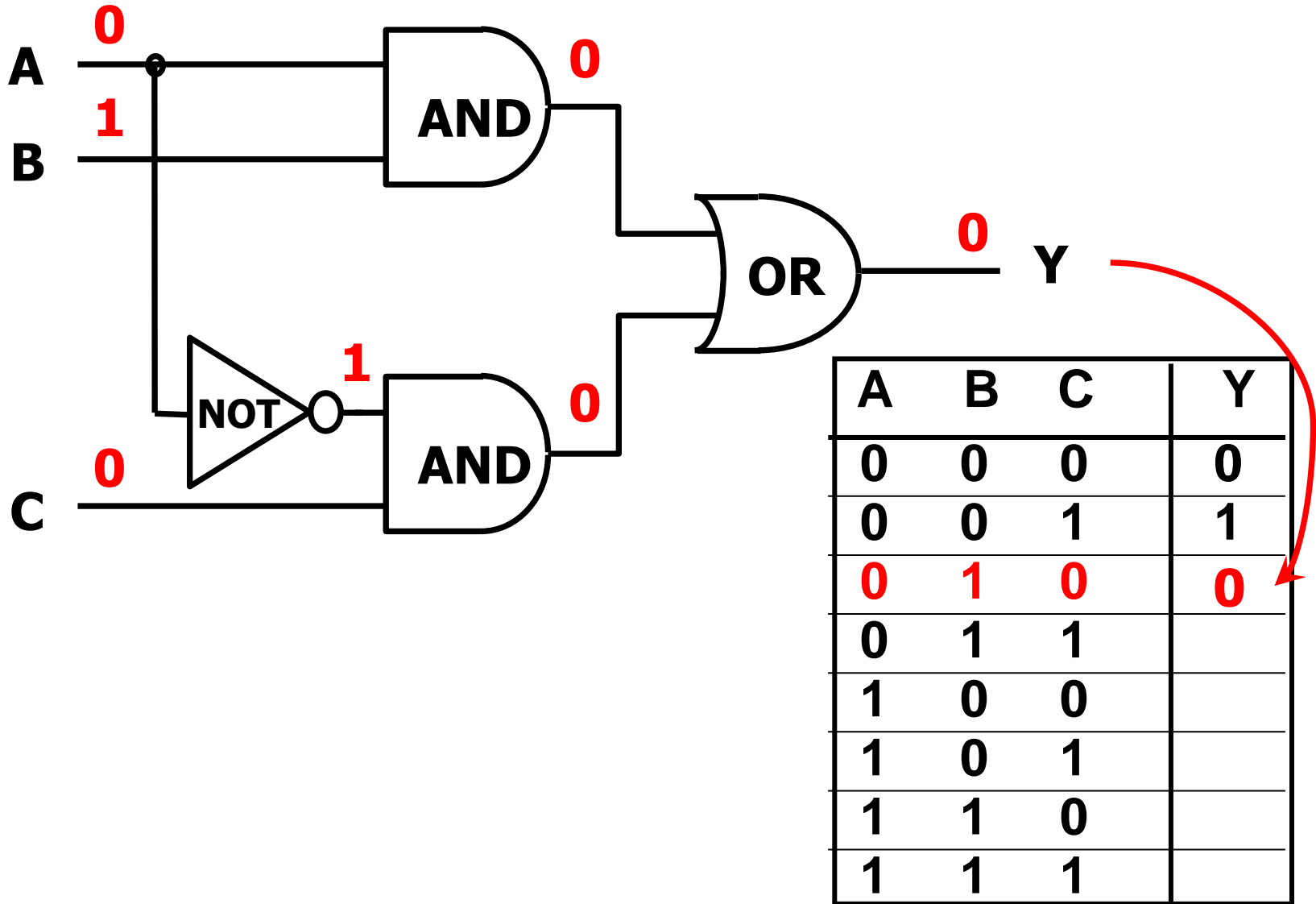

# Circuit-to-Truth Table Example

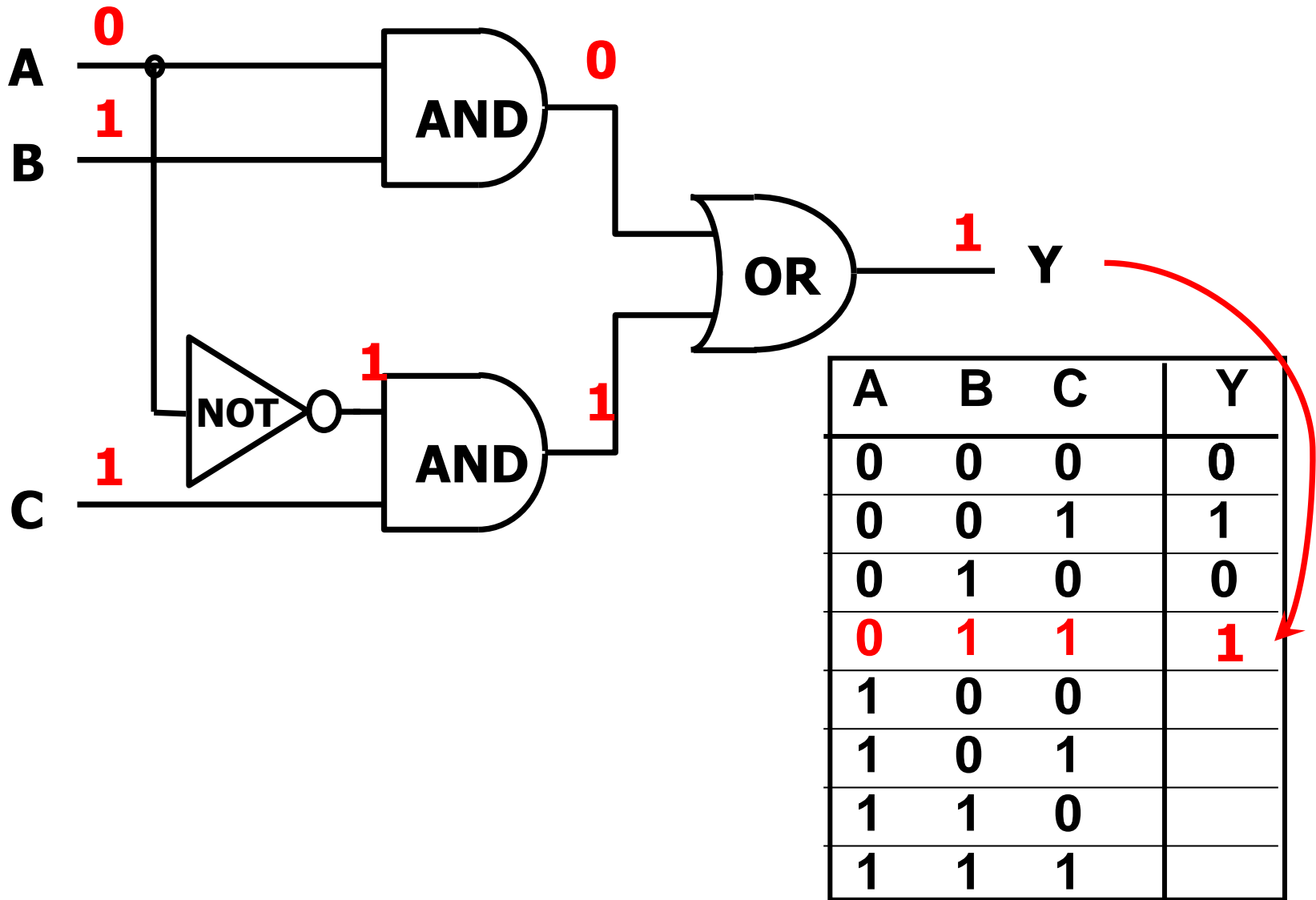


# Circuit-to-Truth Table Example

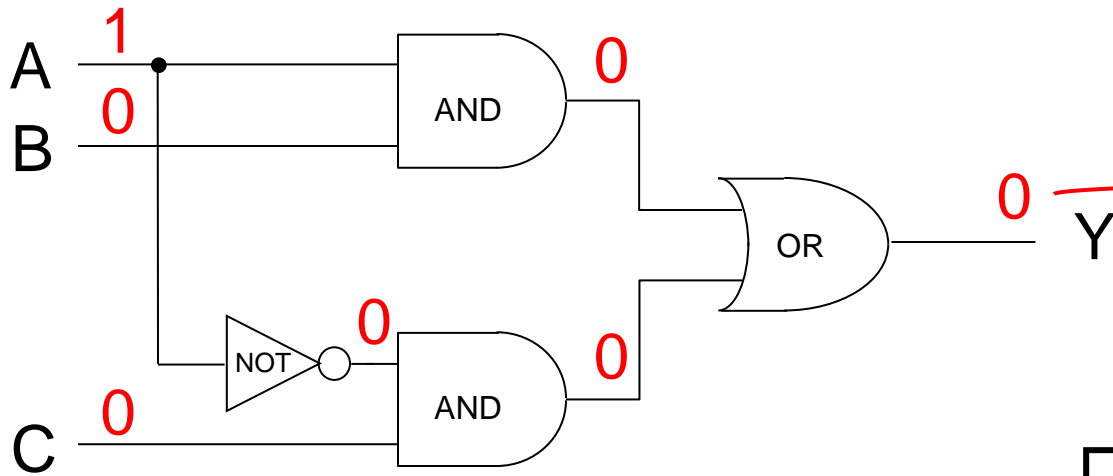


A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

# Circuit-to-Truth Table Example

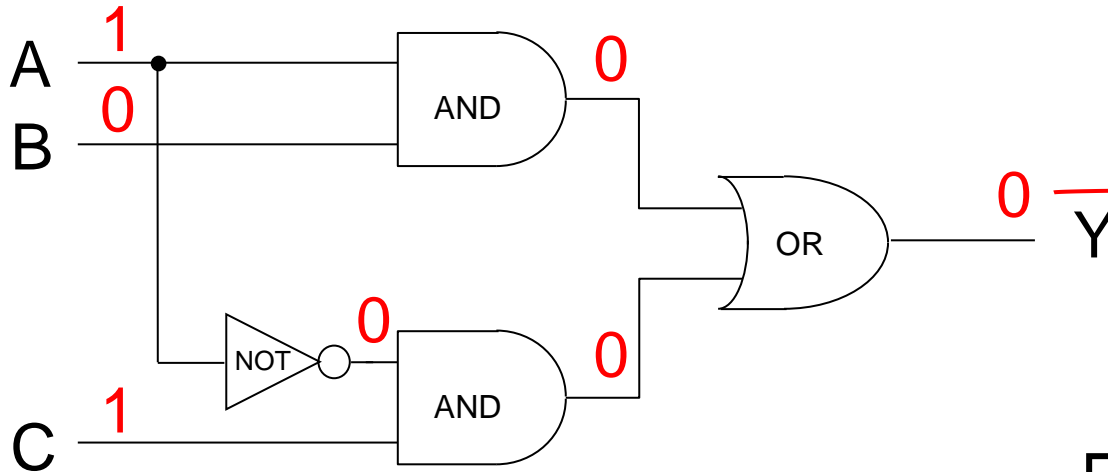

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	
1	1	1	


# Circuit-to-Truth Table Example

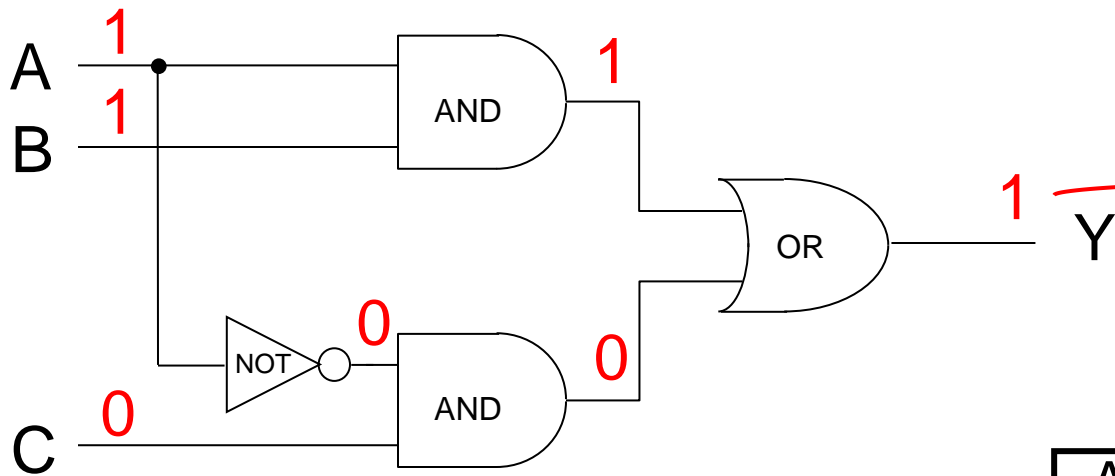

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	




# Circuit-to-Truth Table Example

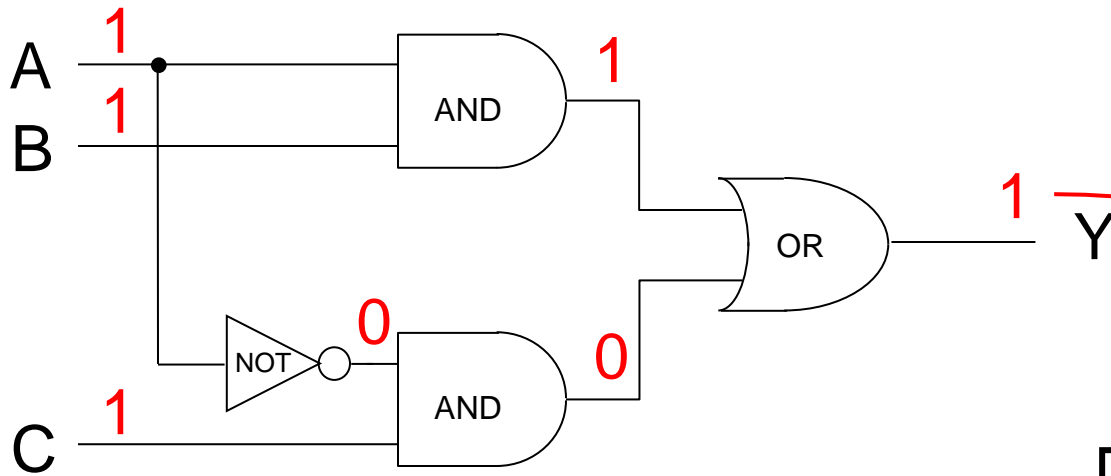


A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

# Circuit-to-Boolean Equation

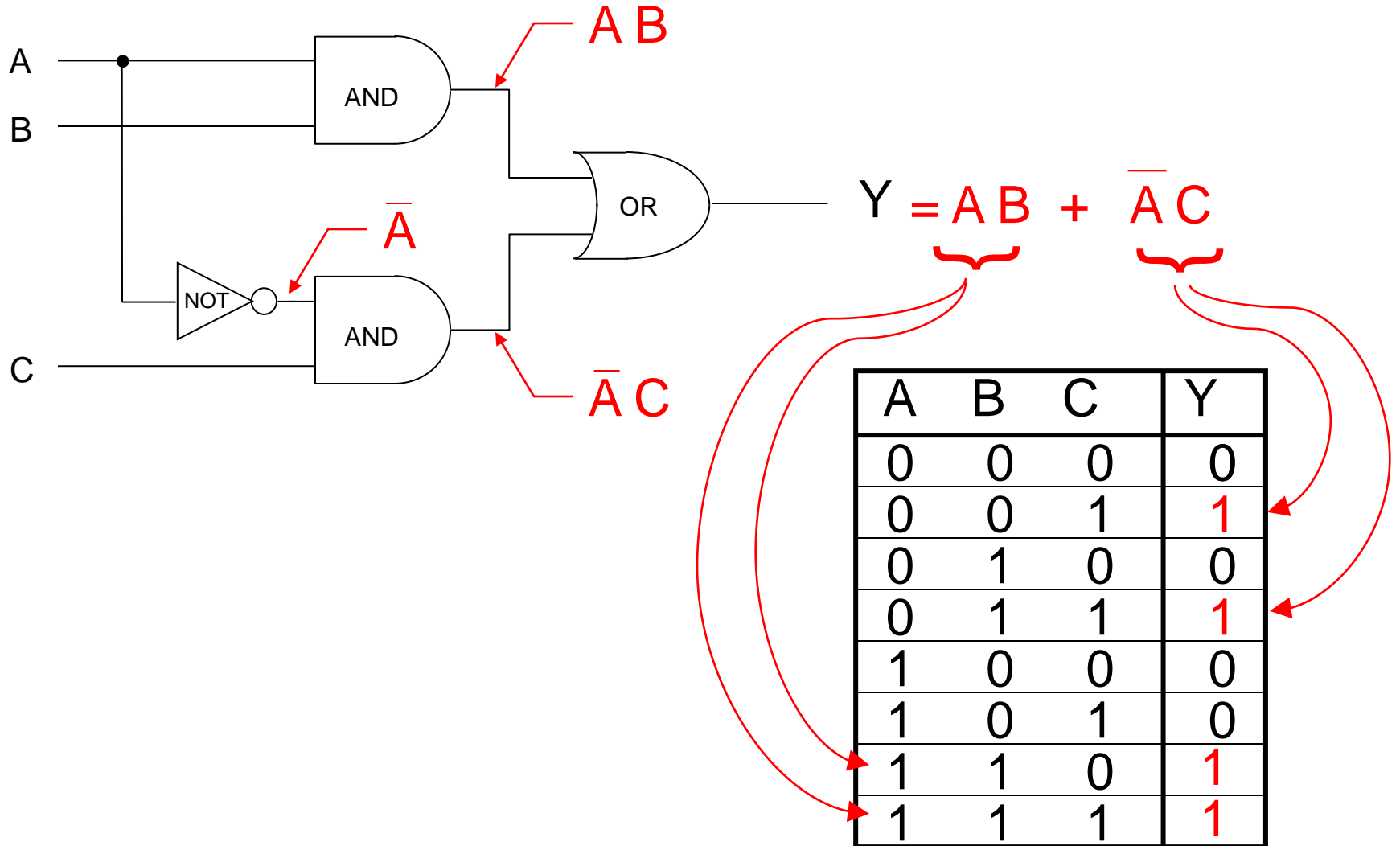

# A - O - I Logic

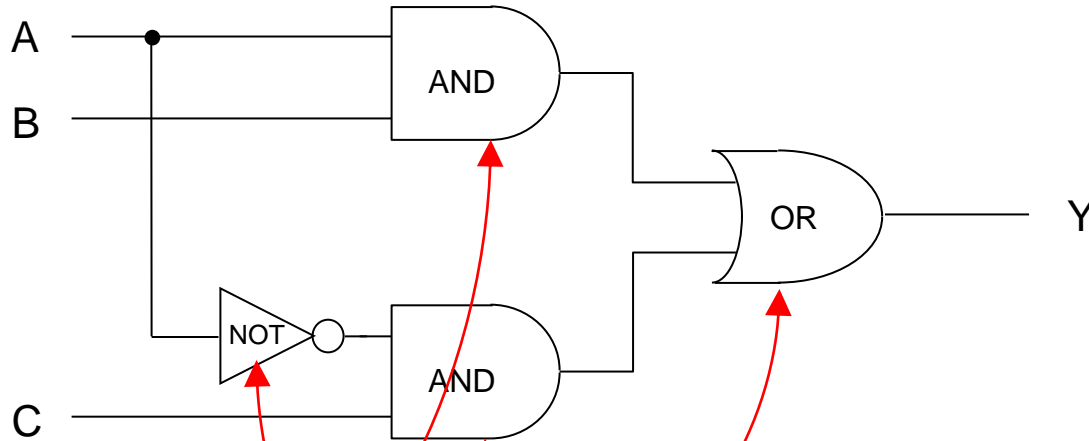

**A**ND Gates

**O**R Gates


**I**NVERTER Gates

Other Logic Arrangements:

**N**AND - **N**AND Logic

**N**OR - **N**OR Logic

# NAND Gate – Special Application

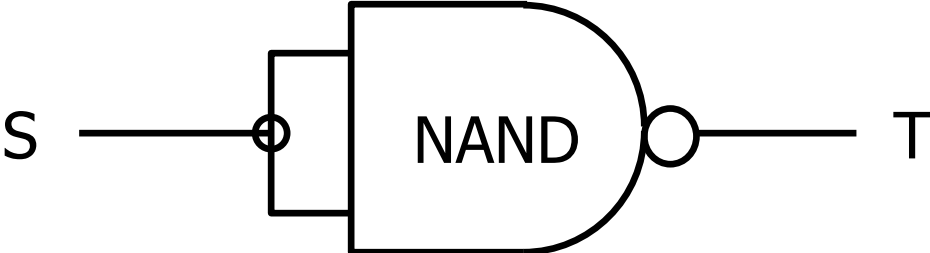



S	T
0	1
1	0



Equivalent To An Inverter Gate

INPUTS		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# NOR Gate - Special Application

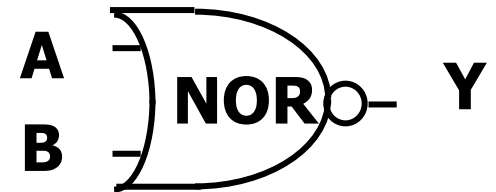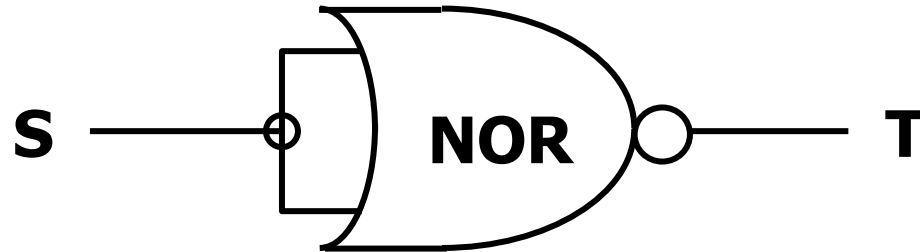

S	T
0	1
1	0

INPUTS		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

**Equivalent To An Inverter Gate**