

# تصميم رقمي متقدم

# Advanced Digital Design

Dr.-Eng. Samer Sulaiman

2021-2022

# مفردات المنهاج



جامعة  
المنارة  
MANARA UNIVERSITY

- أساسيات التصميم الرقمي
- عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)
- نمذجة التصميم الرقمي باستعمال لغة توصيف الكيان الصلب VHDL
- المحاكاة الوظيفية والزمنية للأنظمة الرقمية

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

#### • خطوات التصميم

- تحديد مواصفات الدارة
- كتابة التعابير المنطقية (التابع المنطقي للدارة)
- تبسيط تلك التعابير إما باستخدام نظريات الجبر البولياني أو باستخدام مخططات كارنوف
- بناء الدارة المنطقية التي تم تصميمها، إما باستخدام البوابات الأساسية OR و AND و NOT أو باستخدام نوع واحد من البوابات NOR أو NAND

### • الدارة المنطقية التوافقية Combinational Logic Circuit:

- تعتمد على البوابات وعلى عدم وجود عناصر التخزين
- وظيفتها تقتصر على ربط متغيرات الدخل بعمليات منطقية لتوليد متغيرات الخرج
- يعتمد الخرج فقط على القيم الحالية للدخل، فمتى ما تغيرت قيم الدخل تغيرت معها قيم الخرج.
- تتكون الدائرة التوافقية،



- من مجموعة من متحولات الدخل،
- من مجموعة من البوابات المنطقية
- من مجموعة من متحولات الخرج .
- تستقبل الدائرة إشارات الدخل (واحدات 1 وأصفار 0) تعالجها وتولد إشارات الخرج أيضاً كواحدات 1 وأصفار 0
- يمكن تحديد الدارة التوافقية بجدول الحقيقة الذي يمثل قيم الخرج لكل مجموعة من متغيرات الدخل.
- يمكن أيضاً وصف الدارة التوافقية بمجموعة من التوابع البوليانية، واحدة لكل قيمة خرج.

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

#### • مرحلة تحليل الدارة:

- يجب أولاً تحديد الوظيفة التي تنفذها الدارة.
- تبدأ هذه المهمة بمخطط منطقي معين وتنتهي بمجموعة من الوظائف المنطقية ، أو جدول الحقيقة ، وربما شرحاً لعمل الدارة.
- إذا كان المخطط المنطقي المراد تحليله مصحوباً بتابع أو شرح لما يفترض تحقيقه، فإن مشكلة التحليل تقتصر على التحقق من الوظيفة المحددة.
- يمكن إجراء التحليل يدوياً عن طريق البحث عن التوابع المنطقية أو جدول الحقيقة أو باستخدام برنامج محاكاة الكمبيوتر.
- تتمثل الخطوة الأولى في التحليل في التأكد من أن الدارة المعينة توافقية وليست متسلسلة.
- يحتوي الرسم التخطيطي للدارة التوافقية على بوابات منطقية بدون مسارات التغذية الراجعة أو عناصر الذاكرة.
- مسار التغذية الراجعة هو اتصال من خرج إحدى البوابات إلى مدخل البوابة الثانية التي يشكل خرجها جزءاً من الدخل إلى البوابة الأولى.
- بمجرد التحقق من أن المخطط المنطقي هو مخطط دائرة توافقية، يمكن المضي قدماً للحصول على توابع الخرج المنطقية أو جدول الحقيقة.
- سيتم اتباع الخطوات التالية:
- تسمية جميع مخرجات البوابة التي تمثل كدالة لمتغيرات الدخل برموز عشوائية (ولكن بأسماء ذات معنى)
- تحديد التوابع المنطقية لكل خرج بوابة
- تسمية البوابات التي هي تابع لمتغيرات الدخل والبوابات التي تم تسميتها مسبقاً برموز عشوائية أخرى.
- إيجاد التوابع المنطقية لهذه البوابات
- تكرار الخطوة 2 حتى يتم الحصول على مخرجات الدائرة

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:


### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

#### • مرحلة تحليل الدارة:

• مثال: ليكن لدينا الدارة المنطقية الموضحة بالشكل التالي:

• من هذه الدارة يمكننا ملاحظة وجود ثلاثة مداخل هي  $A, B, C$  ومخرجين هما  $F_1, F_2$  بالإضافة إلى ثلاثة مخارج انتقالية وهم  $T_1, T_2, F_2'$

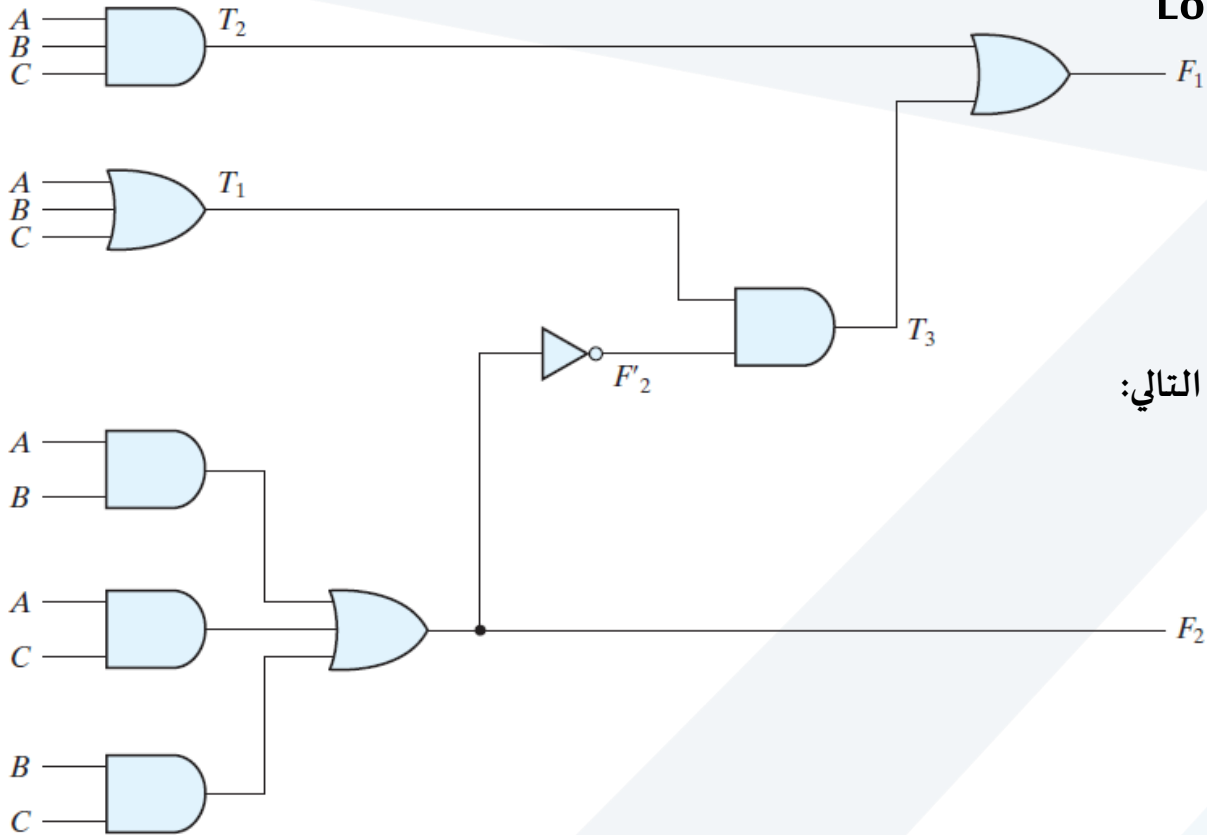• يمكن انشاء جدول الحقيقة لهذه الدارة على الشكل التالي:



A	B	C	F <sub>2</sub>	F <sub>2</sub> '	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	0	1

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

• الدارات المنطقية التوافقية:

• تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

• مرحلة تحليل الدارة:

• مثال: ليكن لدينا الدارة المنطقية الموضحة بالشكل التالي:

• وبالتالي يمكننا استنتاج التوابع المنطقية لخرج الدارة:

$$F_2 = AB + AC + BC$$

$$T_1 = A + B + C$$

$$T_2 = ABC$$

$$T_3 = F_2 \cdot T_1$$

$$F_1 = T_3 + T_2$$

$$F_1 = T_3 + T_2 = F_2 \cdot T_1 + ABC$$


$$= (AB + AC + BC) \cdot (A + B + C) + ABC$$

$$= (A' + B')(A' + C')(B' + C)(A + B + C) + ABC$$

$$= (A' + B'C')(AB' + AC' + BC' + B'C) + ABC$$

$$= A'BC' + A'B'C + AB'C' + ABC$$

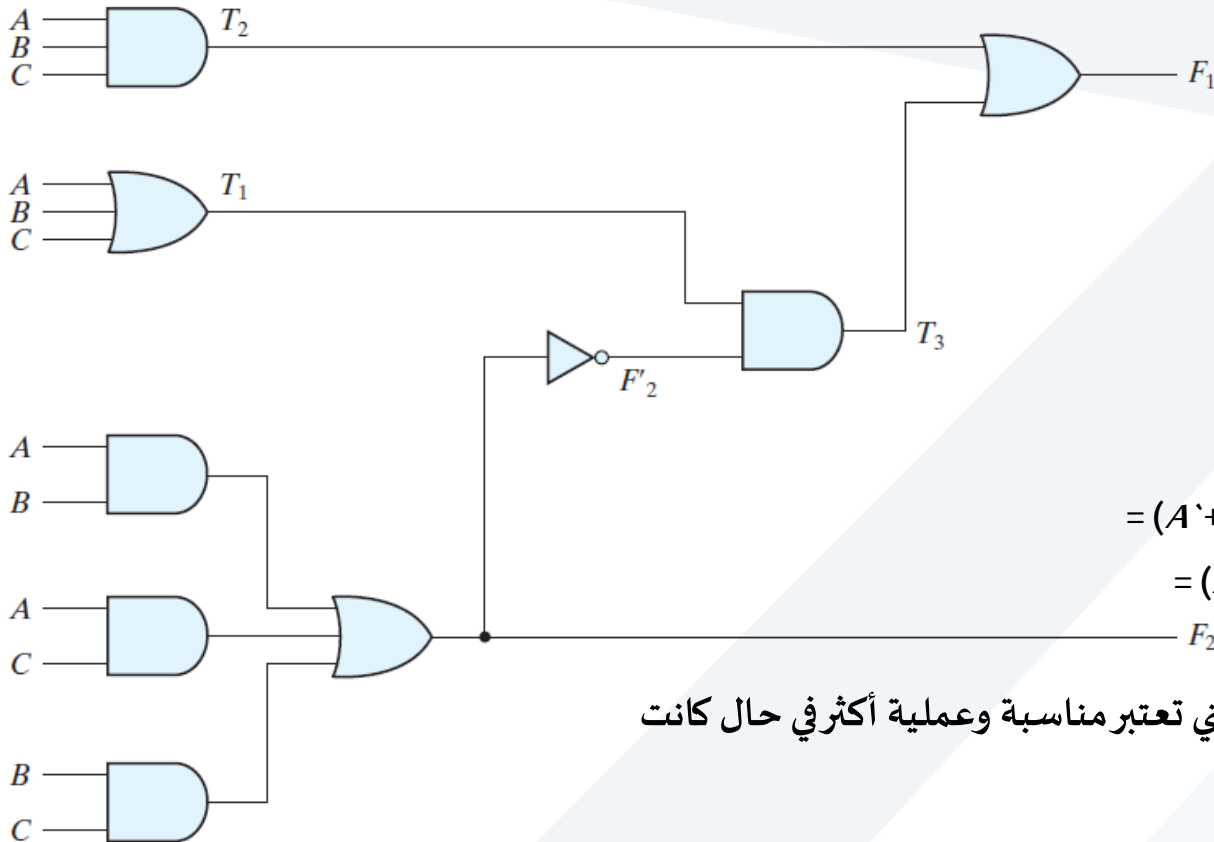• يمكن تحليل هذه الدارة عن طريق برامج المحاكاة والتي تعتبر مناسبة وعملية أكثر في حال كانت عدد المداخل والمخارج كبير



# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

#### • مرحلة تصميم الدارة:

#### • خطوات حل مسائل التصميم

- معرفة المدخلات والمخرجات وتحديد عددها
- انشاء جدول الحقيقة لخرج الدارة اعتمادا على الدخل
- تبسيط التابع المنطقي (خرج الدارة)
- رسم التابع المنطقي الناتج بعد عملية التبسيط
- مثال: ليكن المطلوب تصميم دارة تحويل التشفير الثنائي إلى عشري (BCD) بزيادة 3 للرقم العشري

- بما أن النظام العشري يتألف من الاعداد من 0 وحتى 9 وبالتالي نحتاج إلى 4bits كدخل ثنائي (أي أربعة مداخل) لإنتاج هذه الاعداد، ولكن هذه المداخل تنتج أرقاماً أكبر من 9 لذلك سيتم وضع الخرج في هذه الحالة بحالة Don't Care كما هو مبين بجدول الحقيقة:

InPuts				OutPuts			
A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

#### • مرحلة تصميم الدارة:

• مثال: ليكن المطلوب تصميم دارة تحويل التشفير الثنائي إلى عشري (BCD) بزيادة 3 للرقم العشري

• ننشأ جداول كارنوف لكل خرج من أجل استنتاج التابع المنطقي لها

• ينتج لدينا التوابع التالية:

$$z = D'$$

$$y = CD + C'D' = CD + (C + D)'$$

$$x = B'C + B'D + BC'D'$$

$$= B(C + D) + BC'D'$$

$$= B(C + D) + B(C + D)'$$

$$w = A + BC + BD = A + B(C + D)$$

AB		C			
		00	01	11	10
A	00	$m_0$ 1	$m_1$	$m_3$	$m_2$ 1
	01	$m_4$ 1	$m_5$	$m_7$	$m_6$ 1
	11	$m_{12}$ X	$m_{13}$ X	$m_{15}$ X	$m_{14}$ X
	10	$m_8$ 1	$m_9$	$m_{11}$ X	$m_{10}$ X

$z = D'$

AB		C			
		00	01	11	10
A	00	$m_0$ 1	$m_1$	$m_3$ 1	$m_2$
	01	$m_4$ 1	$m_5$	$m_7$ 1	$m_6$
	11	$m_{12}$ X	$m_{13}$ X	$m_{15}$ X	$m_{14}$ X
	10	$m_8$ 1	$m_9$	$m_{11}$ X	$m_{10}$ X

$y = CD + C'D'$

AB		C			
		00	01	11	10
A	00	$m_0$	$m_1$ 1	$m_3$ 1	$m_2$ 1
	01	$m_4$ 1	$m_5$	$m_7$	$m_6$ 1
	11	$m_{12}$ X	$m_{13}$ X	$m_{15}$ X	$m_{14}$ X
	10	$m_8$	$m_9$ 1	$m_{11}$ X	$m_{10}$ X

$x = B'C + B'D + BC'D'$

AB		C			
		00	01	11	10
A	00	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
	01	$m_4$	$m_5$ 1	$m_7$ 1	$m_6$ 1
	11	$m_{12}$ X	$m_{13}$ X	$m_{15}$ X	$m_{14}$ X
	10	$m_8$ 1	$m_9$ 1	$m_{11}$ X	$m_{10}$ X

$w = A + BC + BD$



# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)



- الدارات المنطقية التوافقية:

- تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

- مرحلة تصميم الدارة:

- مثال: ليكن المطلوب تصميم دارة تحويل التشفير الثنائي إلى عشري (BCD) بزيادة 3 للرقم العشري

- رسم الدارة النهائية:

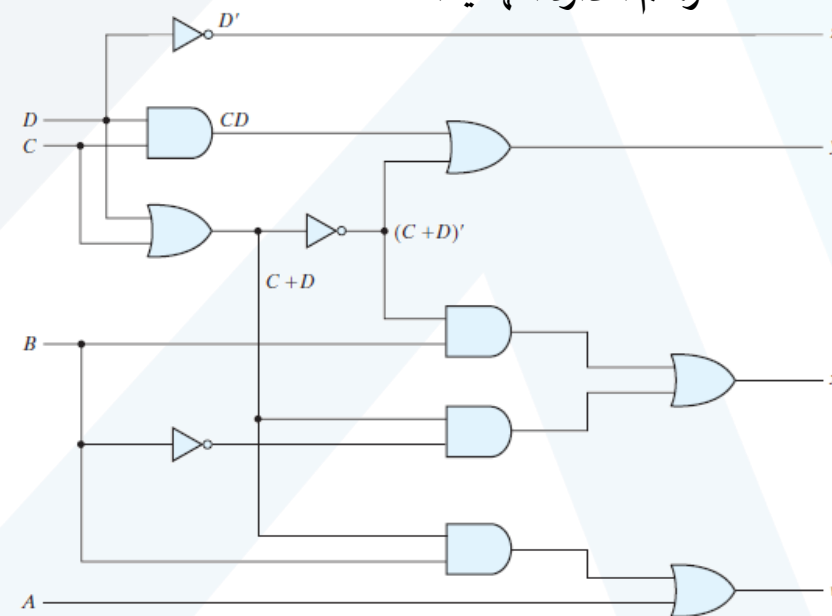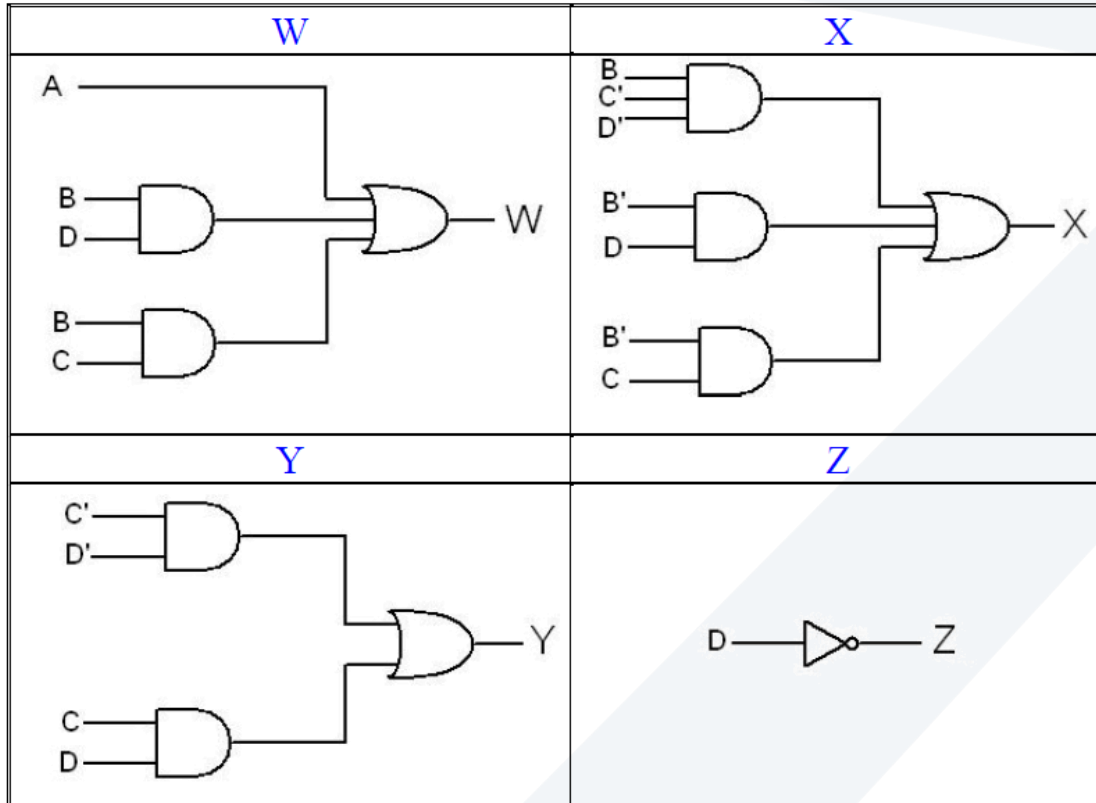

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

#### • الجامع والطرح الثنائي BINARY ADDER–SUBTRACTOR:

• تؤدي أجهزة الكمبيوتر الرقمية مجموعة متنوعة من مهام معالجة المعلومات.

• أهم هذه الوظائف هي العمليات الحسابية المختلفة.

• أبسط عملية حسابية هي عملية جمع رقمين ثنائيين.

• تتكون هذه العملية البسيطة من أربع حالات:

$$0 = 0 + 0$$

$$1 = 1 + 0$$

$$1 = 0 + 1$$

$$10 = 1 + 1$$

• تنتج العمليات الثلاث الأولى مجموع رقم واحد، ولكن العملية الرابعة تنتج مجموع ثنائي من رقمين.



• يسمى الجزء الثاني من هذه النتيجة بالحمل.

• تسمى هذه العملية المؤلفة من مرحلة واحدة بـ Half Adder

• بينما إذا أصبح عدد مداخل عملية الجمع الثنائي 3 فيصبح لدينا Full Adder

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

InPuts		OutPuts	
X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

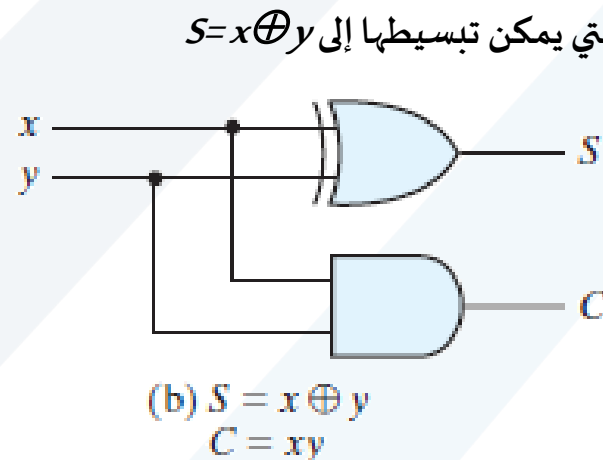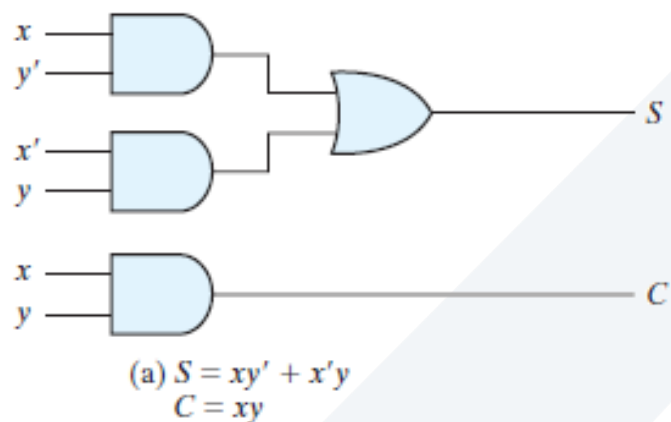

• الدارات المنطقية التوافقية:

• تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

• الجامع والطراح الثنائي BINARY ADDER–SUBTRACTOR:

• تصميم ال Half Adder:

• يتألف من مدخلين ومخرجين هما ناتج عملية الجمع الثنائي والحمل

• جدول الحقيقة لهذه الدارة:

• التوابع المنطقية لمخرج الدارة:

•  $S = x \oplus y$  والتي يمكن تبسيطها إلى  $S = x'y + xy'$

•  $C = xy$

• رسم الدارة المكافئة

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

### • الجامع والطرح الثنائي BINARY ADDER-SUBTRACTOR:

### • تصميم الـ Full Adder:

- يتألف من ثلاثة مداخل ومخرجين هما ناتج عملية الجمع الثنائي مضافاً إليه الحمل السابق والحمل
- جدول الحقيقة لهذه الدارة:
- من جداول كارنوف يمكن استنتاج التوابع المنطقية لمخارج الدارة:

x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

		y			
		00	01	11	10
x	0	$m_0$	1	$m_3$	$m_2$
	1	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$

$$(a) S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$

		y			
		00	01	11	10
x	0	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
	1	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$

$$(b) C = xy + xz + yz$$

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

• تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design



• الجامع والطراح الثنائي BINARY ADDER-SUBTRACTOR:

• تصميم الـ Full Adder:

• رسم الدارة المكافئة

$$S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$

$$C = xy + xz + yz$$

  

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:


### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

#### • الجامع والطراح الثنائي BINARY ADDER-SUBTRACTOR:

##### • تصميم ال Full Adder:

##### • رسم الدارة المكافئة

• يمكن تبسيطها لتصبح بالشكل التالي:

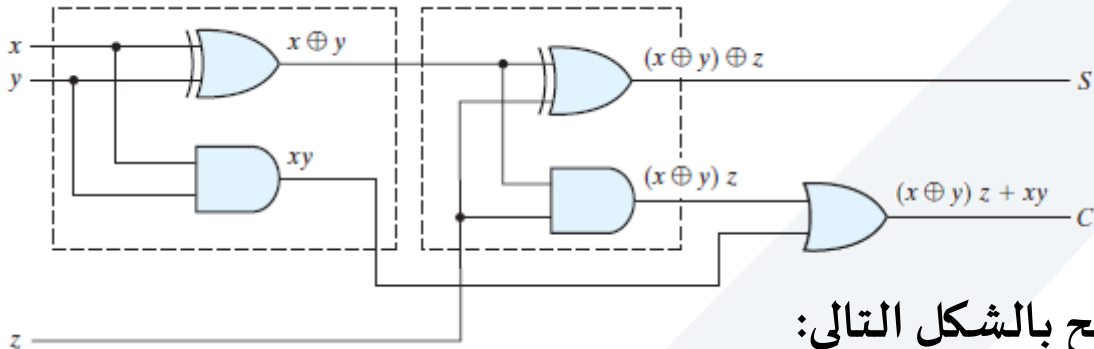

$$S = z \oplus (x \oplus y)$$

$$= z(xy' + x'y) + z(xy' + x'y)'$$

$$= z(xy' + x'y) + z(xy + x'z)$$

$$= xy'z' + x'yz' + xyz + x'y'z$$

• يمكن تبسيطها لتصبح بالشكل التالي:

$$C = xy + xz + yz$$

$$C = z(x \oplus y) + xy = z(xy' + x'y) + xy = xy'z + x'yz + xy$$

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design


#### • الجامع والطرح الثنائي BINARY ADDER-SUBTRACTOR:

• مثال:

• المطلوب تصميم جامع ثنائي من 4 خانات

• يتكون من 5 مداخل و5 مخارج وذلك عند استخدام ال Full Adder

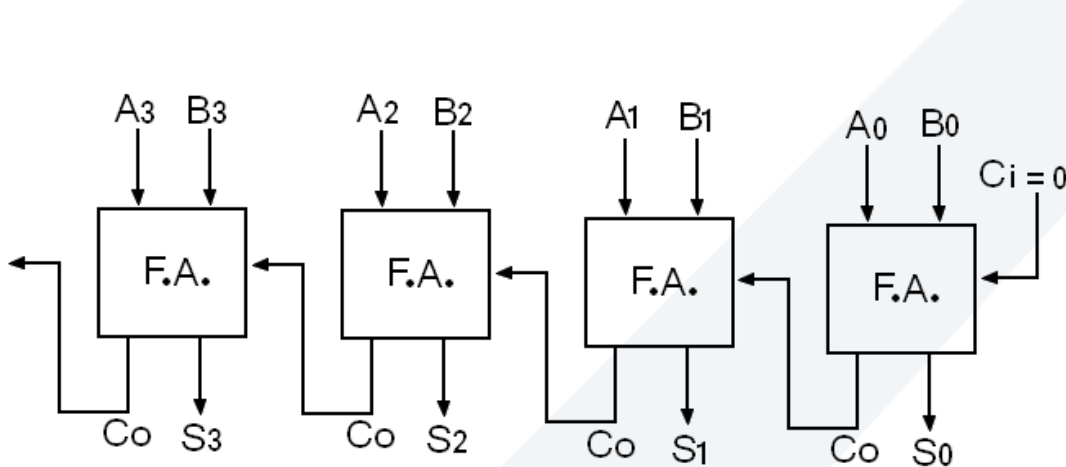• نلاحظ أن مدخل الحمل السابق لل Full Adder الأول يجب أن يكون مساوياً للصفر



$$\begin{array}{r} 0 \\ A_3 \ A_2 \ A_1 \ A_0 \\ B_3 \ B_2 \ B_1 \ B_0 \\ \hline + \end{array}$$

• نحتاج إلى 4 Full Adder متصلين مع

بعضهم عن طريق خرج الحمل السابق

• رسم الدارة النهائية:

• وظيفة:

• رسم الدارة السابقة باستخدام البوابات

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

### • الجامع والطرح الثنائي BINARY ADDER-SUBTRACTOR:

### • تصميم الطرح الثنائي Binary Subtractor

• يمكن إجراء طرح الأرقام الثنائية بسهولة عن طريق المكملات

• لإجراء عملية الطرح  $A - B$  بأخذ مكمل من المرتبة 2 ل  $B$  ونجمعه مع  $A$ .

• يمكن الحصول على مكمل من المرتبة 2 بأخذ المكمل من المرتبة 1 وإضافة 1 إلى زوج البتات الأقل أهمية.

• يمكن تنفيذ المكمل 1 باستخدام محولات (عاكس)، ويمكن إضافة 1 إلى المجموع من خلال حمل الدخل الأول


• تتكون الدائرة الخاصة بطرح  $A - B$  من جامع مع محولات موضوعة بين كل دخل بيانات  $B$  والمدخل المقابل للجامع الكامل.

• يجب أن يكون حمل الدخل  $C_0$  مساويًا ل 1 عند إجراء عملية الطرح.

• تصبح العملية التي يتم إجراؤها على هذا النحو:

• الدخل  $A$  يجمع إلى المكمل 1 ل  $B$ ، ثم يجمع الناتج مع 1

 • يمكن دمج عمليتي الجمع والطرح في دائرة واحدة عن طريق تضمين بوابة XOR مع كل مدخل للجامع كامل بدلا من بوابة NOT





# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

#### • الجامع والطرح الثنائي BINARY ADDER–SUBTRACTOR:

#### • تصميم الطرح الثنائي Binary Subtractor:

#### • يمكن هنا التمييز بين نوعين من الأعداد signed و unsigned

- تحتاج أجهزة الكمبيوتر إلى دائرة مشتركة واحدة فقط للتعامل مع كلا النوعين من الأعداد.
- عندما يتم إضافة رقمين بطول  $n$  ويكون المجموع رقمًا بطول  $n + 1$ ، نقول إن overflow قد حدث.
- يعد ال overflow مشكلة في أجهزة الكمبيوتر الرقمية لأن عدد البتات التي تمثل العدد محدود والنتيجة التي تحتوي على  $n + 1$  بت لا يمكن استيعابها بواسطة رقم بطول  $n$  بت
- يعتمد اكتشاف overflow بعد جمع رقمين ثنائيين على نوع الأرقام (signed أو unsigned).
- عندما يتم إضافة رقمين من نوع unsigned، يتم الكشف عن overflow من خرج الحمل النهائي.
- في حالة الأرقام من نوع signed، عند جمع رقمين، يتم التعامل مع بت الإشارة كجزء من الرقم ولا يشير الحمل النهائي إلى overflow.
- قد يحدث overflow إذا كان الرقمان المضافان كلاهما موجب أو سالب.
- مثال:

carries:	0 1	carries:	1 0
+70	0 1000110	-70	1 0111010
+80	0 1010000	-80	1 0110000
<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>
+150	1 0010110	-150	0 1101010

# عناصر وتقنيات التصميم الرقمي التوافقي والتعاقبي (المتسلسل)

## • الدارات المنطقية التوافقية:

### • تحليل وتصميم الدوائر المنطقية Logic Circuit Design

#### • الجامع والطراح الثنائي BINARY ADDER-SUBTRACTOR:

#### • تصميم الطراح الثنائي Binary Subtractor

• يمكن هنا التمييز بين نوعين من الأعداد signed و unsigned

• يمكن الكشف عن حالة overflow من خلال مراقبة الحمل الداخل إلى بت الإشارة والحمل النهائي الناتج عن بت الإشارة

• إذا كان الحملان غير متساويين ، فقد حدث overflow.

• وعليه يمكن استخدام بوابة XOR،

• يتم اكتشاف overflow عندما يكون

خرج البوابة مساويًا ل1.

• وعليه تصبح الدارة على الشكل التالي:

• إذا كانت  $V = 0$  بعد تنفيذ عملية الجمع أو الطرح، فلن يحدث overflow، وتكون نتيجة  $n$  بت صحيحة.

• إذا كانت  $V = 1$ ، فإن نتيجة العملية تحتوي على  $n + 1$  بت، ولكن فقط  $n$  بتات أقصى اليمين من الرقم تتلاءم مع المساحة المتاحة

• لذلك حدث overflow. وعليه البت ( $n + 1$ ) هي الإشارة الفعلية وقد تم إزاحتها خارج الموضع.

