

# تصميم النظم المنطقية باستخدام الدارات المنطقية المبرمجة

المحاضرة السادسة

د.م. خولة حموي  
khawla.hamwi@gmail.com

العام الدراسي: 2023-2024

- العبارات التسلسلية

- عبارة wait

- عبارة Loop

- العبارات التزامنية

- باستخدام المعاملات

- تعليمات when

- تعليمة Generate

تسمح هذه العبارة بتعليق تنفيذ العبارات التسلسلية أو البرامج الجزئية لفترة زمنية معينة أو لتحقيق شرط معين أو لحدوث تغير في بعض الإشارات. يستخدم لهذا الغرض

ثلاثة أحرف جر كما هو موضح في الصيغة العامة لعبارة WAIT

```
wait_statement ::=  
    [ label : ] wait [ sensitivity_clause ] [ condition_clause ] [ timeout_clause ] ;  
sensitivity_clause ::= on sensitivity_list  
sensitivity_list ::= signal_name { , signal_name }  
condition_clause ::= until condition  
condition ::= boolean_expression  
timeout_clause ::= for time_expression
```

**العبارة WAIT ON:** تستخدم لحدوث تغير في متحول الإشارة وهذه العبارة تكافئ تماماً لائحة الحساسية لعبارة PROCESS أي في حال استخدام عبارة WAIT ON فلا يجوز

كتابة لائحة الحساسية لعبارة PROCESS وكذلك في حال كتابة لائحة الحساسية لعبارة PROCESS فلا يجوز استخدام عبارة WAIT ON

**العبارة WAIT UNTIL:** تستخدم العبارة لتعليق تنفيذ برنامج حتى تحقق شرط معين (نتيجة اختبار الشرط true)

**العبارة WAIT FOR:** تستخدم العبارة لتعليق تنفيذ برنامج لفترة زمنية تحدد بعد حرف الجر FOR تستخدم عادة في المحاكاة

وصف دائرة قلاب D باستخدام العبارة WAIT

3. عبارة WAIT

أمثلة

8-Bit register

```

1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY dff IS
6      PORT (d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
7              q: OUT STD_LOGIC);
8  END dff;
9  -----
10 ARCHITECTURE dff OF dff IS
11 BEGIN
12     PROCESS ←
13     BEGIN
14         WAIT ON rst, clk; ←
15         IF (rst='1') THEN
16             q <= '0';
17         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
18             q <= d;
19         END IF;
20     END PROCESS;

```

```

PROCESS          -- no sensitivity list
BEGIN
    WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk='1');
    IF (rst='1') THEN
        output <= "00000000";
    ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
        output <= input;
    END IF;
END PROCESS;

```

```

PROCESS
BEGIN
    WAIT ON clk, rst;
    IF (rst='1') THEN
        output <= "00000000";
    ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
        output <= input;
    END IF;
END PROCESS;

```

## 4. عبارة LOOP

تستخدم هذه العبارة لتنفيذ مجموعة من العبارات بشكل متكرر. لهذه العبارة أشكال عدة كما هو موضح بالشكل:

```
loop_statement ←
[ loop_label : ]
while boolean_expression loop
    { sequential_statement }
end loop [ loop_label ] ;
```

1. WHILE/LOOP تتكرر الحلقة طالما الشرط بعد كلمة WHILE محقق

```
WHILE (i < 10) LOOP
    WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk='1';
    (other statements)
END LOOP;
```

2. FOR/LOOP تتكرر الحلقة عدد محدود من المرات

```
FOR i IN x'RANGE LOOP
    x(i) <= a(M-i) AND b(i);
END LOOP;
```

```
for count_value in 0 to 127 loop
    count_out <= count_value;
    wait for 5 ns;
end loop;
```

```
loop_statement ←
[ loop_label : ]
for identifier in discrete_range loop
    { sequential_statement }
end loop [ loop_label ] ;
```

## 4. عبارة LOOP

3. EXIT تستخدم للخروج من الحلقة

```
Temp:=0;  
FOR i IN N-1 DOWNTO 0 LOOP  
    EXIT WHEN x(i)='1';  
    temp:= temp+1;  
END LOOP;
```

```
FOR i IN data'RANGE LOOP  
    CASE data(i) IS  
        WHEN '0' => count:=count+1;  
        WHEN OTHERS => EXIT;  
    END CASE;  
END LOOP;
```

```
... LOOP [label:] EXIT  
[loop_label]  
    [WHEN condition];  
END LOOP;
```

4. NEXT تستخدم لتجاهل خطوة من الخطوات المكررة ضمن الحلقة

```
... LOOP [label:] NEXT  
[loop_label]  
    [WHEN condition];  
END LOOP;
```

```
Temp:=0;  
FOR i IN N-1 DOWNTO 0 LOOP  
    NEXT WHEN x(i)='1';  
    temp:= temp+1;  
END LOOP;
```

## 1. باستخدام المعاملات:



```

1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY mux IS
6     PORT ( a, b, c, d, s0, s1: IN STD_LOGIC;
7           y: OUT STD_LOGIC);
8 END mux;
9 -----
10 ARCHITECTURE pure_logic OF mux IS
11 BEGIN
12     y <= (a AND NOT s1 AND NOT s0) OR
13         (b AND NOT s1 AND s0) OR
14         (c AND s1 AND NOT s0) OR
15         (d AND s1 AND s0);
16 END pure_logic;
17 -----

```

| Operator type | Operators                          | Data types  |
|---------------|------------------------------------|---|
| Logical       | NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR | BIT, BIT_VECTOR, STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR, STD_ULOGIC, STD_ULOGIC_VECTOR |
| Arithmetic    | +, -, *, /, **<br>(mod, rem, abs)  | INTEGER, SIGNED, UNSIGNED   |
| Comparison    | =, /=, <, >, <=, >=                | All above   |
| Shift         | sll, srl, sla, sra, rol, ror       | BIT_VECTOR  |
| Concatenation | &, (...)                           | Same as for logical operators, plus SIGNED and UNSIGNED                     |

مثال: دائرة ناخب بأربعة مداخل

 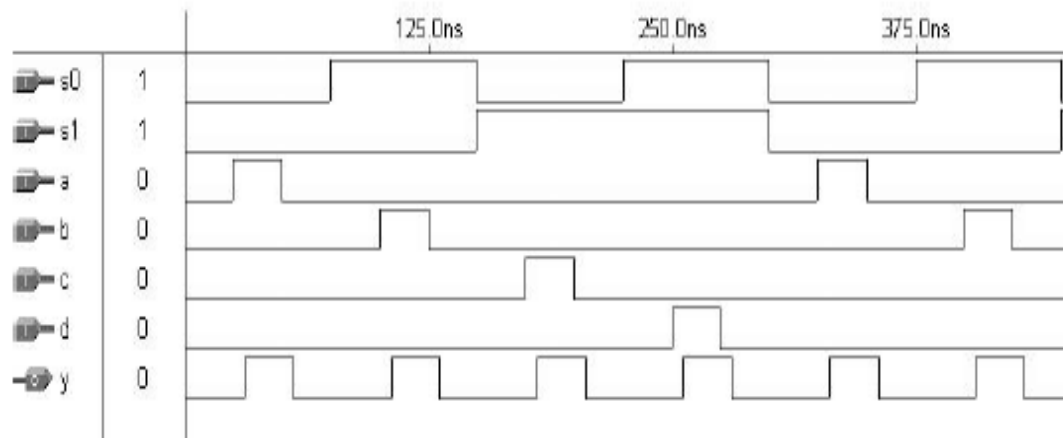

## 2. باستخدام تعليمات WHEN:

### WHEN / ELSE:

```
assignment WHEN condition ELSE
assignment WHEN condition ELSE
...;
```

### WITH / SELECT / WHEN:

```
WITH identifier SELECT
assignment WHEN value,
assignment WHEN value,
...;
```

عند استخدام هذه التعليمة يجب مناقشة جميع الحالات وبالتالي عادة ما نستخدم الكلمة المفتاحية others

• توجد في لغة VHDL العبارات الشرطية التزامنية التالية:

• عبارة WHEN/ELSE تشابه عبارة IF

• عبارة WITH/SELECT/WHEN تشابه عبارة CASE

```
----- With WHEN/ELSE -----
outp <= "000" WHEN (inp='0' OR reset='1') ELSE
    "001" WHEN ctl='1' ELSE
    "010";
```

```
---- With WITH/SELECT/WHEN -----
WITH control SELECT
    output <= "000" WHEN reset,
    "111" WHEN set,
    UNAFFECTED WHEN OTHERS;
```

فواصل غير منقوطة



كلمة مفتاحية تستخدم عندما لا يوجد أي حدث كي ينفذ



```

1 ----- Solution 1: with WHEN/ELSE -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY mux IS
6     PORT ( a, b, c, d: IN STD_LOGIC;
7           sel: IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
8           y: OUT STD_LOGIC);
9 END mux;
10 -----
11 ARCHITECTURE mux1 OF mux IS
12 BEGIN
13     y <=  a WHEN sel="00" ELSE
14           b WHEN sel="01" ELSE
15           c WHEN sel="10" ELSE
16           d;
17 END mux1;
18 -----

```

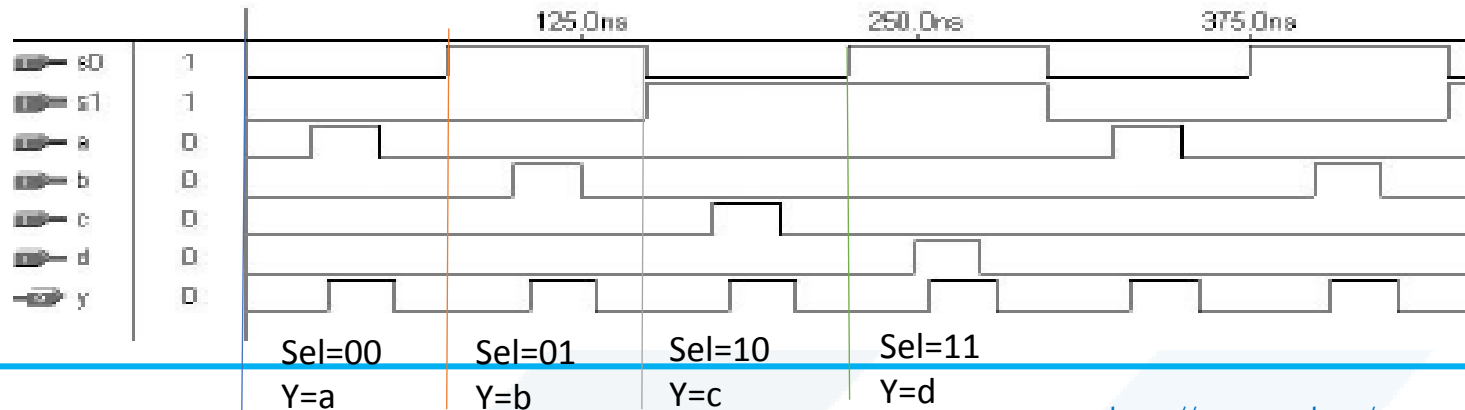 

```

1 --- Solution 2: with WITH/SELECT/WHEN -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY mux IS
6     PORT ( a, b, c, d: IN STD_LOGIC;
7           sel: IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
8           y: OUT STD_LOGIC);
9 END mux;
10 -----
11 ARCHITECTURE mux2 OF mux IS
12 BEGIN
13     WITH sel SELECT
14         y <=  a WHEN "00",      -- notice "," instead of ";"
15             b WHEN "01",
16             c WHEN "10",
17             d WHEN OTHERS;     -- cannot be "d WHEN "11" "
18 END mux2;
19 -----

```

## 3. عبارة GENERATE

• تسمح عبارة GENERATE بإعادة تنفيذ شيفرة محددة عدة مرات بشكل مشابه لعبارات الحلقة التسلسلية LOOP.

• الصيغة العامة لعبارة GENERATE مع عبارة FOR على النحو التالي:

```
SIGNAL x: BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0);  
SIGNAL y: BIT_VECTOR (15 DOWNTO 0);  
SIGNAL z: BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0);  
...  
G1: FOR i IN x'RANGE GENERATE  
    z(i) <= x(i) AND y(i+8);  
END GENERATE;
```

```
label: FOR identifier IN range GENERATE  
    (concurrent assignments)  
END GENERATE;
```

• يمكن استخدام عبارة GENERATE مع عبارة IF ولكن في هذه الحالة لا يمكن استخدام ELSE.

• يمكن استخدام الصيغتين السابقتين بشكل متداخل.

```
label1: FOR identifier IN range GENERATE  
    ...  
    label2: IF condition GENERATE  
        (concurrent assignments)  
    END GENERATE;  
    ...  
END GENERATE;
```

```
row(0): 0 0 0 0 1 1 1 1
row(1): 0 0 0 1 1 1 1 0
row(2): 0 0 1 1 1 1 0 0
row(3): 0 1 1 1 1 0 0 0
row(4): 1 1 1 1 0 0 0 0
```

|      |     | 100.0ns | 200.0ns | 300.0ns | 400.0ns | 500.0ns | 600.0ns | 700.0ns | 800.0ns |
|------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| inp  | D 3 | 3       |         |         |         |         |         |         |         |
| sel  | D 0 | 0       | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       |         |         |
| outp | D 3 | 3       | 6       | 12      | 24      | 48      | 0       |         |         |

طبقتنا على الدخل الإشارة التالية (Decimal 3) Inp="0011"

عندما إشارة الاختيار sel=0 يعني لا يوجد إزاحة وبالتالي إشارة الخرج outp="00000011"(decimal=3)

عندما إشارة الاختيار sel=1 تمت الإزاحة خانة واحدة وبالتالي إشارة الخرج outp="00000110"(decimal=6)

عندما إشارة الاختيار sel=2 تمت الإزاحة خانتين وبالتالي إشارة الخرج outp="00001100"(decimal=12)

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY shifter IS
6     PORT ( inp: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
7           sel: IN INTEGER RANGE 0 TO 4;
8           outp: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
9 END shifter;
10 -----
11 ARCHITECTURE shifter OF shifter IS
12     SUBTYPE vector IS STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
13     TYPE matrix IS ARRAY (4 DOWNTO 0) OF vector;
14     SIGNAL row: matrix;
15 BEGIN
16     row(0) <= "0000" & inp;
17     G1: FOR i IN 1 TO 4 GENERATE
18         row(i) <= row(i-1)(6 DOWNTO 0) & '0';
19     END GENERATE;
20     outp <= row(sel);
21 END shifter;
22 -----
```



جَامِعَة  
الْمَنَارَة  
MANARA UNIVERSITY