

تصميم النظم المنطقية باستخدام الدارات المنطقية المبرمجة

المحاضرة العاشرة

د.م. خولة حموي
khawla.hamwi@gmail.com


العام الدراسي: 2023-2024

عناوين المحاضرة

- ماكينة الحالة المنتهية
- ماكينة مور وماكينة ميلي
- عداد BCD
- ماكينة حالة منتهية بسيطة
- كاشف السلسلة

ماكينة الحالة المنتهية (FSM) Finite State Machine هي دارة تناظرية متزامنة synchronous تتألف من جزء منطقي تناوبي Sequential (قلابات) وجزء منطقي تركيبى Combinational

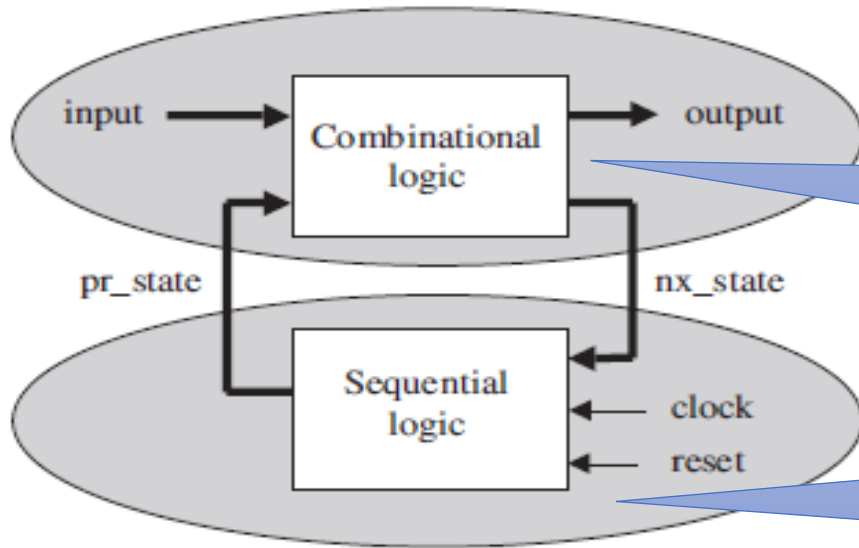عدد القلابات اللازمة (غالباً قلاب D هو المستخدم) للتصميم يساوي $\lceil \log_2 n \rceil$ حيث n تمثل عدد الحالات
خرج هذه الماكينة والحالات الداخلية للقلابات تتبع لتتالي الحالات المتوقعة بالإضافة إلى إشارة الدخل وفق إيقاع نبضة الساعة



مخطط حالة بطور واحد

يملك دخلين:

(الدخل والحالة السابقة (pr_state) وخرجين:
(الخرج والحالة اللاحقة (nx_state))

يملك ثلاثة مداخل:

(clock, reset, nx_state)

وخرج واحد:


(pr_state)

ماكينة مور و ماكينة ميلي


تصنف ماكينة الحالة إلى نوعين: ماكينة مور Moore و ماكينة ميلي Mealy

1. ماكينة مور: يتبع فيها الخرج للقسم التتابعي في الماكينة (الحالات الداخلية)

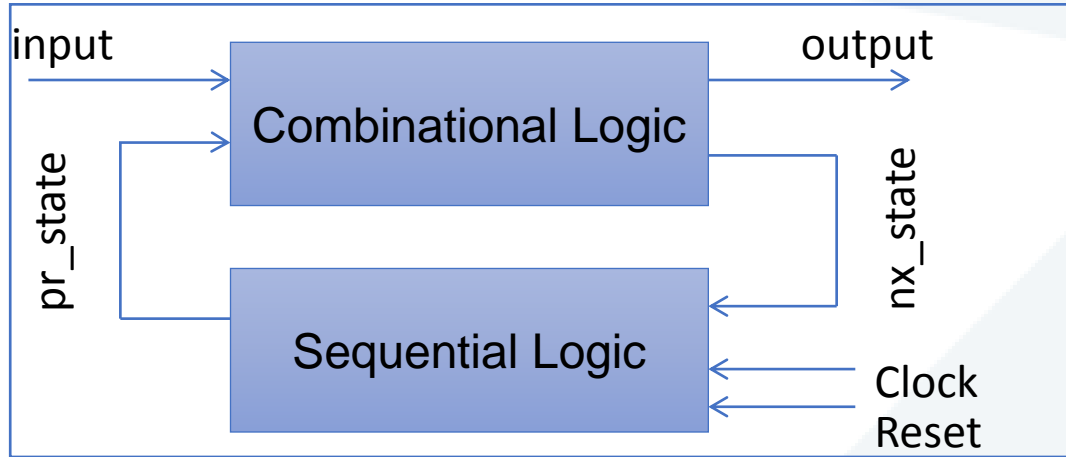2. ماكينة ميلي: يتبع الخرج للقسم التتابعي (الحالات الداخلية) والقسم التركيبي (الدخل)




ماكينة ميلي

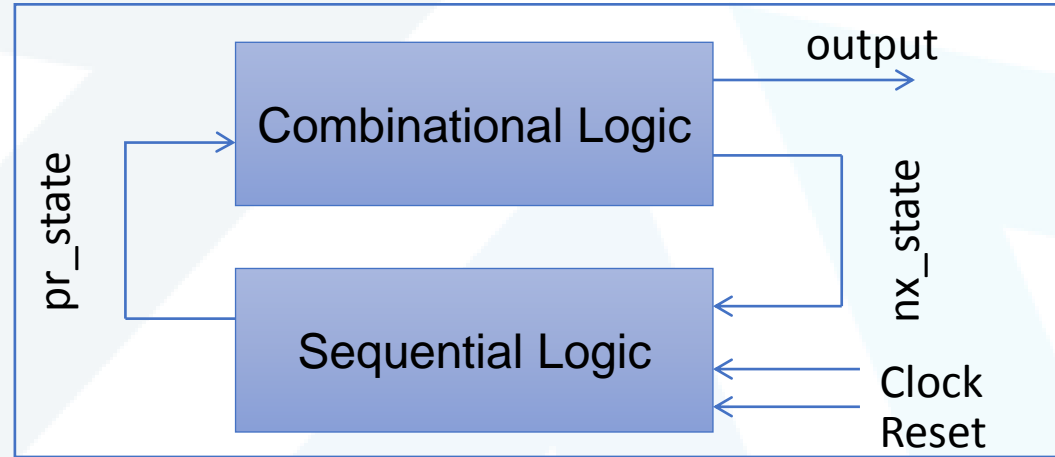

ماكينة مور

output: خرج ماكينة الحالة	input: دخل ماكينة الحالة
nx_state: تمثل الحالة التالية	pr_state: تمثل الحالة الحالية
reset: نبضة التصفير	clock: نبضة الساعة

 
• يمكن تمثيل عمل ماكينة الحالة باستخدام مخطط يسمى مخطط نقل الحالة state transition diagram




• يعبر مخطط نقل الحالة عن آلية الانتقال من حالة إلى أخرى وفق إشارة الدخل وما هو الخرج الناتج فعلى سبيل المثال إذا كانت ماكينة الحالة A عندها يكون الخرج $y=0$ ، فإذا كان الدخل $x=1$ فإننا نبقى في الحالة A ويبقى الخرج $y=0$ ، أما إذا كان الدخل $x=0$ فإننا ننتقل إلى الحالة B ويبقى الخرج $y=0$ وهكذا.

دارة عداد BCD

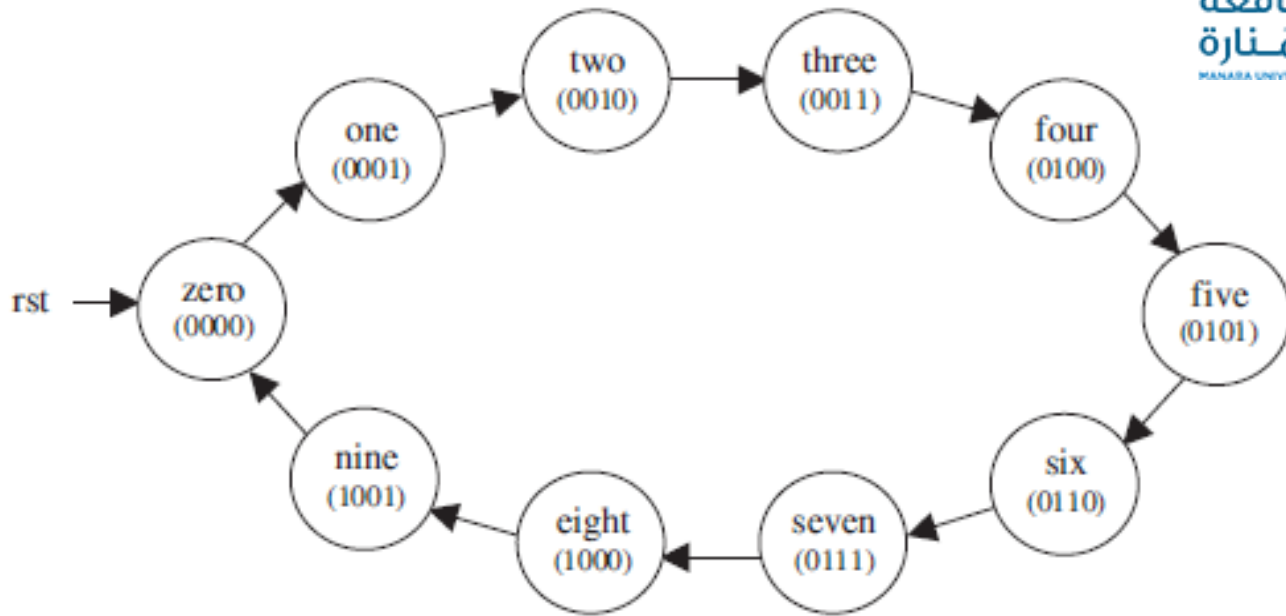يمثل عداد BCD مثلاً عن ماكينة مور Moore Machine بحيث يتعلق الخرج فقط بالحالة الحالية المخزنة.
مخطط نقل الحالة للعداد مبين بالشكل



• نتائج المحاكاة مبينة بالشكل:

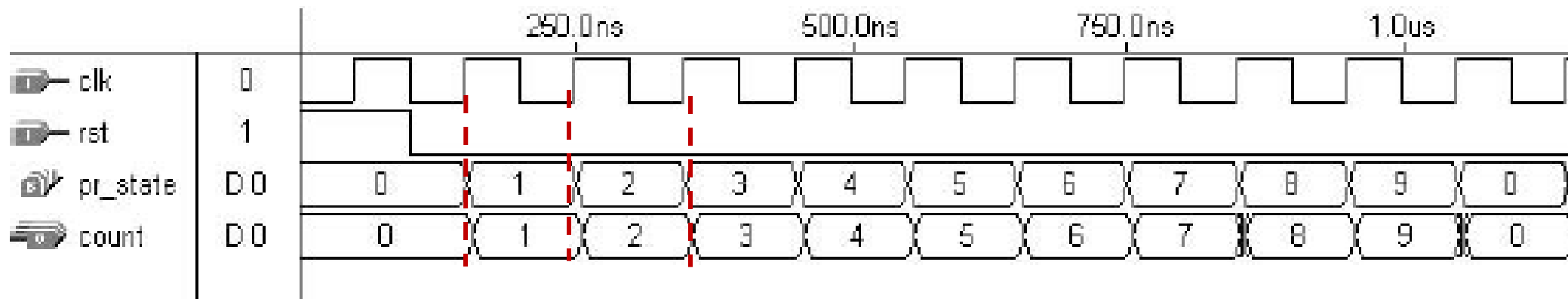




جامعة
المنصورة

دارة عداد BCD

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY counter IS
6     PORT ( clk, rst: IN STD_LOGIC;
7           count: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
8 END counter;
9 -----
10 ARCHITECTURE state_machine OF counter IS
11     TYPE state IS (zero, one, two, three, four,
12                  five, six, seven, eight, nine);
13     SIGNAL pr_state, nx_state: state;
14 BEGIN
15     ----- Lower section: -----
16     PROCESS (rst, clk)
17     BEGIN
18         IF (rst='1') THEN
19             pr_state <= zero;
20         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
21             pr_state <= nx_state;
22         END IF;
23     END PROCESS;
24     ----- Upper section: -----
25     PROCESS (pr_state)
26     BEGIN
27         CASE pr_state IS
28             WHEN zero =>
29                 count <= "0000";
30                 nx_state <= one;
31             WHEN one =>
32                 count <= "0001";
33                 nx_state <= two;
34                 WHEN two =>
35                     count <= "0010";
36                     nx_state <= three;
37                 WHEN three =>
38                     count <= "0011";
39                     nx_state <= four;
40                 WHEN four =>
41                     count <= "0100";
42                     nx_state <= five;
43                 WHEN five =>
44                     count <= "0101";
45                     nx_state <= six;
46                 WHEN six =>
47                     count <= "0110";
48                     nx_state <= seven;
49                 WHEN seven =>
50                     count <= "0111";
51                     nx_state <= eight;
52                 WHEN eight =>
53                     count <= "1000";
54                     nx_state <= nine;
55                 WHEN nine =>
56                     count <= "1001";
57                     nx_state <= zero;
58             END CASE;
59         END PROCESS;
60     END state_machine;
61 -----
```

ماكينة حالة منتهية بسيطة

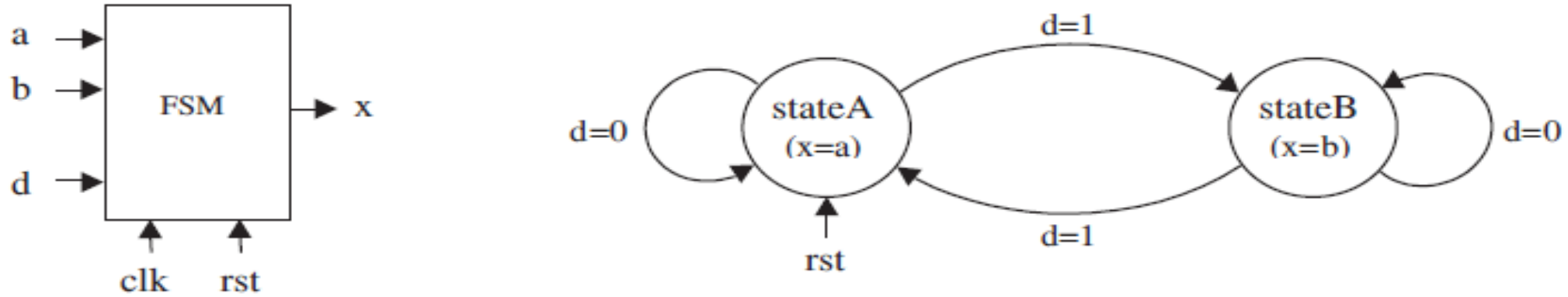• لتكن لدينا ماكينة الحالة المنتهية ومخطط نقل الحالة كما في الشكل والمطلوب كتابة برنامج بلغة VHDL لوصف مخطط نقل الحالة.



يتألف مخطط نقل الحالة من الحالتين stateA و stateB. إذا كانت الحالة الحالية هي stateA من أجل الدخل d=0 نبقى في نفس الحالة والخرج x=a، أما إذا كان الدخل d=1 تصبح الحالة الحالية stateB والخرج x=b. في الحالة stateB إذا كان الدخل d=0 نبقى في نفس الحالة ونفس الخرج، أما إذا كان الدخل d=1 فتصبح الحالة الحالية stateA والخرج x=a.



ماكينة حالة منتهية بسيطة

يكتب البرنامج على النحو التالي:

```
ENTITY simple_fsm IS
PORT ( a, b, d, clk, rst: IN BIT;
      x: OUT BIT);
END simple_fsm;
```

```
-----
ARCHITECTURE simple_fsm OF simple_fsm IS
TYPE state IS (stateA, stateB);
SIGNAL pr_state, nx_state: state;
BEGIN
// سلوك ماكينة الحالة
// عرفنا نوع جديد يحوي حالتين A , B
// عرفنا اشارتين داخليتين من نوع الحالة الذي عرفناها //
```

```
----- Lower section: -----
PROCESS (rst, clk)
BEGIN
// تحسس اشارات التصفير ونبضة الساعة
IF (rst='1') THEN
// اذا كان مدخل التصفير فعال سأكون بالحالة A
pr_state <= stateA;
ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
// اختبار ورود نبضة ساعة واذا تحقق الشرط
// ستصبح الحالة الحالية هي الحالة التالي
pr_state <= nx_state;
END IF;
END PROCESS;
```

```
----- Upper section: -----
PROCESS (a, b, d, pr_state)
BEGIN
// تحسس اشارات الدخل والحالة الحالية
CASE pr_state IS
// تعليمة /CASE/ لا اختبار كافة حالة الماكينة
WHEN stateA =>
// عندما تكون بالحالة A/ سيكون خرج هو a
x <= a;
IF (d='1') THEN nx_state <= stateB; // اذا قيمة d=1 ننتقل إلى B
ELSE nx_state <= stateA; // وإلا تبقى بالحالة A
END IF;
```

ماكينة حالة منتهية بسيطة

يكتب البرنامج على النحو التالي:


• نتائج المحاكاة مبينة بالشكل:

```


WHEN stateB =>
    x <= b;
    IF (d='1') THEN nx_state <= stateA;
    ELSE nx_state <= stateB;
END IF;
END CASE;
END PROCESS;
END simple_fsm;

```

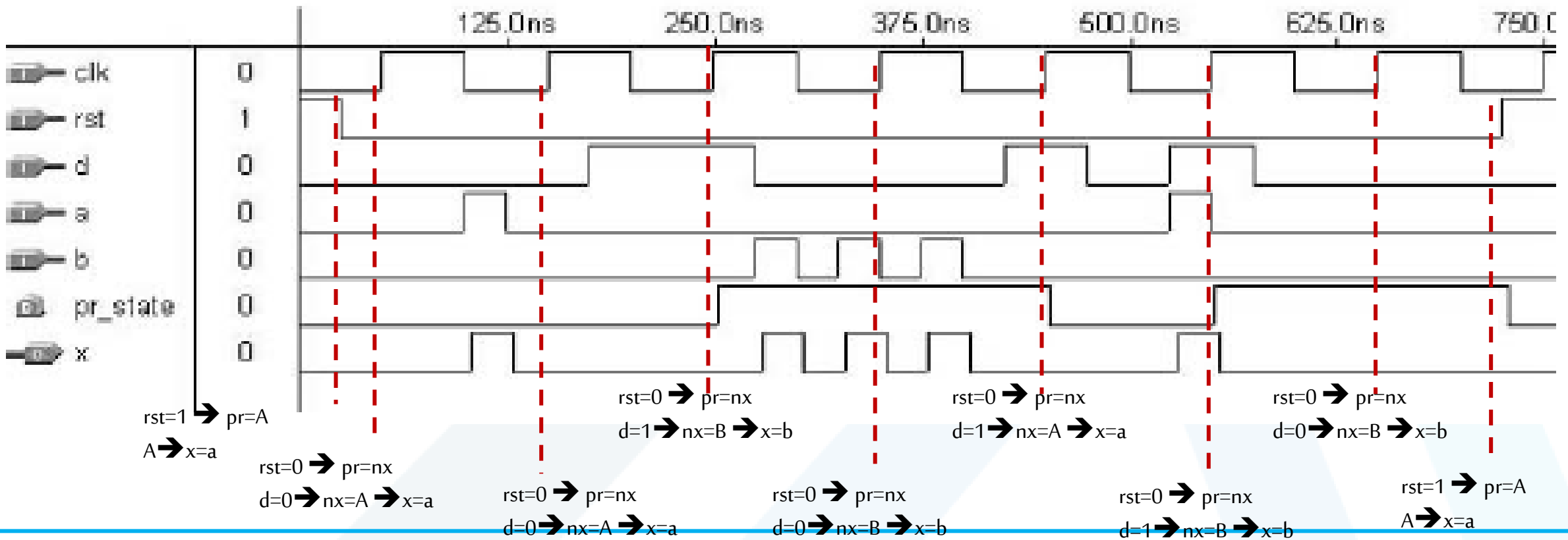// b عندما تكون بالحالة B/سيكون خرج هو b
 // إذا قيمة d=1 ننتقل إلى B
 // وإلا نبقى بالحالة B




كاشف السلسلة

 

• يراد تصميم دارة تستقبل سلسلة من الخانات، بحيث تعطي على خرجها "1" إذا كان تتالي خانات الدخل "111". يجب أخذ التداخل بعين الاعتبار أي إذا ورد التتالي "0111110"، فيجب أن يبقى الخرج في المستوى "1" لثلاث نبضات متوالية.

• مخطط الحالة مبين في الشكل:

• نتائج المحاكاة مبينة بالشكل:

 

```

1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY string_detector IS
6      PORT ( d, clk, rst: IN BIT;
7              q: OUT BIT);
8  END string_detector;
9  -----
10 ARCHITECTURE my_arch OF string_detector IS
11     TYPE state IS (zero, one, two, three);
12     SIGNAL pr_state, nx_state: state;
13 BEGIN
14     ----- Lower section: -----
15     PROCESS (rst, clk)
16     BEGIN
17         IF (rst='1') THEN
18             pr_state <= zero;
19         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
20             pr_state <= nx_state;
21         END IF;
22     END PROCESS;
23     ----- Upper section: -----
24     PROCESS (d, pr_state)
25     BEGIN
26         CASE pr_state IS
27             WHEN zero =>
28                 q <= '0';
29                 IF (d='1') THEN nx_state <= one;
30                 ELSE nx_state <= zero;
31                 END IF;

```

```

32     WHEN one =>
33         q <= '0';
34         IF (d='1') THEN nx_state <= two;
35         ELSE nx_state <= zero;
36         END IF;
37     WHEN two =>
38         q <= '0';
39         IF (d='1') THEN nx state <= three;
40         ELSE nx_state <= zero;
41         END IF;
42     WHEN three =>
43         q <= '1';
44         IF (d='0') THEN nx_state <= zero;
45         ELSE nx_state <= three;
46         END IF;
47     END CASE;
48     END PROCESS;
49 END my_arch;
50 -----

```