



محاضرات مادة الفيزياء /1

لطلاب السنة الأولى

(ميكاترونكس - معلوماتية)

الأستاذ الدكتور جبور نوبل جبور

2024 - 2023

المنارة  
MANARA UNIVERSITY

## المحاضرة العاشرة

الكهرباء

(الأمان الكهربائي)

Electric

(Electric Safety)

1- مقدمة – Introduction –

2- الدارات المنزلية – Household Circuits –

3- الأمان أو الأمان الكهربائي – Electric Safety –

4- الأمان في توصيلات الأجهزة الكهربائية – Safety in Electrical Appliance Connections –

دورة  
المنارة

MANARA UNIVERSITY

## 1- مقدمة – Introduction

سنقوم بالتذكير ببعض المفاهيم الأساسية في الكهرباء التي تم دراستها، بشيء من التفصيل، في المحاضرات السابقة وذلك بهدف استخدامها في الأمان أو الأمان الكهربائي.

### 2- الكهرباء المتحركة ومفهوم الدارة الكهربائية:

#### (أ) التيار الكهربائي:

- إن سبب التيار الكهربائي هو انتقال الإلكترونات في السلك الكهربائي. أصلح على أن اتجاه التيار هو الاتجاه المعاكس لانتقال الإلكترونات.
- تقاس شدة التيار الكهربائي بوحدة الأمبير ( $A$ ). تُقيس الشدة عدد الإلكترونات التي تدخل في السلك الكهربائي في الثانية.
- تُدعى المواد التي يكون فيها الإلكترونات غير قوية الارتباط بندراتها بالمواد "الناقلة" (conductor). إن المواد الناقلة تسمح بسهولة مرور التيار الكهربائي. نذكر أن الفضة والنحاس هما من أفضل المواد الناقلة. نذكر أيضاً من بين المواد الناقلة الماء، والرصاص... وهناك مواد تُدعى بالمواد ما فوق الناقلة (superconductor).

#### (ب) الجهد (التوتر) الكهربائي:

- إن الجهد مقدار يتناسب مع الطاقة الكامنة الكهربائية، ويعمل على دواران التيار الكهربائي (تقدّم الإلكترونات) في الدارة الكهربائية. يُقاس الجهد الكهربائي بوحدة الفواط ( $V$ ).
- إن الجهد الذي نحصل عليه (المُقدم من مؤسسة الكهرباء) يساوي ( $220V$ ) "قيمة فعالة"، وهو جهد متناوب ذو تردد ( $50\text{ Hertz}$ ).
- إن الطاقة الكهربائية تساوي جداء الجهد في الشحنة، أي جداء الجهد في التيار الكهربائي في الزمن المنقضي.

#### (ج) المقاومة الكهربائية:

إن المقاومة عبارة عن مفعول "سلبي" للمادة، أي تؤدي إلى إنفاس الجهد محلياً (موضعياً). مثال على ذلك: مصباح متوج (تتعلق الطاقة المصروفة في المصباح بارتفاع درجة الحرارة وبأشعة الضوئية الصادرة عنه. ويتعلق التيار الكهربائي الذي يجتاز المصباح بالجهد المطبق، وبمقاومة المصباح (قانون أوم:  $V = RI$ ).

نذكر على سبيل المثال أن مقاومة الجسم البشري تُقدر بـ  $R \approx 1500\Omega$  (عندما يكون حافيا القدمين)، بينما  $R \approx 50000\Omega$  (عندما يكون متعللاً حذاً).

إن شدة التيار التي تُعدّ مؤذية (ضارة) للصحة تُقدر بـ ( $0,2 \text{ mA}$ ) (عتبة الإحساس والشعور بالتيار) إلى ( $65 \text{ mA}$ ) (عتبة الاختلاج القلبي، انقباض في عضلة القلب...):

$$U = 120V \Rightarrow I = \frac{U}{R} = \frac{120}{1500} = 80mA \quad (\text{حافي القدمين})$$

$$U = 120V \Rightarrow I = \frac{U}{R} = \frac{120}{50000} = 2,4mA \quad (\text{متعلاً حذاً})$$

**انتباه:** يجب لا ننسى أن نتطلع حذاً من الكاوتشوك عند استخدام الأجهزة الكهربائية. يمكن تلخيص ما سبق على النحو الآتي: بماذا يتميز التيار الكهربائي؟ يُبين الجدول (1-9) مميزات التيار ومقارنته بجريان الماء.

الجدول (1-9): يُبين مميزات التيار الكهربائي.

جريان الشحنات	جريان الماء
الجهد (فولط)	الضغط (باسكال)
شدة (أمبير)	المعدل (ليتر في ثانية)

وبماذا تميز المواد الناقلة للكهرباء وغير الناقلة للكهرباء؟ تميز بالآتي:

- بمقاومةها: كلما سمحت المادة بمرور التيار بسهولة، كلما كانت مقاومتها صغيرة.
- تمتلك النواقل السيئة مقاومة كبيرة.
- بما أن لكل مادة مقاومة، فهذا يؤدي إلى تبطيء حركة الإلكترونات فيها، فتفقد (تخسر) الإلكترونات جزءاً من طاقتها، وبالتالي فهي تفقد جزءاً من سرعتها.
- تحول الطاقة التي تفقدتها الإلكترونات إلى حرارة.
- إن مرور التيار في مقاومة يؤدي إلى تسخينها، وهذا ما يُدعى بـ "مفهول جول".

**تطبيق:** السخان الكهربائي:

$$W = \frac{1}{2} R \cdot I^2 \cdot t$$

حيث:  $I$  شدة التيار تُقدر بالأمبير (A).

$R$  المقاومة تُقدر بالأوم (Ω).

$W$  الطاقة الكهربائية تُقدر بالجول (J).

$t$  الزمن يُقدر بالثانية (S).

ونشير إلى أن الحرارة تُقاس بالحريرية، حيث:


$$1 \text{ calorie} = 4,18 \text{ joule}$$

وتسمح الحريرية برفع درجة حرارة غرام واحد من الماء درجة واحدة.

(د) كيفية قراءة المقاومات انطلاقاً من الألوان المسجلة عليها:

- مصطلحات: رمز الألوان:

اللون	اسم اللون	رمز اللون	أول رقم معنوي	ثاني رقم معنوي	ثالث رقم معنوي	معامل الضرب	الخطأ (±)	معامل درجة الحرارة
	فضي	0,01					10%	
	ذهبي	0,1					5%	
	أبيض	9	9	9	9	$10^9$		
	رمادي	8	8	8	8	$10^8$	0,05%	
	بنفسجي	7	7	7	7	$10^7$	0,10%	
	أزرق	6	6	6	6	$10^6$	0,25%	
	أخضر	5	5	5	5	$10^5$	0,5%	
	أصفر	4	4	4	4	$10^4$		
	برتقالي	3	3	3	3	$10^3$		
	أحمر	2	2	2	2	$10^2$	2%	
	بني	1	1	1	1	$10^1$	1%	
	أسود	0	0	0	0	$10^0$		

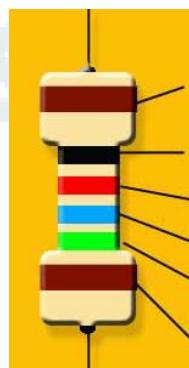

الرقم المعنوي الأول

الرقم المعنوي الثاني

الرقم المعنوي الثالث

معامل الضرب (عدد الأصفار)

الخطأ

معامل الحرارة


ملاحظة (1): إذا لم يُشر إلى الخطأ فالخطأ يكون عادة (20%).

ملاحظة (2): معامل الحرارة يساوي:

$$200 \text{ ppm} = 200 \text{ parts per million}$$

أي 200 جزء من المليون.

أمثلة:

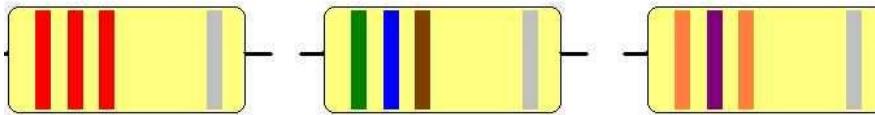

$$22 \times 100 = 2200 \Omega$$

$$56 \times 10 = 560 \Omega$$

$$37 \times 100 = 37000 \Omega$$

الخطأ (10%) من أجل المقاومات الثلاث

**أولاً - مقاومات بأربع حلقات:**

- تُعطى الحلقة الأولى والثانية الأرقام المعنوية: الأولى تُعطى العشرات والثانية تُعطى الآحاد.
- تُعطى الحلقة الثالثة عامل الضرب: قوة العشرة التي يجب أن نضرب بها الأرقام المعنوية،
- تُعطى الحلقة الرابعة الخطأ أو الارتياب في قيمة المقاومة المُعطى من قبل المصنّع

**ثانياً - مقاومات بخمس حلقات:**

- تُعطى الحلقات الثلاث الأولى الأرقام المعنوية: الأولى تُعطى المئات، الثانية تعطي العشرات والثالثة تعطي الآحاد،
- تُعطى الحلقة الرابعة عامل الضرب: قوة العشرة التي يجب أن نضرب بها الأرقام المعنوية،
- تُعطى الحلقة الخامسة الخطأ أو الارتياب في قيمة المقاومة المُعطى من قبل المصنع.

**ثالثاً - مقاومات بست حلقات:**

- إن الحلقات الأربع الأولى لها نفس المعنى كما هو الحال في المقاومات بخمس حلقات.
- ترمز الحلقة السادسة إلى عامل الحرارة (أي تغير الناقالية الكهربائية بتابعية درجة الحرارة).

مثال:

أول رقم معنوي أصفر = 4

ثاني رقم معنوي أخضر = 5

معامل الضرب برترالي = 3

الخطأ: لونه ذهبي: أي (5%)

أي أن قيمة المقاومة تساوي:  $45 k\Omega = 45 \times 10^3 \Omega$  بخطأ يُقدر بـ (5%).

مثال:

أول رقم معنوي أحمر = 2

ثاني رقم معنوي بنفسجي = 7


معامل الضرب بني = 1

الخطأ: لونه فضي: أي (10%)

أي أن قيمة المقاومة تساوي:  $270 \Omega = 27 \times 10^1 \Omega$  بخطأ يُقدر بـ (10%).
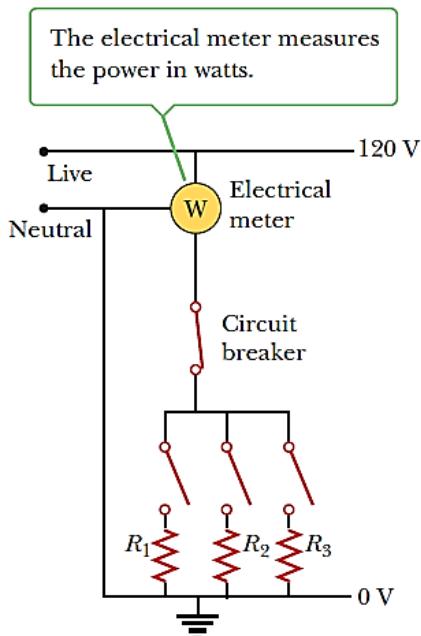
## 2- الدارات المنزلية – Household Circuits

إن الدارات المنزلية هي تطبيقات عملية لبعض الأفكار التي وردت في المحاضرات السابقة. على سبيل المثال إن مؤسسة الكهرباء التي تهتم بتوزيع الطاقة الكهربائية على المنازل يتم بواسطة زوج من الأسلاك، أو أسلاك الطاقة. إن الأجهزة المنزلية تتصل على التوازي بهذه الأسلاك، كما هو موضح في الشكل التالي. إن فرق الكمون بين السلكين هو حوالي  $120\text{ V}$ . (إن التيارات والجهود هي متناسبة، ولكن حالياً سنعتبرهما مستمرة). يتم وصل سلك إلى الأرض الذي يُسمى السلك "الحيادي - Neutral"، والآخر، الذي يُطلق عليه اسم السلك "الحار - Hot" أو "الفاز" يوصل إلى الجهد ( $120\text{ V}$ ). مقياس الجهد أو مقياس الطاقة (Electrical meter) ودارة قاطعة (Circuit breaker) (أو فيوز - Fuse) يوصلان على التسلسل مع السلك الداخل إلى المنزل، كما هو مبين في الشكل.



مخطط سلكي لدائرة منزلية. المقاومات

$R_3, R_2, R_1$  تمثل أدوات أو أجهزة كهربائية تعمل بجهد مطبق قدره  $120\text{ V}$ .

المقياس باللون الأصفر يقيس القدرة بـالواط.

في المنازل الحديثة، دارة القطع تُستخدم مكان الفيوzات (Fuses). عندما يتجاوز التيار قيمة معينة (بشكل نموذجي  $15\text{ A}$  أو  $20\text{ A}$ )، تتفعل دارة القطع وتعمل كقاطع يفتح الدارة. إن سلك دارة القطع يختار بعناية لكي يتحمل التيار المطلوب للدارة. إذا كانت الدارة مصممة لتحمل تيار أكبر من  $30\text{ A}$ ، فمهما كان سلك تحمل هذا التيار (سلك ذات قطر ثخين)، دارة قطع خاصة يجب أن تُستخدم. عادة، الدارات المنزلية تُستخدم لإنارة المصايد وبعض الأدوات التي تتطلب تيار قيمته  $20\text{ A}$ . إن كل دارة لها دارة قطع خاصة بها مختارة لتحمل التيار الأعظمي بهدف الأمان. على سبيل المثال، لتعتبر دارة جهاز لتحميص الخبز ( محمصة خبز - Toaster)، فرن مايكروويف (Microwave)، وسخانة (Heater)، كما هو ممثل في الشكل السابق بالمقاومات  $R_1, R_2, R_3$ . باستخدام العلاقة:



$$P = I \cdot \Delta V$$

يمكننا حساب التيار الناتج عن كل جهاز أو أداة. محمصة الخبز، استطاعتها  $W = 1000$ ، تسحب أو تجر تيار قيمته:

$$I = \frac{P}{\Delta V} = \frac{1000}{120} = 8,33 A$$

وفرن المايكروويف، استطاعته  $W = 800$ . تسحب أو تجر تيار قيمته:

$$I = \frac{P}{\Delta V} = \frac{800}{120} = 6,67 A$$

والسخانة التي استطاعتها  $W = 1300$ . تسحب أو تجر تيار قيمته:

$$I = \frac{P}{\Delta V} = \frac{1300}{120} = 10,83 A$$

وإذا تم استعمال الأدوات أو الأجهزة السابقة بآن واحد، فالتيار الكلي المنسوب يساوي:


$$I_{tot} = 8,33 A + 6,67 A + 10,83 A = 25,8 A$$

وبالنتيجة، فإن دارة القطع يجب على الأقل أن تحمل هذا التيار الكبير، أو يمكن أن تُجزأ. في التيار المتناوب، محمصة الخبز وفرن المايكروويف يمكن أن يعملا على دارة واحدة تحمل  $A = 20$ . والسخان يعمل على دارة أخرى منفصلة تماماً تحمل تيار  $A = 20$ .
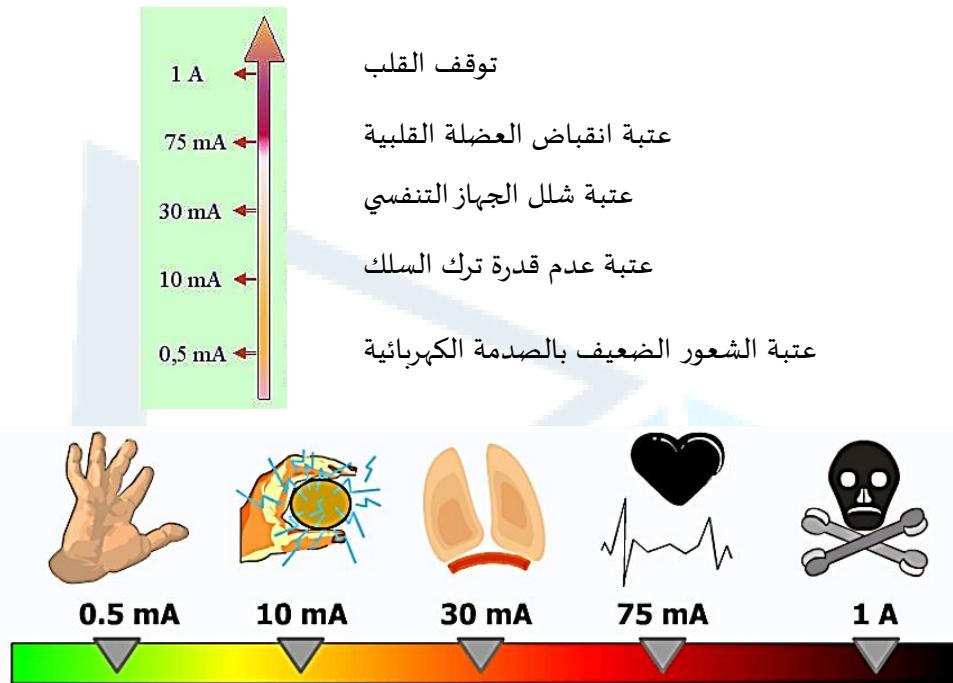
### 3- الأمان الكهربائي – Electric Safety

يمكن لشخص أن يتلقى صدمة كهربائية بلمس السلك الساخن وهو في تماش مع الأرض. مثل هذه الصدفة يجب علينا في أغلب الأحيان تجنّبها وعزل السلك الناقل أو السلك الحار. التماش الأرضي يجب أن يتم بلامسة أنبوب المياه (الذي عادة كمونه هو الكمون الأرضي)، أو بإقامة على الأرض أوتاد مبللة لأن المياه تعتبر ناقل جيد. بشكل واضح، مثل تلك الأوضاع يجب علينا تفاديهما مهما كلف الثمن.

إن الصدمة الكهربائية يمكن أن تؤدي لحروق خطيرة، أو تؤدي عضلات بعض الأعضاء الحيوية، مثل عضلة القلب، ومن ثم إلى اضطراب عمله. إن درجة الضرر بالجسم تتعلق بشدة التيار الكهربائي، بطول زمن التأثير، وبالجزء من الجسم الذي يمرّ عرّبه التيار. إن التيارات التي شدتتها  $5 mA$  أو أقل يمكن الشعور بها، لكن تأثيرها قليل وبدون ضرر. إذا كان التيار أكبر من  $10 mA$ ، عضلات اليد تتقلص والشخص عندها يمكن أنه لا يستطيع ترك الخط الساخن. إذا كان التيار حوالي  $100 mA$  يمرّ عبر الجسم، فخلال عدة ثوانٍ، يمكن أن يكون هذا قاتل ومميت. مثل هذا التيار يمكن أن يشل عضلات التنفس. في بعض الحالات، تيارات بحدود  $1 A$  تمر في الجسم تؤدي إلى نتائج حروق خطيرة (وبعض الأحيان مميتة مثل توقف عمل عضلة القلب). الشكل يوضح تلك القيم.




وكمعامل أمان إضافي لحماية المستهلك، هناك تجهيزات الآن تستخدم أكبال كهربائية تحتوي سلك ثالث، ويُسمى هذا السلك بـ "حالة التأرض أو سلك التأرض – Case ground –". والسؤال هو: ما هو مفهوم التأرض؟

إن المنظومة الأرضية أو التأرض يمكن تعريفه بأنه اتصال كهربائي، تم تصميمه عن قصد بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى. لذا فإن التأرض مطلوب لتوفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المنشأة وهذا معروف بشكل عام لدى الغالبية من الأشخاص ولكن غير واضح لدى النسبة العظمى من الناس كيفية تحقيق ذلك.


ولفهم كيف يعمل، لنعتبر أنه لدينا مثبت يُستخدم كما هو مبين في الشكل المرفق. هنا لدينا أداة بسلكين، الأول يُطلق عليه اسم "السلك الساخن – Hot wire"، موصول بالكمون العالي (120 V) حيث هنا خط دخول الطاقة، والثاني موصول بكمون الأرض الذي يساوي الصفر (0 V). إذا تم وصل سلك الكمون العالي، كما موضح في الحالة (a) من الشكل المرفق، فيحدث ما يُدعى بدارة القصر. في الحالة غير المرغوب بها، فإن طريق التيار يكون عبر سلك الجهد العالي عبر الشخص الذي يمسك المثبت والأرض، وهذا الطريق يكون قاتل. فلتلافي ذلك، تم إضافة سلك ثالث، يوصل إلى علبة المثبت، كما هو موضح في الحالة (b) من الشكل المرفق. في هذه الحالة، إذا حدث لدينا دارة مقصورة، فالطريق الأقل مقاومة يسلكه التيار من سلك الجهد العالي عبر علبة المثبت ويعود إلى الأرض عبر سلك الثالث. ونتيجة لهذا التيار العالي المتولد سيحرق الفيوز (Fuse) أو يؤدي إلى اقلاع دارة القطع (Circuit breaker) قبل أن يتأنى المستهلك.



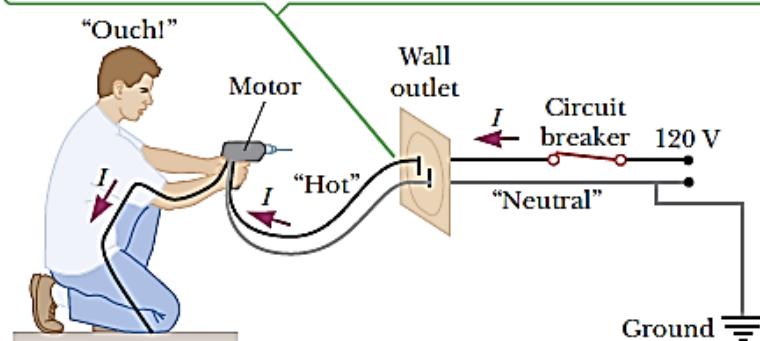The high voltage side has come into contact with the drill case, so the person holding the drill receives an electric shock.



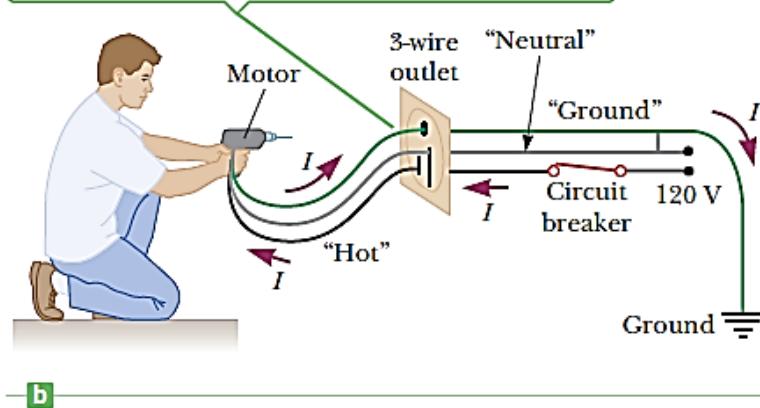In this situation, the drill case remains at ground potential and no current exists in the person.



يوضح الشكل السلك الساخن (Hot or Live). بجهد 120 V، وهناك أيضاً دارة قطع للأمان. (a) مثبت يعمل بسلكين، حيث التيار العادي يسلك الطريق من الساخن، عبر المحرك، ويعود للسلك الموصول بالأرض عن طريق السلك الحيادي (neutral). (b) يمكن تلافي الصدمة الكهربائية بواسطة سلك ثالث يمر عبر غلاف أو علبة المثبت إلى الأرضي. إن ألوان الأسلاك تمثل المعايير الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية: الساخن (hot) باللون الأسود، السلك الأرضي (ground) باللون الأخضر، والسلك الحيادي (neutral) باللون أبيض المشار إليه باللون البني في الشكل.



#### 4- الأمان في توصيلات الأجهزة الكهربائية – Safety in Electrical Appliance Connections

##### (1) توصيلات كهربائية:

يوجد سلكان، السلك الموجب، والسلك الحيادي، يصلان إلى مأخذ القاطع الذي يوصل بدوره بالأرض (الأرضي حيث الجهد معدوم). يحمل السلكان نفس شدة التيار، الشكل التالي.

السلك الموجب



##### (2) الفيوزات والدارات المقصورة:


إن الفيوزات هي عبارة أن أجهزة أمان تمنع التيار الكبير من المرور في الدارة (يتبع على سبيل المثال مسار دارة مقصورة)، وإنما يؤدي إلى تسخين الأجهزة الكهربائية (بوساطة مفعول جول الذي سنتكلم عنه لاحقاً)، وهذا بدوره سيؤدي إلى حدوث حريق.

نشير هنا إلى أن الفيوزات هي عبارة عن مقاومات من الرصاص، تنصهر نتيجة مرور التيار الكبير فيها. وتكون عادة الدارات المقصورة من نوع كهرطيسى، أي تعتمد في عملها على مبدأ كهرطيسى.

##### (3) القاطع:

هو عبارة عن قاطع يدوى أو أوتوماتيكي للدارة الكهربائية، يتاثر بالتيارات ذات الشدات الكبيرة، أو بفرق في الشدة بين السلك الموجب والسلك الحيادي، أي عندما يكون تهريب للتيار عند عمل الجهاز، الشكل (10-9).

ويُطلق عليه اسم "قاطع تفاضلي".

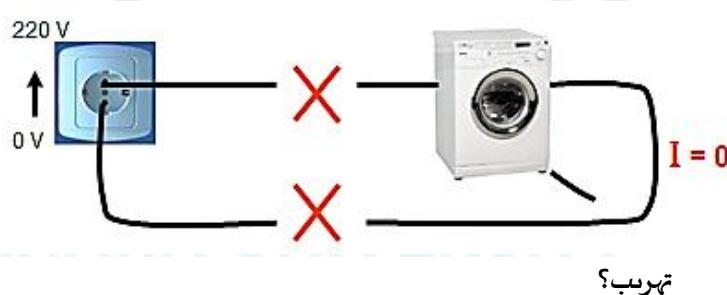


حالة دارة مفتوحة: التيار معدوم  $I = 0$ .



(4) المأخذ الأرضي:

يسمح المأخذ الأرضي لہیکل الأجهزة الكهربائية بأن يصبح دارة مقصورة، بطريقة منعه أي احتمال لحدوث تهريب للتيار يمر في الشخص الذي يستعمل الجهاز، الشكلان المرفقان.


السلك الموجب

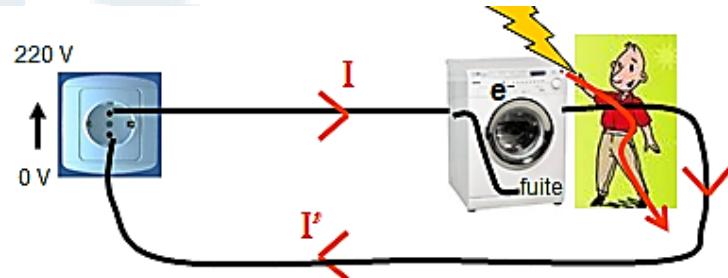

السلك الحيادي

(آ) دون مأخذ أرضي  
آلية عمل المأخذ الأرضي.

السلك الموجب

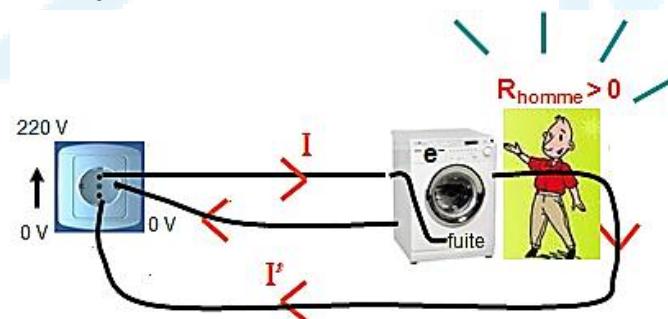

السلك الحيادي

لا يمر تيار التهريب في الشخص الذي  
يستخدم الجهاز الكهربائي، بينما يمر في  
المأخذ الأرضي

(ب) مع مأخذ أرضي.  
آلية عمل المأخذ الأرضي.

